



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
ET DE L'ALPHABETISATION.

Site : www.fomesoutra.com

EPREUVE DE : PHYSIQUE-CHIMIE

NIVEAU : 5^{ième}

ANNEE SCOLAIRE 2026-2027

DUREE : 20 min

COEFFICIENT :

SERIE :

COURS DE VACANCES : ADAPTATION D'UN GENERATEUR A UN RECEPTEUR

EXERCICE 1

Complète le tableau ci-dessous en cochant la case correspondante.

Appareils électriques	Générateurs électriques	Récepteurs électriques
Batterie de voiture		
Poste téléviseur		
Batterie d'un ordinateur portable		
Pile électrique		
Lampe électrique		

EXERCICE 2

Complète le tableau suivant avec les termes : **adaptation**, **surtension** et **sous-tension**.

Générateur récepteur	6V	1,5V	12V	4,5V
3,8V				
12V				
6V				
1,2V				

