



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE	ANNEE SCOLAIRE 2026-2027
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION.	DUREE : 40 min
Site : www.fomesoutra.com	
EPREUVE DE : PHYSIQUE-CHIMIE	COEFFICIENT :
NIVEAU : 5 ^{ième}	SERIE :

COURS DE VACANCES : ADAPTATION D'UN GENERATEUR A UN RECEPTEUR

EXERCICE 1

Ecris dans la case à la suite de chacune des propositions ci-dessous la lettre V si la proposition est vraie ou F si la proposition est fausse.

1-L'indication numérique suivie du symbole (V) inscrite sur un récepteur est la tension d'usage du récepteur.

☐

2-L'indication numérique suivie du symbole (V) inscrite sur un générateur est la tension d'usage de ce générateur.

☐

3-L'indication numérique suivie du symbole (V) inscrite sur un générateur est appelée tension nominale de ce générateur.

☐

4-La valeur de la tension du courant du secteur délivrée par la CIE est de 220 V

☐

EXERCICE 2

Une lampe électrique de 3,5 V est branchée aux bornes d'un générateur de 6 V.

1. Dis si la lampe électrique est adaptée, en sous-tension ou en surtension.
2. Justifie ta réponse.

