



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE	ANNEE SCOLAIRE 2026-2027
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION.	DUREE : 20 min
Site : www.fomesoutra.com	
EPREUVE DE : PHYSIQUE-CHIMIE	COEFFICIENT :
NIVEAU : 6ième	SERIE :

COURS DE VACANCES : LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE

EXERCICE 1

Complète convenablement le texte ci-dessous avec les mots et groupes de mots suivants :
base métallique, circuit électrique, plot central, bouton central, culot.

Une lampe électrique est alimentée par une pile plate. La lampe électrique s'allume lorsque son est relié à la borne positive de la pile et son à la borne négative. Avec une pile cylindrique, pour allumer une lampe électrique, il faut mettre en contact l'une de ses bornes avec le de la pile cylindrique et l'autre borne avec la de la pile cylindrique à l'aide d'un fil conducteur. Dans chacun des cas, un est réalisé.

EXERCICE 2

Relie par un trait chaque élément électrique à son symbole normalisé.

Éléments électriques
Pile électrique
Moteur électrique
Fil de connexion
Interrupteur
Lampe électrique

Symboles normalisés

