



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DE L'ALPHABÉTISATION.

Site : www.fomesoutra.com

ÉPREUVE DE : PHYSIQUE-CHIMIE

NIVEAU : 6^{ième}

ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027

DURÉE : 20 min

COEFFICIENT :

SÉRIE :

COURS DE VACANCES : LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE


EXERCICE 1

Mets une croix dans la case « vrai » si la proposition est vraie ou la case « faux » si la proposition est fausse.

Propositions	Vrai	Faux
Une tige en acier ne conduit pas le courant électrique.		
Une règle en plastique stylo conduit le courant électrique.		
La mine d'un crayon à papier conduit le courant électrique.		

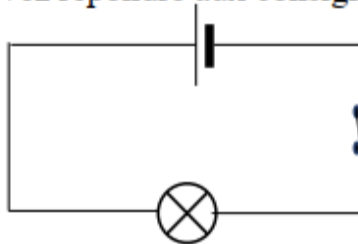EXERCICE 2

Pour vérifier vos acquis, votre professeur de Physique-Chimie vous soumet le schéma ci-contre à partir duquel vous devez répondre aux consignes suivantes :



- 1) Nomme ce schéma.
- 2) Cite les éléments qui le composent en les identifiant par leurs noms.
- 3) Reproduis le schéma en indiquant le sens conventionnel du courant électrique

