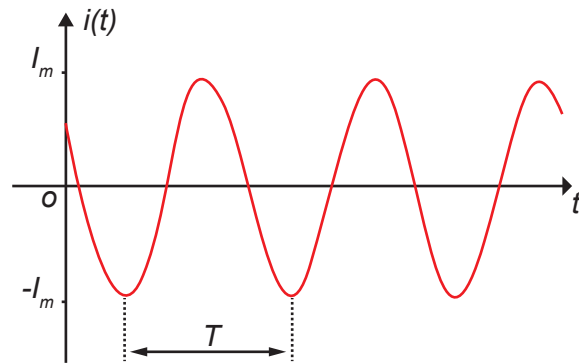



u est en avance de phase sur i

Document El₁₅




**Variations du courant alternatif
sinusoïdal**

Document El₁₄

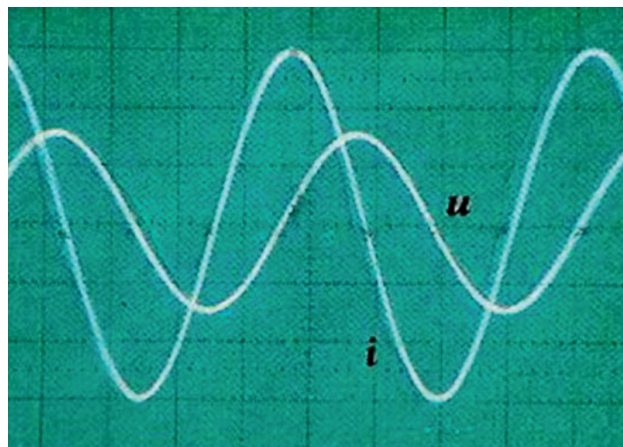

i est en avance de phase de u

Document El₁₆

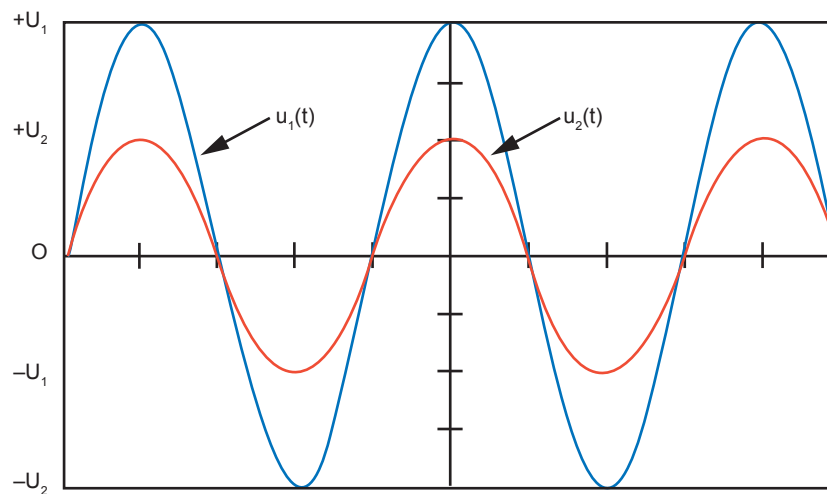

Résonance d'intensité d'un circuit RLC série

Document El₁₇

