

INTERROGATION ECRITE N° 7 (PHYSIQUE)

Soit le montage schématisé ci-contre .

1-Nommer les nœuds de ce circuit.

2-Indiquer le sens et Calculer les intensités du courant dans les dipôles D_1 , D_2 et D_3

3-Calculer la quantité d'électricité fournie par le générateur
En 1,5 minutes de fonctionnement.

