

Exercices : Portes logiques et algèbre de boole

corrigés

Exercice 1

1)

a.

$$S = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$

b.

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$S = \overline{\overline{A} + \overline{B}} = A.B$$

c. La fonction logique réalisée est : le ET logique (AND), son symbole est :




2)

$$S = \overline{\overline{A} . \overline{B}}$$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$S = \overline{\overline{A} . \overline{B}} = A + B$$

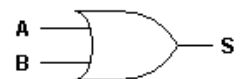La fonction logique réalisée est : le OU logique (OR), son symbole est :



3)

$$S = \overline{\overline{\overline{A} . \overline{A} . \overline{B} . B . \overline{A} . B}}$$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = \overline{\overline{\overline{A} . \overline{A} . \overline{B} . B . \overline{A} . B}} = A . \overline{B} + \overline{A} . B = A \oplus B$$

La fonction logique réalisée est : le OU exclusif (XOR), son symbole est :




Exercise 2

1.

$$S = \overline{A + B} \cdot \overline{\overline{C} \cdot \overline{D}}$$

2.

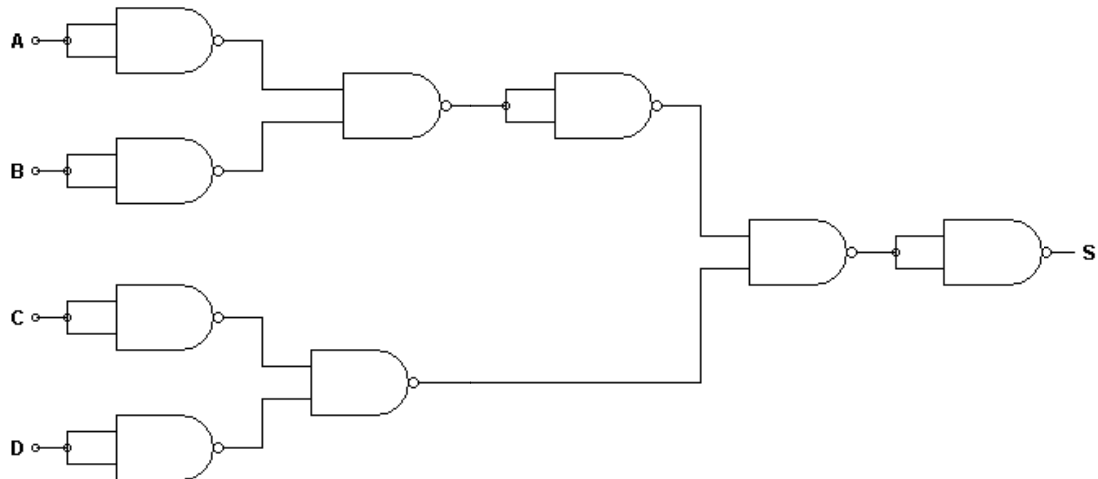


Exercise 3

1.

C	B	A	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

2. $S = C \cdot (A \cdot \overline{B} + A \cdot B) = C \cdot (A \oplus B)$

3.

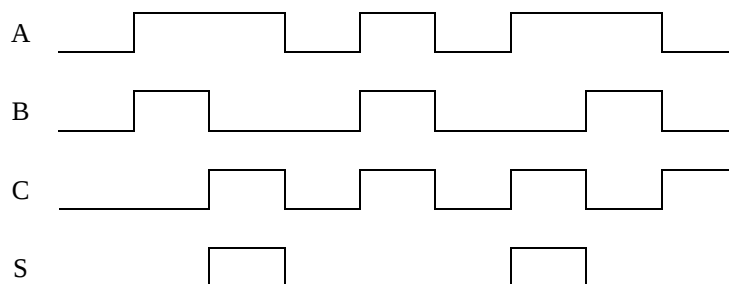

Exercise 4

$$\begin{aligned} 1) \quad \overline{A} (A + \overline{B}) (\overline{A} + B) &= \overline{A} (\overline{A} + B) (A + \overline{B}) \\ &= \overline{A} (A + \overline{B}) \\ &= \overline{A} \overline{B} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad (B + A \cdot B + C) \cdot (A + \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{C}) &= (B + C) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C}) \\ &= AB + B \overline{C} + AC + \overline{B} C \\ &= AB + B \overline{C} + A \overline{B} C + ABC + \overline{B} C \\ &= A B + B \overline{C} + \overline{B} C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad AB + ACD + \overline{B}D &= AB + ACD \underbrace{(B + \overline{B})}_{=1} + \overline{B}D = AB + ABCD + A\overline{B}CD + \overline{B}D \\ &= AB \underbrace{(1 + CD)}_{=1} + \overline{B}D \underbrace{(1 + AC)}_{=1} = AB + \overline{B}D \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \quad (\overline{A} + B)(A + C)(B + C) &= (\overline{A} + B)(A + C)(B + C + \underbrace{\overline{A}A}_{=0}) = (\overline{A} + B)(A + C)(B + C + \overline{A})(B + C + A) \\ &= (\overline{A} + B + \underbrace{0 \cdot C}_{=0})(A + C + \underbrace{0 \cdot B}_{=0}) = (\overline{A} + B)(A + C) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5) \quad AB + \overline{B}C &= AB \underbrace{(1 + C)}_{=1} + \overline{B}C \underbrace{(1 + A)}_{=1} = AB + \overline{B}C + ABC + A\overline{B}C = AB + \overline{B}C + AC \\ &= AB + \underbrace{\overline{B}B}_{=0} + \overline{B}C + AC = (A + \overline{B})B + (A + \overline{B})C = (A + \overline{B})(B + C) \end{aligned}$$

$$6) \quad \overline{A\overline{B}} + \overline{A\overline{B}} = \overline{A\overline{B}} \cdot \overline{A\overline{B}} = (\overline{A} + B)(A + \overline{B}) = \underbrace{\overline{A}A}_{=0} + \overline{A}\overline{B} + BA + \underbrace{B\overline{B}}_{=0} = AB + \overline{A}\overline{B}$$

$$\begin{aligned} 7) \quad \overline{(A + B)(\overline{A} + C)} &= \overline{A + B} + \overline{\overline{A} + C} = (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (A \cdot \overline{C}) = \underbrace{(\overline{A} + A)}_{=1} (\overline{A} + \overline{C}) (\overline{B} + A) (\overline{B} + \overline{C}) \\ &= (\overline{A} + \overline{C})(A + \overline{B}) (\underbrace{\overline{A}A}_{=0} + \overline{B} + \overline{C}) = (\overline{A} + \overline{C})(A + \overline{B})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})(A + \overline{B} + \overline{C}) \\ &= (\overline{A} + \underbrace{0 \cdot \overline{B}}_{=0} + \overline{C})(A + \overline{B} + \underbrace{0 \cdot \overline{C}}_{=0}) = (A + \overline{B})(\overline{A} + \overline{C}) \end{aligned}$$

Exercise 5

$$E = \overline{a}bc + ac + a\overline{b}\overline{c} + \overline{a}\overline{b}$$

$$E = \overline{a}(bc + \overline{b}) + a(c + \overline{b}\overline{c})$$

$$E = \overline{a}(c + \overline{b}) + a(c + \overline{b})$$

$$E = (\overline{a} + a)(c + \overline{b})$$

$$E = 1.(c + \overline{b})$$

$$E = c + \overline{b}$$

$$F = (\overline{a}+b) . (a+b+d).\overline{d}$$

$$F = (\overline{a}+b) . (a.\overline{d} + b.\overline{d} + d.\overline{d})$$

$$F = (\overline{a}+b) . (a.\overline{d} + b.\overline{d} + 0)$$

$$F = (\overline{a}+b) . (a.\overline{d} + b.\overline{d})$$

$$F = \overline{a}.a.\overline{d} + \overline{a}.b.\overline{d} + b.a.\overline{d} + b.b.\overline{d}$$

$$F = 0.\overline{d} + \overline{a}.b.\overline{d} + b.a.\overline{d} + b.b.\overline{d}$$

$$F = \overline{a}.b.\overline{d} + a.b.\overline{d} + b.\overline{d}$$

$$F = b.\overline{d} . (\overline{a}+a+1)$$

$$F = (b.\overline{d}) . 1$$

$$F = b.\overline{d}$$

$$G = (a+b).(a+c) + (b+c).(b+a) + (c+a).(c+b)$$

$$G = a.a + a.c + b.a + b.c + b.b + b.a + b.c + c.a + c.c + c.b + a.c + a.b$$

$$G = a + a.c + a.b + b.c + b + a.b + b.c + a.c + c + b.c + a.c + a.b$$

$$G = a + a.c + a.b + b.c + b + c$$

$$G = a(1 + c + b) + b(c + 1) + c$$

$$G = a.1 + b.1 + c$$

$$G = a + b + c$$

$$H = a.b.c + a.\overline{b}.c + a.b.\overline{c}$$

$$H = a . (b.c + \overline{b}.c + b.\overline{c})$$

$$H = a . [b . (c + \overline{c}) + \overline{b}.c]$$

$$H = a . [b . 1 + \overline{b}.c]$$

$$H = a . (b + \overline{b}.c)$$

$$H = a . [(b + \overline{b}) . (b + c)]$$

$$H = a . [1 . (b + c)]$$

$$H = a . (b + c)$$