

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

Spécialité génie électronique

Session 2011

Étude des Systèmes Techniques Industriels

Durée : 6 heures

coefficient : 8

LE POÊLE À PELLETS

Tout document interdit

Calculatrice à fonctionnement autonome autorisée
(Circulaire 99-186 du 16/11/99)

Ce sujet comporte :

A- Analyse fonctionnelle du système : A1 à A5

B- Construction mécanique :

Questionnaire :	B1 à B3
Documents réponse :	BR1 à BR4
Documentation :	BAN1 à BAN3

C- Électronique :

Questionnaire :	C1 à C10
Documents réponse :	CR1 à CR5
Documentation :	CAN1 à CAN7

Vous répondrez aux questions sur copie d'examen en séparant la partie mécanique de la partie électronique.

Les documents réponse sont à rendre dans tous les cas avec votre copie même si vous n'y avez pas répondu.

Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	11IEELME1
--	---	-----------

1. Mise en situation

Les poêles à pellets (ou granulés de bois) sont la version moderne et pratique du poêle à bois traditionnel.

Dans le contexte actuel de recherche d'économie d'énergie et de développement durable, le remplacement des dispositifs de chauffage individuels traditionnels (les vieux poêles au rendement très inférieur à 70%) par des poêles à granulés de bois à haut rendement est particulièrement recommandé.

En plus de la régulation de température et de puissance de chauffe, les poêles modernes actuels intègrent un dispositif électronique de régulation d'apport en pellets, d'extraction des fumées et de ventilation permettant d'obtenir un rendement optimum.

Le dispositif de commande électronique permet aussi un niveau de sécurité de fonctionnement accru en intégrant de nombreux dispositifs de contrôles et de mesures.

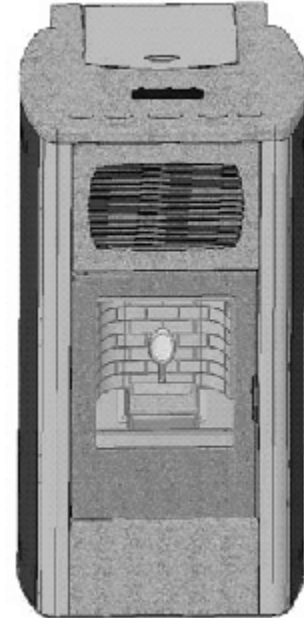


Figure 1

LES PELLETS

On appelle pellets, les granulés de bois compactés utilisés comme combustible pour le chauffage. Le calibre des granulés de bois varie entre 6 et 8 mm pour une longueur standard comprise entre 5 et 30 mm. Les pellets de bonne qualité présentent une masse volumique variant de 600 kg/m^3 à plus de 750 kg/m^3 .

Les pellets procurent des avantages incontestables.

C'est un combustible écologique, car il permet de recycler au maximum les résidus de bois pour fournir une combustion plus propre que celle obtenue avec des combustibles fossiles. Les émissions de gaz nocifs dans l'atmosphère sont réduites de même que la production de cendres.

Il présente également plusieurs avantages techniques; il évite de la manutention par son conditionnement en sacs de 15 kg, très faciles à stocker. Il permet une autonomie du poêle de quelques jours ce qui est impossible avec les appareils traditionnels.

De plus, la puissance calorifique massique des granulés de bois est de $4,9 \text{ kW/kg}$ alors que celle d'un bon bois de chauffage n'est que de $4,4 \text{ kW/kg}$.


2. Analyse fonctionnelle du produit

2.1. Fonction d'usage

La fonction d'usage du poêle à pellets est de chauffer un local.


Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	Page A1 sur 5
11IEELME1	Analyse Fonctionnelle	

L'actigramme est le suivant :

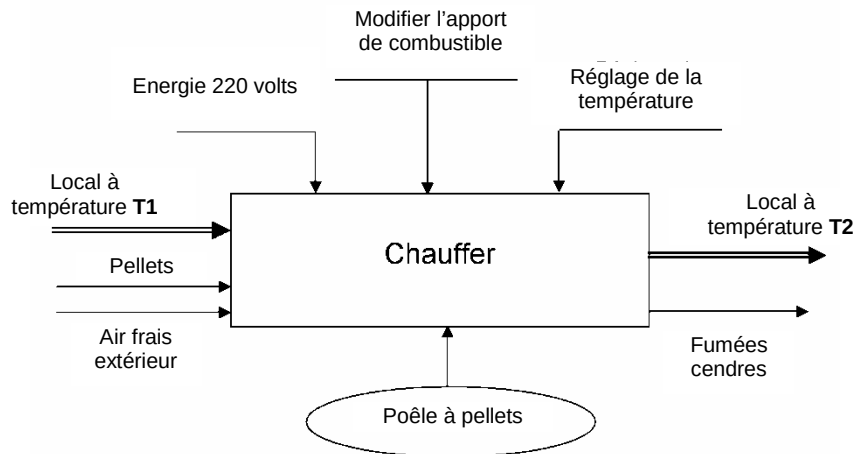

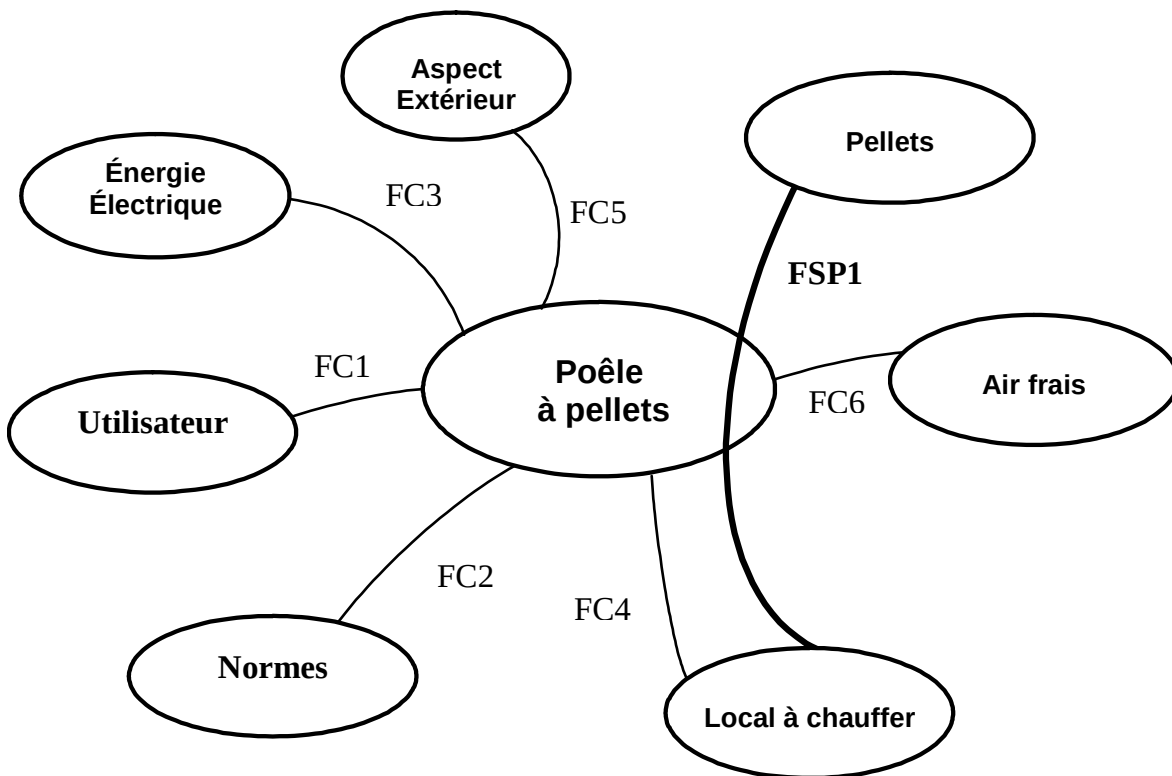2.2. Cahier des charges fonctionnel

Dans ce **diagramme des interacteurs**, les principaux éléments extérieurs du poêle sont représentés avec leurs associations.



Définition de la fonction de service et des fonctions contraintes :

FSP1 : chauffer un local avec des pellets.

FC1 : faciliter l'entretien et le réglage.

FC2 : respecter les normes.

FC3 : s'adapter au réseau.

FC4 : s'adapter au local.

FC5 : respecter l'esthétique.

FC6 : aspirer de l'air frais.

Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	Page A2 sur 5
11IEELME1	Analyse Fonctionnelle	

3. Présentation de l'objet technique

3.1. Constitution du poêle

PARTIES EXTÉRIEURES.

- **Carcasse** : (Figure 1 page A1) composée de panneaux de matières différentes (fonte, céramique, tôles d'acier).
- **Tableau de bord** : (K) constitué de 3 boutons de réglages, de 2 boutons poussoirs et de 6 LED (voir paragraphe 3.4 page A4).

PARTIES INTÉRIEURES (Figure 2) .

- **Trémie** : (A) réservoir de combustibles (pellets).
- **Système d'alimentation en combustible** : composé d'un motoréducteur (C) entraînant une vis sans fin (B).
- **Chambre de combustion** : (D) composée d'une cavité en matériaux réfractaire, d'un creuset de réception des pellets et d'un dispositif d'allumage (E).
- **Système d'aspiration d'air** : ventilateur électrique (L) qui aspire l'air frais en (J) et évacue les fumées en (F).
- **Système d'air chaud** : ventilateur électrique (G) plus grille (H).

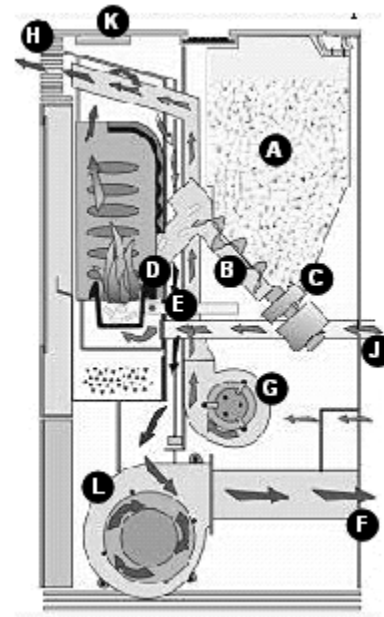


Figure 2

3.2. Principe de fonctionnement

Les granulés (pellets) sont versés à l'intérieur d'un réservoir (trémie) de 20 à 40 litres permettant d'assurer une autonomie de 15 à 72 heures.

Ils sont ensuite amenés grâce à une vis sans fin dans un petit creuset où une résistance électrique permet d'enflammer le combustible.

Des ventilateurs amènent l'air primaire (air frais) dans le foyer et soufflent l'air chaud dans la maison.

Tout ceci est contrôlé et régulé par un dispositif électronique à microprocesseur, en fonction de nombreux paramètres mesurés et de consignes.


Un bac à cendres situé en dessous du creuset sera vidé toutes les 1 à 2 semaines seulement, suivant la qualité du granulé de bois.

3.3. Tableau des principales caractéristiques

Caractéristiques techniques	Valeurs
Puissance calorifique totale maximale	9,5 kw / 8170 kcal
Rendement maximal	94,1%
Température maximale des fumées en sortie	180°C
Capacité du réservoir	44 litres
Consommation horaire de pellets	Min~0,6 kg/h ; Max~2,0 kg/h
Tension et fréquence d'alimentation	230 Volt / 50 Hz
Masse nette	160 kg

3.4. Description du tableau de bord

Le tableau de bord permet à l'utilisateur de commander, régler et contrôler le fonctionnement du poêle.

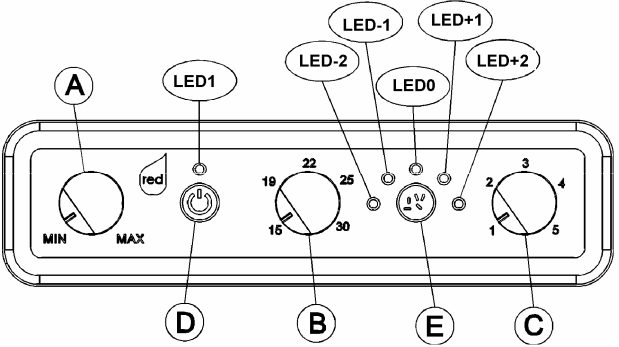	<u>Constitution :</u> A : Bouton de réglage de la ventilation B : Bouton de réglage de la température C : Bouton de réglage de la flamme D : Touche d'allumage et d'extinction (ON/OFF) E : Touche de chargement des granulés de bois LED1 : LED bicolore (allumage/extinction/alarmes) LED-2/ -1/ 0/ +1/ +2 : 5 LED jaune indiquent le niveau de chargement des granulés de bois (quantité de pellets) ou la signalisation d'alarme.
<u>Indication de la LED1 bicolore :</u> • Éteinte : Poêle en attente d'allumage • Verte : Poêle allumé en régime normal • Orange en mode clignotant : Extinction • Rouge : Alarme en cours	<u>Indication du niveau de chargement des granulés :</u> • LED-2 = -20% de pellets • LED-1 = -10% de pellets • LED0 = aucune modification, réglage usine • LED+1 = +10% de pellets • LED+2 = +20% de pellets

3.5. Dispositifs de sécurité

Le poêle est équipé de différents dispositifs de sécurité.

- **SONDE DE TEMPÉRATURE FUMÉES .**

Elle relève la température des fumées, commande ou arrête l'approvisionnement en combustible lorsque la température des fumées descend au-dessous de la valeur programmée.

- **SONDE DE TEMPÉRATURE DU RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE.**

Si la température dépasse la valeur de sécurité (110°C), cette sonde interrompt immédiatement le fonctionnement du poêle. Il sera nécessaire de réarmer manuellement la sonde pour redémarrer le poêle après refroidissement.

- **SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE.**

L'alimentation électrique du poêle et de la carte électronique sont protégées par fusibles.

- **RUPTURE DU VENTILATEUR D'ÉVACUATION DES FUMÉES.**

Si le ventilateur s'arrête, l'approvisionnement en pellets s'arrête immédiatement et un message d'alarme s'affiche.

- **RUPTURE DU MOTORÉDUCTEUR.**

Si le motoréducteur s'arrête, le poêle continue à fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau minimum de refroidissement.

- **ABSENCE MOMENTANÉE DE COURANT ÉLECTRIQUE.**


Si une coupure de courant électrique intervient pendant le fonctionnement du poêle, les réglages sont conservés. Au rétablissement du courant, le poêle se met en refroidissement.

- **ALLUMAGE MANQUÉ.**

Si pendant la phase d'allumage aucune flamme n'apparaît, le poêle se met en position d'alarme.

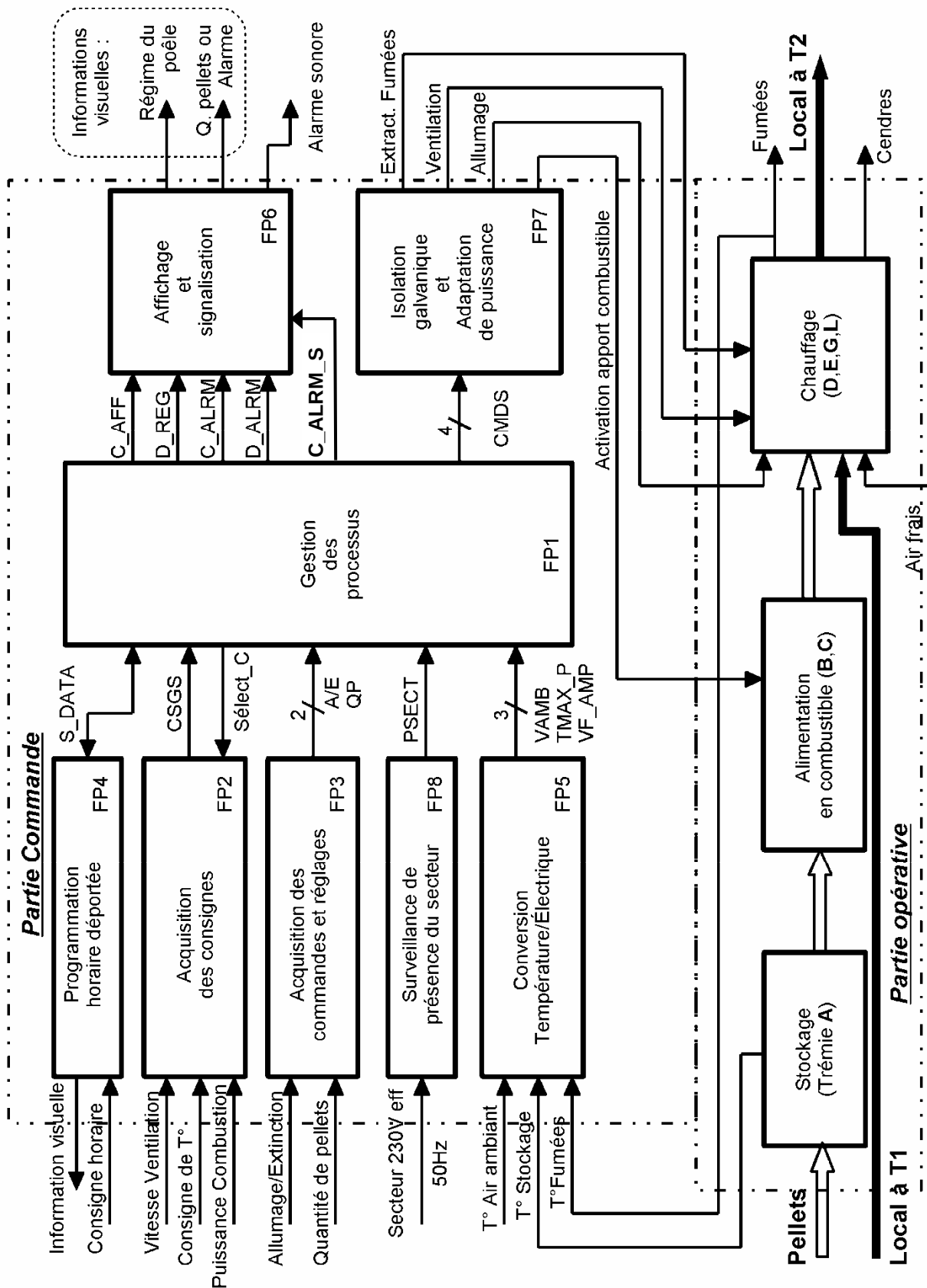4. Schéma fonctionnel de 1er degré du poêle à pellets

La partie électronique de commande des actionneurs du poêle est décomposée en 8 fonctions principales repérées **FP1** à **FP8**.



BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

Spécialité génie électronique

Session 2011

Étude des Systèmes Techniques Industriels

LE POÊLE À PELLETS

Mécanique

Durée Conseillée : 1 h 30

Lecture du sujet :	05 min
Partie 1 :	15 min
Partie 2 :	30 min
Partie 3 :	30 min
Partie 4 :	10 min

Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	11IEELME1
	Construction Mécanique	

SUJET

Partie 1: étude générale du poêle à pellets

- Q1.** À partir du dossier analyse fonctionnelle (page **A3** figure **2**) et des photos (page **BR1**), repérer les parties essentielles du poêle en complétant le tableau (page **BR1**).
- Q2.** Expliquer succinctement comment les pellets sont amenés de la trémie jusqu'au foyer du poêle.
- Q3.** Justifier dans le tableau (page **BR1**) la matière constituant quelques parties du poêle

Partie 2: étude du motoréducteur

2A: étude du réducteur

L'objectif est de déterminer la vitesse de rotation de la vis sans fin **12**.

- Q4.** On donne les classes d'équivalence suivantes :

$$S1 = \{ \underline{4} \}; \quad S2 = \{ \underline{5a}, \underline{5b} \}; \quad S3 = \{ \underline{6a}, \underline{6b} \}; \quad S4 = \{ \underline{7a}, \underline{7b} \}; \quad S5 = \{ \underline{8a}, \underline{8b} \}$$

En vous aidant du dossier documentation (pages **BAN1** à **3**), compléter les sous-ensembles fonctionnels S0 et S6. On ne tiendra pas compte des pièces **10** et **11**.

$$S0 = \{ \underline{1}, \dots \} \qquad S6 = \{ \dots \}$$

- Q5.** Compléter le graphe des liaisons (page **BR2**).
- Q6.** Tous les éléments dentés étant ramenés dans un même plan, repérer, sur le schéma cinématique (page **BR2**), les pignons et roues dentées manquants et représenter la liaison entre la vis sans fin **12** et le bâti.
- Q7.** Déterminer le rapport de réduction global r_g du mécanisme.
- Q8.** On prendra $r_g = 515.10^{-6}$ et on donne la fréquence de rotation du moteur $N_m = 2900$ tr/min. Calculer la fréquence de rotation N_{12} en tr/min de la vis sans fin **12**.
- Q9.** Indiquer par une flèche le sens de rotation de la vis sans fin **12** (page **BR2**) pour amener les pellets dans le foyer et en déduire le sens de rotation du moteur.

2B: analyse des solutions techniques

- Q10.** En observant (page **BR3**) les formes des deux carters, préciser ses modes d'obtention:

Usiné en totalité - usiné partiellement - moulé - embouti - soudé

- Q11.** Sur les images (page **BR3**), colorier sur les deux carters les surfaces qui assurent leur mise en position (**MIP**) :
- en rouge les surfaces planes ;
 - en vert les surfaces cylindriques.


Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	Page B1 sur 3
11IEELME1	Sujet Construction Mécanique	

Q12. Quel est le nom des cylindres repérés a et b ? (page **BR3**).

Q13. Quels éléments standards assurent le maintien en position (**MAP**) de ces deux demi-carters?
 (voir page **BAN3**).

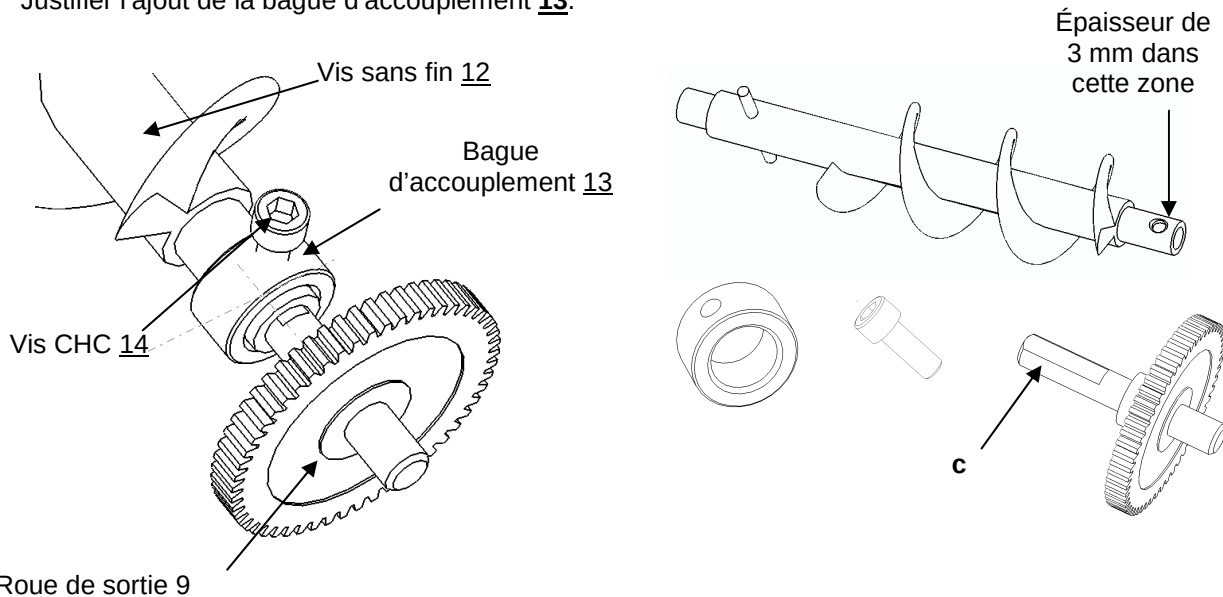Q14. Étude de l'accouplement entre la roue de sortie **9** et la vis sans fin **12**.

Justifier l'ajout de la bague d'accouplement **13**.



Q15. Quel est le nom de la forme repérée c et son rôle ?

Partie 3: étude de l'autonomie du poêle et de la consommation de pellets

L'objectif est de vérifier les données constructeur du poêle à pellets.

3A: vérification de l'autonomie du poêle en puissance maxi

AUTONOMIE (données constructeur) :

- consommation maximale : **1,8 kg/h** ;
- autonomie en puissance maxi : **13 heures** ;
- masse volumique moyenne des pellets : **$\rho = 650 \text{ kg/m}^3$** ;
- capacité de la trémie : **37 l**

Rappels

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ l}$$

$$M = \rho \times V$$

Q16. À partir de la masse volumique moyenne des pellets, calculer la masse M des pellets par litre (kg/l).


Q17. Calculer alors la masse de pellets M_t dans la trémie.

Q18. En déduire l'autonomie A du poêle en heures puis conclure par rapport aux données constructeur.

3B: vérification de la consommation de pellets en puissance maxi

Données :

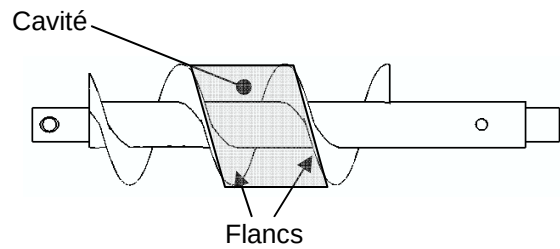- volume entre deux flancs = $86 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$;
- $N_{12} = 1,5 \text{ tr/min}$;
- la vis 12 est actionnée 214 fois/heure ;
- la vis 12 tourne pendant 6 secondes chaque fois qu'elle est actionnée.



- Q19.** Sachant que pour un tour de la vis 12, le volume de pellets situé entre les deux flancs est évacué vers le creuset, donner ce volume (V_{pellets}) en m^3/tr .
- Q20.** À partir de la masse volumique des pellets, déduire la masse de pellets (M_{pellets}) en kg/tr évacuée vers le foyer pour un tour de la vis 12.
- Q21.** Calculer le nombre de tours ($\text{tr}_{6\text{s}}$) effectués en 6 secondes par la vis 12.
- Q22.** Calculer alors le nombre de tours ($\text{tr}_{1\text{h}}$) effectués par heure par la vis 12.
- Q23.** Déduire la consommation par heure ($\text{cons}_{1\text{h}}$) et conclure par rapport aux données constructeur.

Partie 4: étude mécanique de la vis sans fin 12

L'objectif de cette étude statique est de déterminer les efforts sur la vis sans fin 12 en vue du dimensionnement des bagues de guidage.

Hypothèse : le mécanisme est à l'arrêt.

On isole la vis sans fin 12 avec le volume de pellets contenu dans l'hélice (trois cavités pleines de pellets).

Q24. On considère cet ensemble soumis à trois actions mécaniques extérieures :

Actions mécaniques	Point d'application	Direction / sens	Norme ou intensité
$\vec{P}_{\text{poids de l'ensemble}}$	G	↓	9.5 N
$\vec{A}_{\text{bâti / vis 12}}$	A	↗ ?	?
$\vec{B}_{\text{bâti / vis 12}}$	B	?	?


Énoncer (page **BR4**) le principe fondamental de la statique.

Q25. Déterminer graphiquement les inconnues suivantes (page **BR4**) : $\|\vec{A}_{\text{bâti/vis 12}}\|$ et $\|\vec{B}_{\text{bâti/vis 12}}\|$.

Compléter (page **BR4**) le tableau du bilan des actions mécaniques extérieures.

DOCUMENTS RÉPONSE

Q1

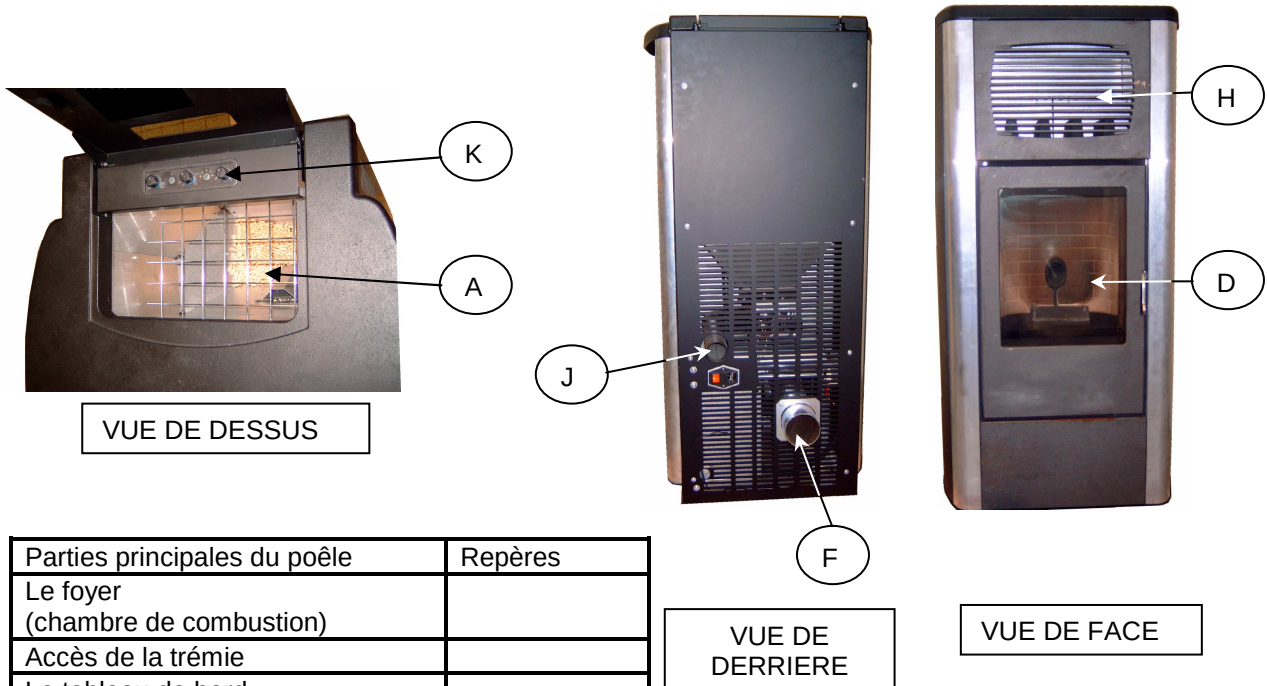


Parties principales du poêle	Repères
Le foyer (chambre de combustion)	
Accès de la trémie	
Le tableau de bord	
Prise d'air frais	
Tuyau d'évacuation des fumées	
Sortie d'air chaud	


Q3

Parties du poêle	Trémie	Chambre de combustion	Les cotés de la carcasse
Matériaux			
Acier			
Elément réfractaire			
Justification du matériau choisi			


Q5

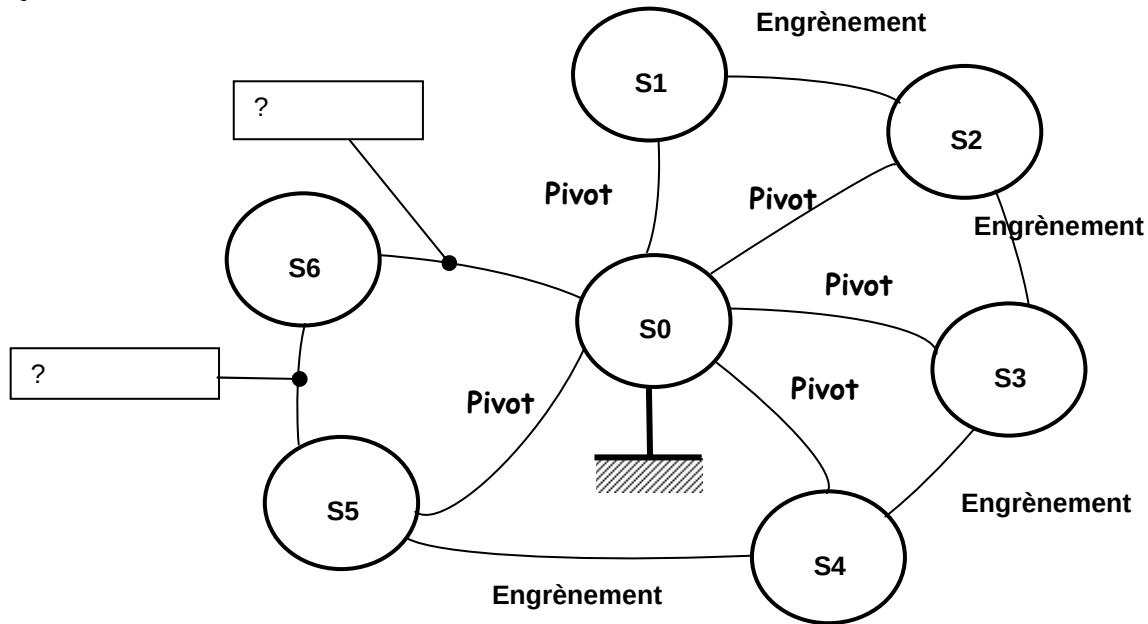


Q6

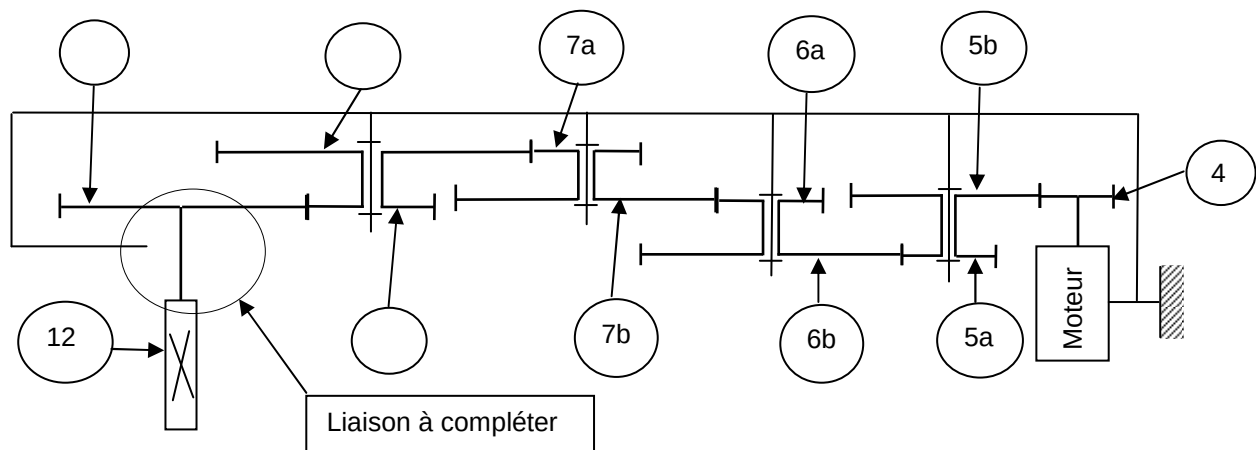


Q9

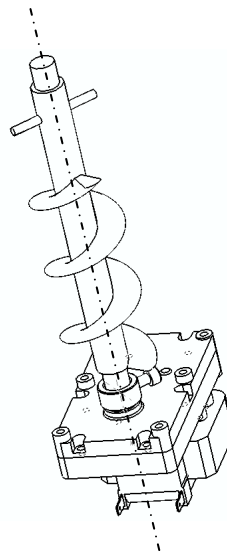

Q 11

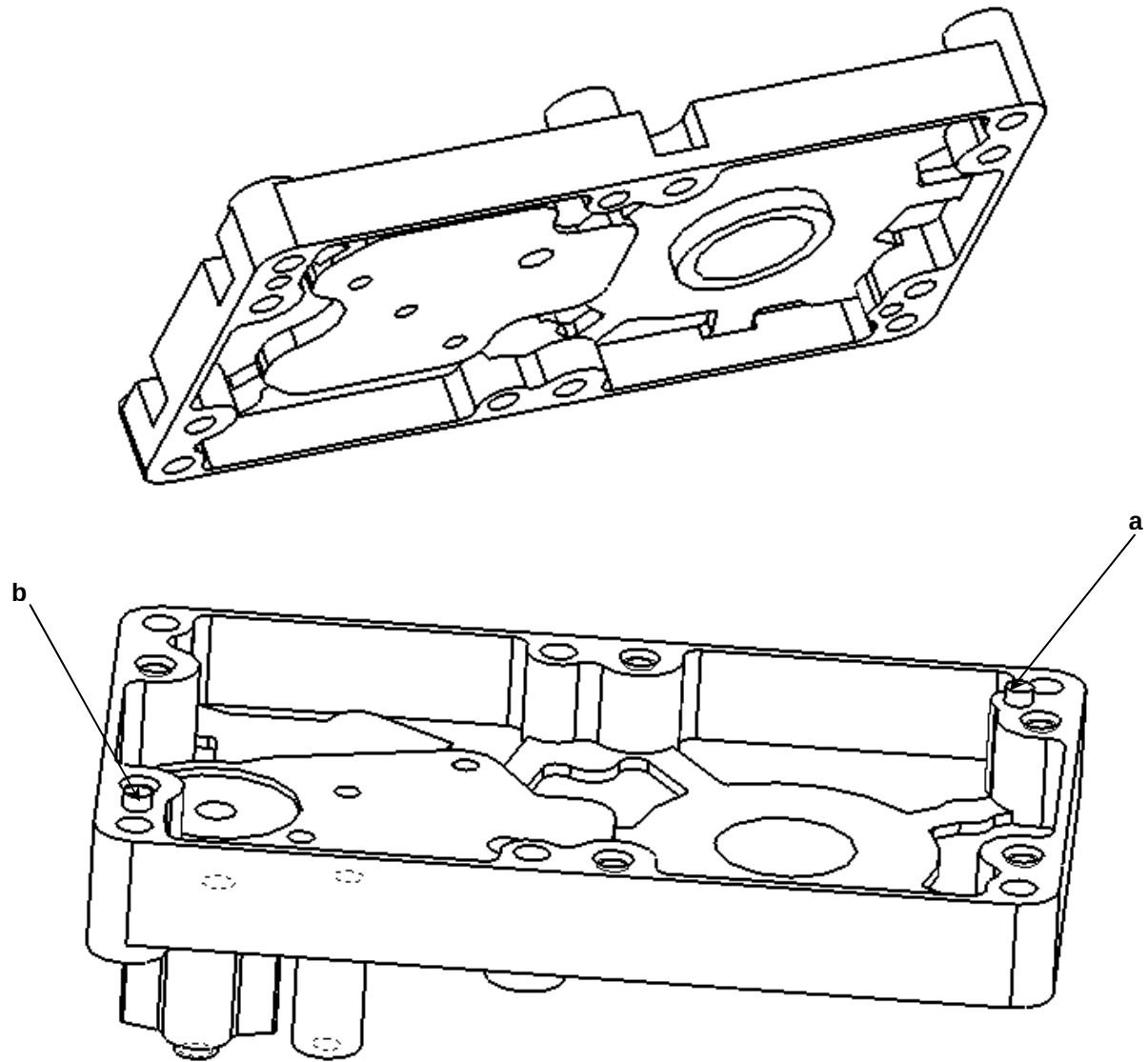


Q 24

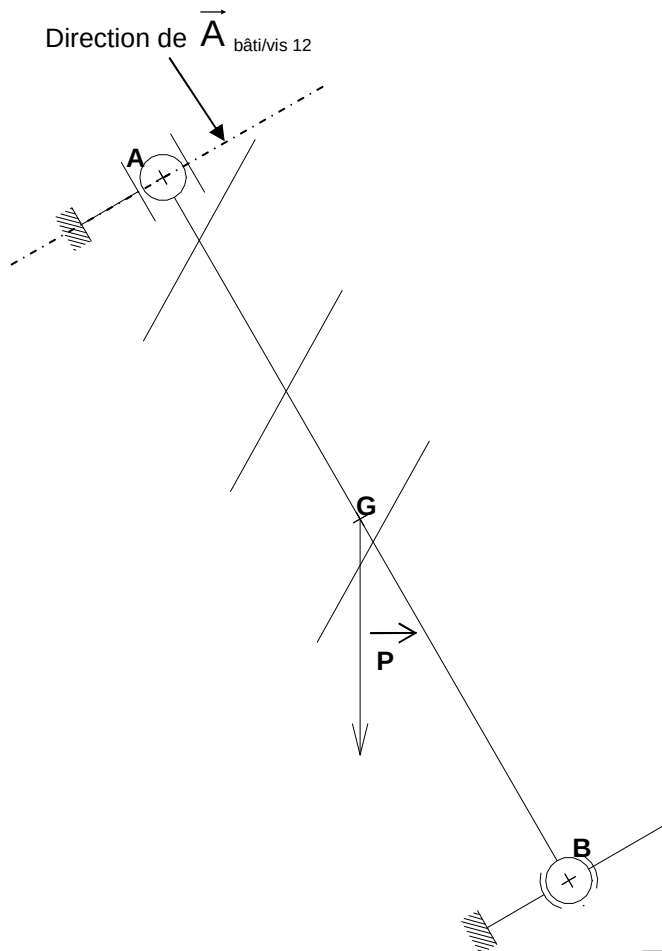

Q 25

Dynamique des forces : 1 cm pour 1 N

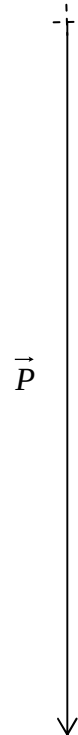


$\|\vec{A}_{\text{bâti/vis 12}}\| = \dots\dots\dots \text{ N}$ et $\|\vec{B}_{\text{bâti/vis 12}}\| = \dots\dots\dots \text{ N}$

Actions mécaniques	Point d'application	Direction sens	Norme /intensité
$\vec{P}_{\text{poids de l'ensemble}}$	G		9.5 N
$\vec{A}_{\text{bâti / vis 12}}$	A	?	?
$\vec{B}_{\text{bâti / vis 12}}$	B	?	?


Principe fondamental de la statique :

DOCUMENTATION

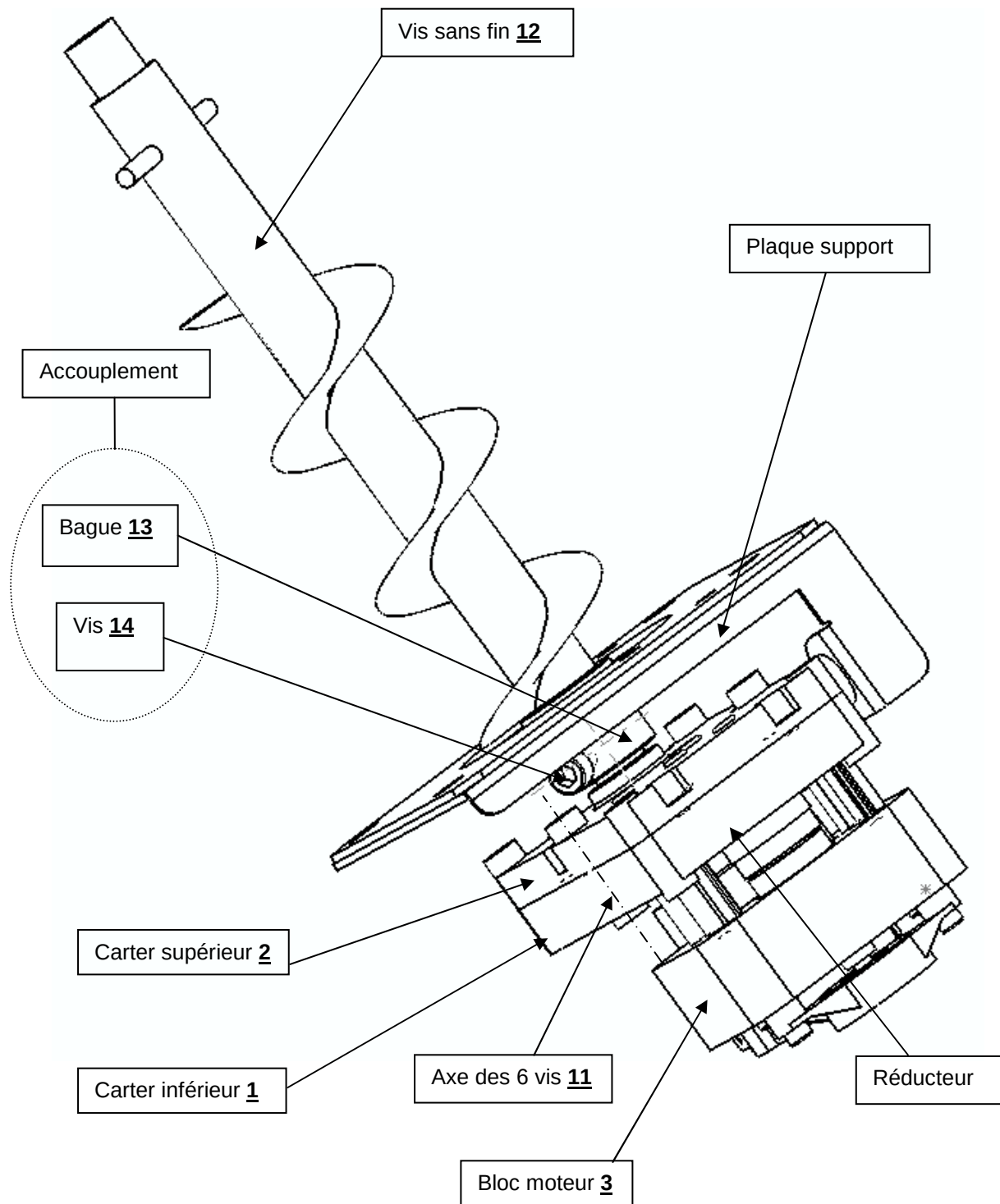ENSEMBLE MOTOREDUCTEUR + VIS SANS FIN EN PERSPECTIVE



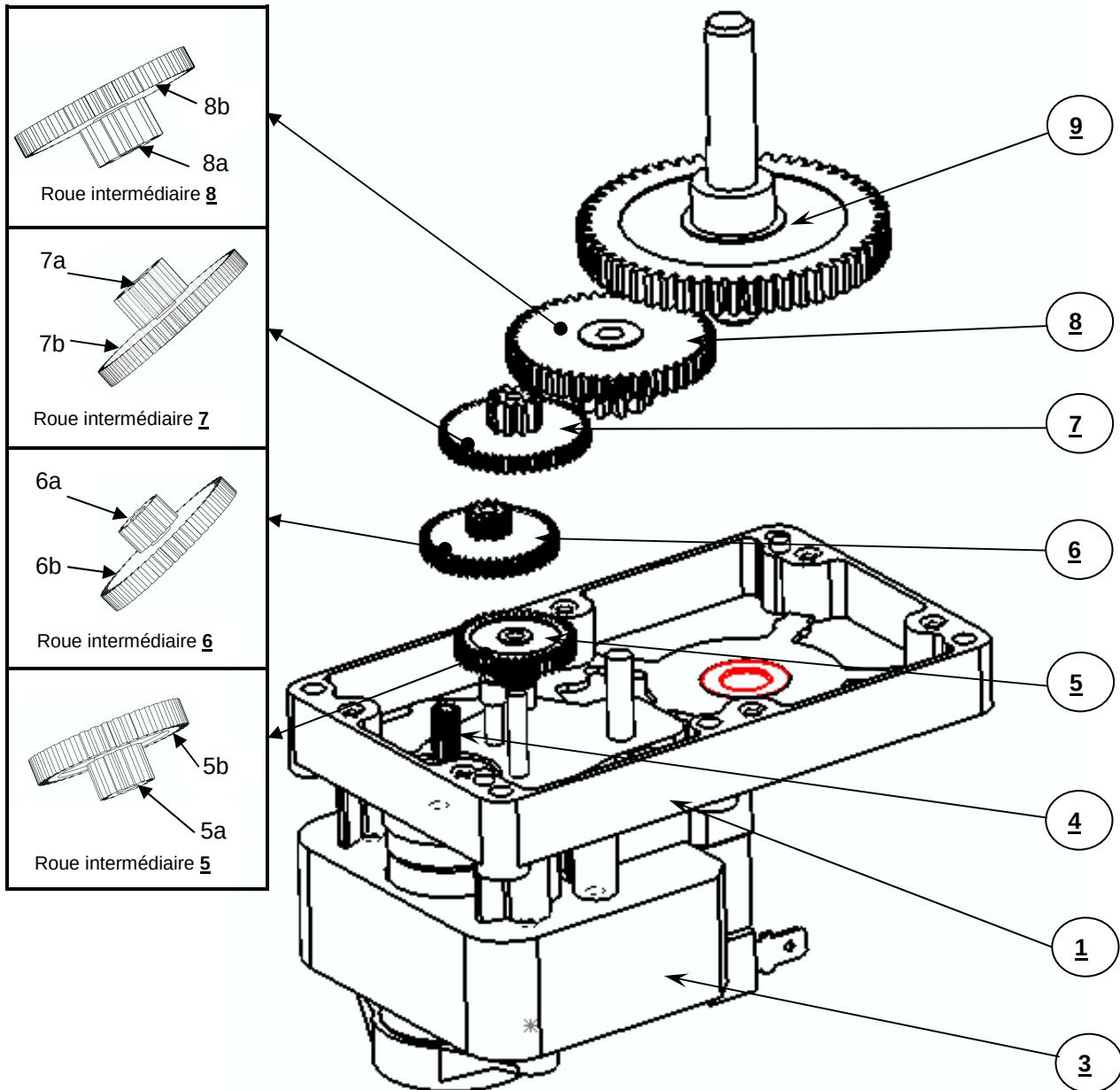ECLATÉ DE L'ENSEMBLE MOTOREDUCTEUR CARTER SUPERIEUR 2 ENLEVÉ



NOMENCLATURE

14	1	Vis CHC M6 16		
13	1	Bague d'accouplement		
12	1	Vis sans fin		1 filet
11	6	Vis CL M4 10		
10	2	Bague de guidage		
9	1	Roue de sortie		Roue $Z_9 = 54$ $m = 1$
8b	1	Roue double intermédiaire 8		Roue $Z_{8b} = 48$ $m = 0.8$
8a				Pignon $Z_{8a} = 11$ $m = 1$
7b	1	Roue double intermédiaire 7		Roue $Z_{7b} = 52$ $m = 0.55$
7a				Pignon $Z_{7a} = 10$ $m = 0.8$
6b	1	Roue double intermédiaire 6		Roue $Z_{6b} = 48$ $m = 0.55$
6a				Pignon $Z_{6a} = 13$ $m = 0.55$
5b	1	Roue double intermédiaire 5		Roue $Z_{5b} = 42$ $m = 0.55$
5a				Pignon $Z_{5a} = 14$ $m = 0.55$
4	1	Pignon moteur		$Z_4 = 7$ $m = 0.55$
3	1	Bloc moteur		
2	1	Carter supérieur		
1	1	Carter inférieur		
Rep	Nbre	Désignation	Matières	Observations

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

Spécialité génie électronique

Session 2011

Étude des Systèmes Techniques Industriels

LE POÊLE À PELLETS

Électronique

Durée Conseillée : 4 h 30

Lecture du sujet :	15 min
Partie A :	15 min
Partie B :	10 min
Partie C :	60 min
Partie D :	15 min
Partie E :	50 min
Partie F :	20 min
Partie G :	30 min
Partie H :	55 min

Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	11IEELME1
	Électronique	

SUJET

Note importante pour la lecture des schémas structurels.

– Le symbole Ω n'apparaît pas sur l'indication des valeurs des résistances.

Exemples :

120 correspond à 120 Ω ;

3.9k correspond à 3,9 k Ω ;

1M correspond à 1 M Ω .

– Le symbole F n'apparaît pas sur l'indication des valeurs des condensateurs.

Exemples :

1u correspond à 1 μ F;

10n correspond à 10 nF.


Partie A: analyse fonctionnelle

- Q1.** Relever deux avantages apportés par l'intégration de l'électronique dans un poêle.
- Q2.** Indiquer la valeur du rendement maximal du poêle à pellets.
- Q3.** Citer deux avantages de l'usage de pellets comme combustible.
- Q4.** Relever le comportement du dispositif de sécurité lorsque la température du réservoir de pellets dépasse 110°C.

Partie B: étude de FP3 « acquisition et commande de réglage »

L'étude va permettre de valider la conversion d'actions manuelles ponctuelles en signaux logiques qui seront interprétés par la fonction de gestion FP1.

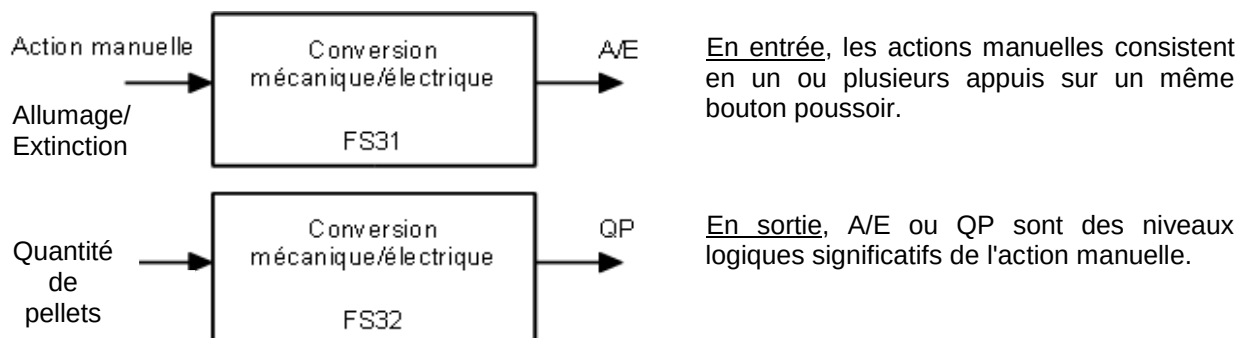
Le schéma fonctionnel de 2ème degré de FP3 est le suivant :



Les structures associées aux fonctions FS31 et FS32 sont identiques, l'étude ne portera que sur FS31.

Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	Page C1 sur 10
11IEELME1	Sujet Électronique	

Schéma structurel de FS31

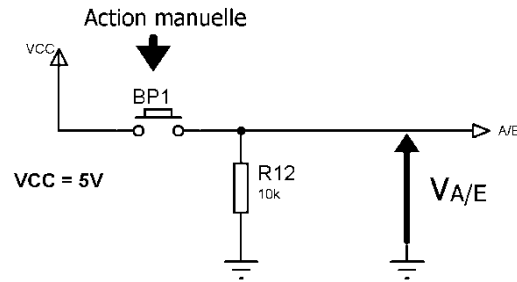


- Q5.** Pour quel état (ouvert ou fermé) de BP1 R12 est-elle utile ? En déduire le nom qui est couramment donné à cette résistance.
- Q6.** Compléter le tableau résumant le fonctionnement (page CR1).

Partie C: étude de FP6 « affichage et signalisation »

L'étude va permettre de valider le fonctionnement du dispositif d'affichage qui permettra à l'utilisateur d'identifier un mode de fonctionnement du poêle.

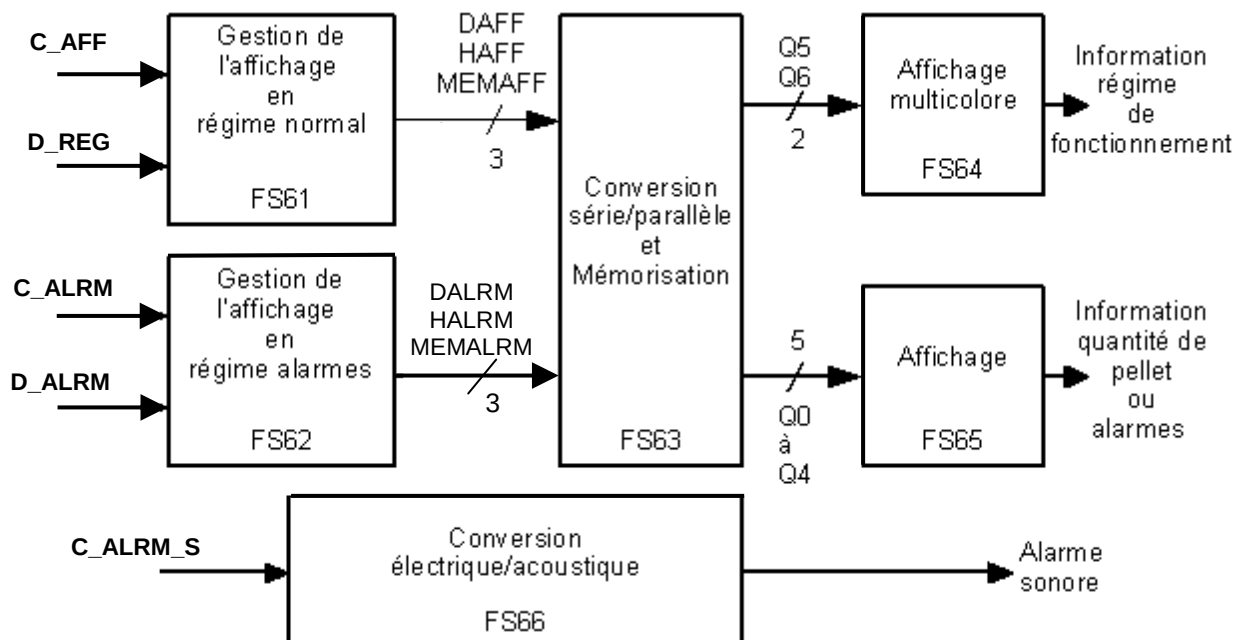Le schéma fonctionnel de 2ème degré de FP6 est donné ci-dessous :



Les fonctions FS61 et FS62 sont des fonctions logicielles. Les signaux d'entrées de FS61 et FS62 sont issus de la fonction « gestion des processus » FP1 et ne sont pas étudiés (schéma fonctionnel de 1er degré, page A5 sur le document analyse fonctionnelle).

Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	Page C2 sur 10
11IEELME1	Sujet Électronique	

Les signaux de sorties de FS61 et FS62 sont :

- DAFF : mot binaire de 7 bits transmis en série ;
- HAFF : horloge de synchronisation de la transmission active sur un front montant ;
- MEMAFF : niveau logique autorisant l'affichage des données transmises. Les données sont affichées si MEMAFF = 1; l'affichage est éteint si MEMAFF = 0.

Les fonctions FS63, FS64 et FS65 sont des fonctions matérielles, dont le schéma structurel est fourni (page **CR1**).

Étude de FS61 « gestion de l'affichage en régime normal »

Le microcontrôleur utilise des données constantes mémorisées en octets dans des tables en EEPROM pour gérer l'affichage. L'expression des données en hexadécimal est la plus usitée pour la programmation.

Q7. Dans le tableau (page **CR1**), reporter la valeur hexadécimale (Hexa) des octets indiqués en binaire.

Ces données sont utilisées par FS61 pour l'envoi en série sur DAFF des 7 bits d'informations à afficher.

L'algorithme employé par le microcontrôleur pour l'envoi en série des 7 bits est le suivant :

Lire dans la table l'octet de donnée à afficher
Sortir le LSB (b0) de l'octet lu sur DAFF
Générer une impulsion sur HAFF
Répéter (6 fois)
 Décalage vers la droite des données binaires (Nota)
 Sortir le LSB (b0) de l'octet obtenu sur DAFF
 Générer une impulsion sur HAFF
Fin_répéter

Nota : l'action « Décalage vers la droite des données binaires » consiste à décaler de 1 rang vers la droite chacun des bits de l'octet considéré (le bit b0 est perdu, le bit b1 prend la place du bit b0, le bit b2 prend la place du bit b1, etc).


Exemple : avant le décalage

1 1 0 0 1 0 1 1

après un décalage

0 → 0 1 1 0 0 1 0 1

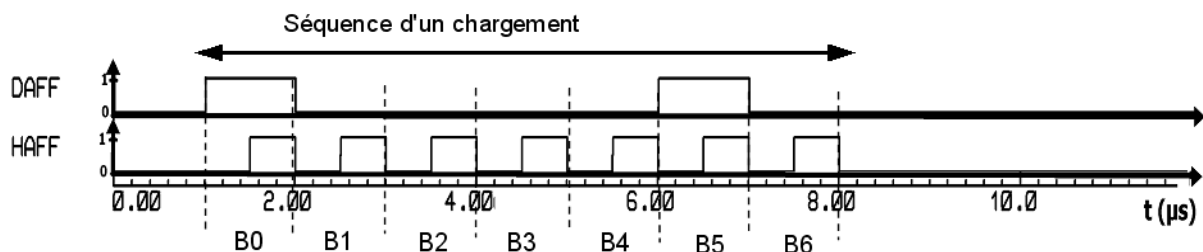On a relevé les chronogrammes de DAFF et HAFF correspondants à un envoi de 7 bits de données à afficher (une séquence de chargement). Ils sont donnés ci-dessous.



Q8. Identifier en complétant avec une croix (X) la ligne du tableau (page **CR1**) qui correspond au chronogramme représenté de DAFF.

Étude de FS63 « conversion série/parallèle et mémorisation »

On se propose d'établir la forme des signaux obtenus sur les 7 sorties Q0 à Q6 de FS63. Ils permettront, par l'intermédiaire de FS64 et FS65, d'informer l'utilisateur sur le fonctionnement du poêle.

On rappelle que le schéma structurel est fourni (page **CR1**).

On a relevé les signaux présents sur DAFF, HAFF et MEMAFF (page **CR2**). Ces signaux correspondent à un fonctionnement normal du poêle.

Un extrait de la documentation technique de U1 (74HC4094) est présenté (page **CAN1**).

Q9. Encadrer sur le document réponse (page **CR1**), la structure associée à la fonction FS63.

Q10. Par déduction, relever les fonctions réalisées par le circuit intégré U1.

Q11. Établir les chronogrammes des sorties Q0 à Q6 de U1 sur le document réponse (page **CR2**) en fonction des signaux DAFF, HAFF et MEMAFF.

Étude de FS64 et FS65 « affichage des informations de fonctionnement »

On rappelle que V_{OH} est une tension de sortie au niveau logique 1 et V_{OL} une tension de sortie au niveau logique 0.

On rappelle que le schéma structurel est fourni (page **CR1**).

U1 est alimenté par la tension $V_{CC} = 5\text{ V}$.

Un extrait de la documentation technique de U1 (74HC4094) est présenté (page **CAN1**).

Des extraits des documentations techniques de LED1 (MCL039) sont présentés (page **CAN2**).

Q12. Encadrer sur le document réponse (page **CR1**), les structures associées aux fonctions FS64 et FS65.

Q13. Établir l'expression littérale du courant I_{led} circulant dans D1-1 quand celle-ci est allumée. Vous ferez apparaître dans l'expression le paramètre employé par le constructeur pour la tension alors présente en sortie Q6 de U1.

Q14. On choisira, pour la LED verte D1-1, une tension directe $V_F = 2,1\text{ V}$. Calculer la valeur numérique de I_{led} . Justifier sa conformité en précisant « la donnée constructeur » à prendre en compte.

Q15. On considère le mot binaire 1000010 présent sur les sorties Q6 à Q0 de U1, indiquer l'état des 7 LED (éteinte ou allumée) dans le tableau (page **CR2**).

Q16. Valider la cohérence des informations affichées par FS64 et FS65 en complétant le tableau (page **CR2**) à l'aide des indications de fonctionnement du tableau de bord du poêle (décrites dans le document analyse fonctionnelle page **A4**).

Partie D: étude d'un cas de dysfonctionnement

L'étude va vous permettre d'identifier l'élément mis en cause dans le cas d'un mauvais fonctionnement signalé par le tableau de bord du poêle.

L'affichage à LED de FS65 permet aussi d'informer l'utilisateur sur des anomalies de fonctionnement (page **CAN3**).

Dans le cas présent, l'utilisateur est alerté pour un mauvais fonctionnement : la LED1 indique une alarme et la LED-2 est allumée. Il examine le poêle et constate que :

- le pot de combustion est propre et la chambre hermétique ;
- le réservoir de pellets n'est pas vide ;
- la bougie d'allumage s'allume mais il n'y a pas de flammes ;
- les pellets n'arrivent pas dans le pot de combustion.

Il appelle le dépanneur qui constate à son tour que :

- la vis sans fin ne tourne pas ;
- le motoréducteur ne fonctionne pas et n'est pas sous tension.

Le dépanneur dispose dans son manuel de service d'un algorithme de dépannage en cas d'alarme par la LED-2 (page **CR3**).

Q17. Identifier un des types de dysfonctionnement signalé par l'alarme LED-2.

Q18. Tracer avec un stylo de couleur sur l'algorithme de dépannage (page **CR3**), le cheminement menant à la solution préconisée.

Q19. Entourer sur l'algorithme de dépannage (page **CR3**) la proposition obtenue (une des cases grisées).

Partie E: étude de FP1 « gestion des processus »

L'objectif de l'étude est de valider que le microcontrôleur utilisé a les capacités pour assurer la gestion des processus nécessaires au fonctionnement du poêle.

Cette fonction est réalisée par un microcontrôleur ATmega32.

Un extrait de la documentation de l'ATmega32 est fourni (page **CAN4**).

Le schéma structurel associé à FP1 est donné (page **CAN3**).

Q20. Définir la principale différence de comportement qui caractérise une mémoire à donnée volatile (aussi appelée mémoire altérable) par rapport à une mémoire à donnée permanente.

Q21. Donner les 2 types de mémoire à donnée volatile utilisés couramment dans les systèmes industriels.

Q22. Relever la capacité disponible et le type de mémoire à donnée volatile de l'ATmega32.

Q23. Préciser le type de donnée stockée en mémoire SRAM.

Q24. Expliquer ce qu'est une mémoire EEPROM.

Q25. Sachant que la sauvegarde d'un paramètre de réglage est stockée sur 2 mots de 8 bits, calculer le nombre maximal de paramètres pouvant être sauvegardés en mémoire EEPROM de l'ATmega32.

Q26. La mémoire de programme de l'ATmega32 est une mémoire FLASH. Citer deux autres utilisations de mémoire FLASH dans le domaine grand public.

Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	Page C5 sur 10
11IEELME1	Sujet Électronique	

Le programme est mémorisé entre l'adresse 0000h et 3803h. Chaque instruction qui le compose nécessite 2 octets.

Un octet d'instruction nécessite un cycle (une période) de l'oscillateur d'horloge pour être exécuté par l'ATmega32.

L'horloge de l'ATmega32 utilise un oscillateur externe à quartz. Le schéma structurel est donné (page **CAN3**).

Q27. Calculer le nombre d'instructions du programme (en décimal).

Q28. Calculer combien d'instructions par seconde le microcontrôleur du poêle est capable d'exécuter.

Q29. Expliquer en quoi consiste la programmation « in situ ».


Q30. Justifier pourquoi la programmation « in situ » est particulièrement adaptée au modèle de microcontrôleur ATmega32 utilisé ici (page **CAN4**).

Partie F: étude de FP4 « programmation horaire déportée »

L'étude va permettre de valider les échanges d'informations entre FP1 (le microcontrôleur sur la carte mère) et le programmeur horaire FP4.

La fonction principale FP4 est représentée dans le schéma fonctionnel de 1er degré (page **A5** du document analyse fonctionnelle).

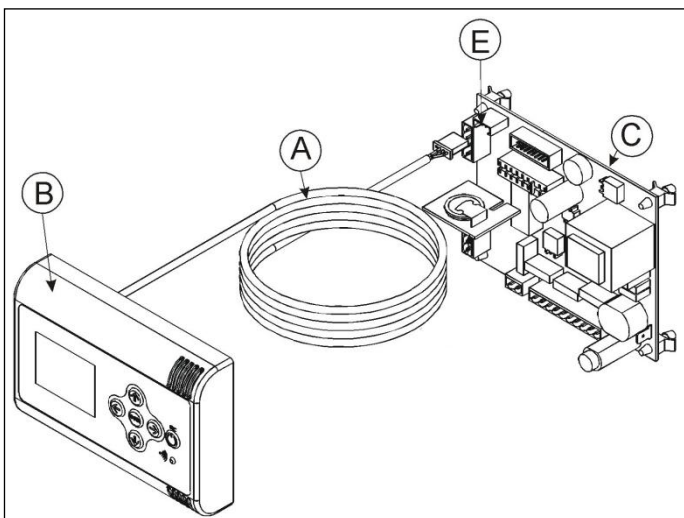Le programmeur déporté, fixé sur un mur près du poêle, est en communication directe avec FP1 (en fait, avec le microcontrôleur sur la carte mère). Il permet l'affichage de la programmation horaire du chauffage et sa modification à l'aide d'un clavier.



DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

A : câble de liaison série 3 fils

B : programmeur horaire

C : carte mère du poêle (avec le microcontrôleur)

E : connecteur série

Les échanges de données (liaison S_DATA sur le schéma fonctionnel) entre le microcontrôleur et le programmeur horaire sont réalisés par l'intermédiaire d'une liaison série de type RS-232 (page **CAN5**).

Pour l'affichage, chaque caractère nécessite l'envoi du code ASCII lui correspondant. Un extrait de la table est fourni (page **CR4**).

Pour afficher l'heure sur le programmeur (par exemple **17:35**) 5 codes ASCII sont envoyés vers le programmeur par le microcontrôleur et via la liaison série en respectant le protocole de transmission.


Bac Génie Électronique Session 2011 11IEELME1	Étude d'un Système Technique Industriel Sujet Électronique	Page C6 sur 10
--	---	-----------------------

- Q31.** Compléter la colonne « Décimal » de l'extrait de table de caractères ASCII (page **CR4**).
- Q32.** A l'aide de la documentation (page **CAN5**), établir (page **CR4**), le chronogramme de TXD pour l'envoi successif des caractères « 3 » et « 5 » afin d'afficher « 35 » sur l'écran du programmeur.
- Q33.** Sachant que la vitesse de transmission est configurée pour un débit de 9600 bps (bits par seconde), calculer la durée (en ms) d'une trame d'envoi d'un caractère.

Partie G: étude d'une chaîne d'acquisition de température

L'étude va permettre de valider la chaîne d'acquisition de la température des fumées, grandeur essentielle pour FP1 dans l'optimisation du rendement du poêle.

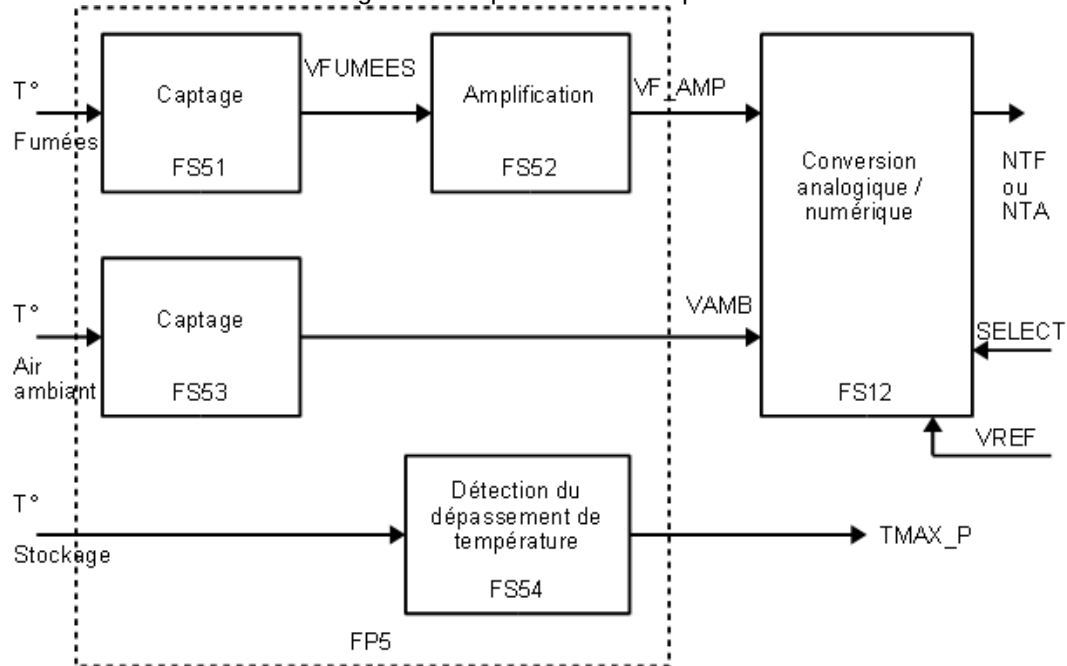Organisation fonctionnelle de 2ème degré des acquisitions de température :



Définition des liaisons fonctionnelles.

En entrées :

- T° Fumées : température des fumées comprise entre 30°C et 200°C.
- T° Air ambiant : température de l'air de la pièce à chauffer.
- T° Stockage : température de la réserve de pellets.
- SELECT : sélection de la grandeur à convertir (gérée par le microcontrôleur dans FP1).
- VREF : tension de référence pour la conversion. VREF = 2,56 V.

En sorties :

- VF_AMP ; VAMB : tensions analogiques représentatives des températures mesurées.
- NTF : mot binaire de 8 bits relatif à la valeur de la température des fumées.
- NTA : mot binaire de 8 bits relatif à la valeur de la température de l'air ambiant.
- TMAX_P : niveau logique significatif de la température maximale des pellets (110°C).

L'étude portera sur FP5 et FS12.

Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	Page C7 sur 10
11IEELME1	Sujet Électronique	

Étude de FP5 « conversion température / Électrique »

L'étude est limitée à l'acquisition de la température des fumées.

Étude de FS51.

La fonction Captage FS51 est basée sur l'utilisation d'un thermocouple et permet d'obtenir une tension image de la température des fumées. Voir la caractéristique (page **CAN6**).

Sachant que la fonction de transfert de la fonction captage FS51 est :

$$VFUMEES = S \cdot T^{\circ Fumées(°C)} \quad \text{avec } S = \text{constante de sensibilité en } \mu V/^{\circ}C.$$

Q34. Calculer S la constante de sensibilité du captage en $\mu V/^{\circ}C$.

Q35. Compléter les colonnes Température et VFUMEES du tableau réponse (page **CR4**).

Étude de FS52.


Le schéma structurel associé à la fonction amplification FS52 est donné (page **CAN6**).

Un extrait de la documentation technique de IC9 (TLV271) est présenté (page **CAN7**).

On a observé que la température des fumées évolue lentement, on peut donc considérer que la tension VFUMEES est quasiment continue sur la durée d'une mesure.

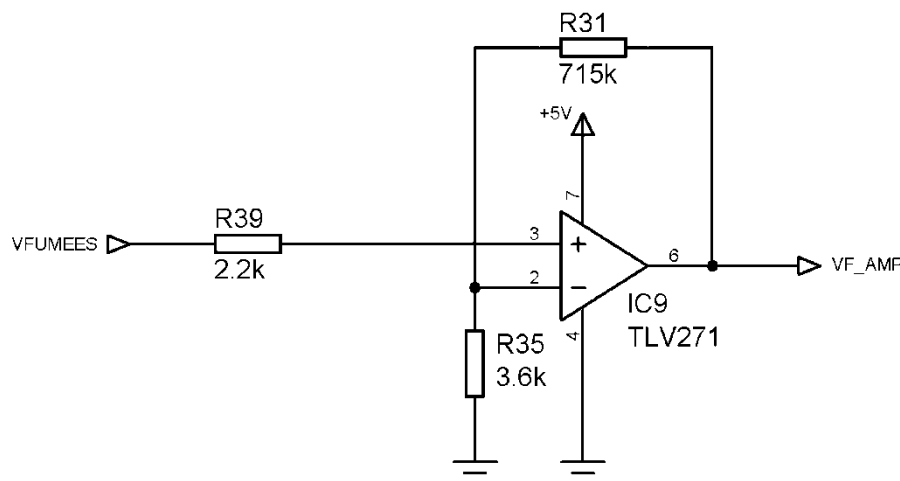Q36. Dans ce cas, identifier le comportement des condensateurs C5, C10 et C17 du schéma structurel (page **CAN6**).

Pour la suite de l'étude de FS52, nous adopterons le schéma structurel simplifié suivant :



Q37. En vous aidant des applications typiques de l'amplificateur linéaire intégré TLV271 (page **CAN7**), identifier le nom de la structure réalisée par FS52.

Q38. Ecrire la fonction de transfert littérale $VF_AMP = f(VFUMEES)$ en utilisant les références des composants du schéma ci-dessus puis calculer sa valeur numérique.

Q39. Compléter la colonne VF_AMP du tableau réponse (page **CR4**).

On rappelle que cette tension analogique VF_AMP est fournie à la fonction FS12 pour être convertie.


Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	Page C8 sur 10
11IEELME1	Sujet Électronique	

Étude de FS12 « conversion analogique/numérique »

On procède à la conversion de la tension VF_AMP en une valeur numérique binaire. Pour cela, on utilise le convertisseur analogique-numérique intégré au microcontrôleur (page **CAN4**).

Le microcontrôleur a sélectionné l'entrée VF_AMP et la référence de tension interne de 2,56 V.

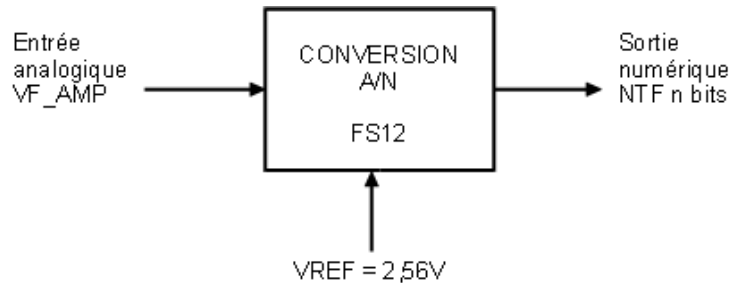Le schéma fonctionnel de FS12 se résume alors à la représentation suivante :



On définit pour NTF l'utilisation d'une valeur numérique binaire sur $n = 8$ bits.


Q40. Compléter les deux dernières colonnes NTF (en décimal et en hexadécimal) du tableau réponse (page **CR4**).

Partie H: étude de FP8 « surveillance de la présence du secteur »

Par cette étude vous allez valider le dispositif de sauvegarde des paramètres de réglage du poêle en cas de défaillance du secteur.

La fonction principale FP8 est représentée dans le schéma fonctionnel de 1er degré (page **A5** du document analyse fonctionnelle).

Schéma structurel de FP8 :

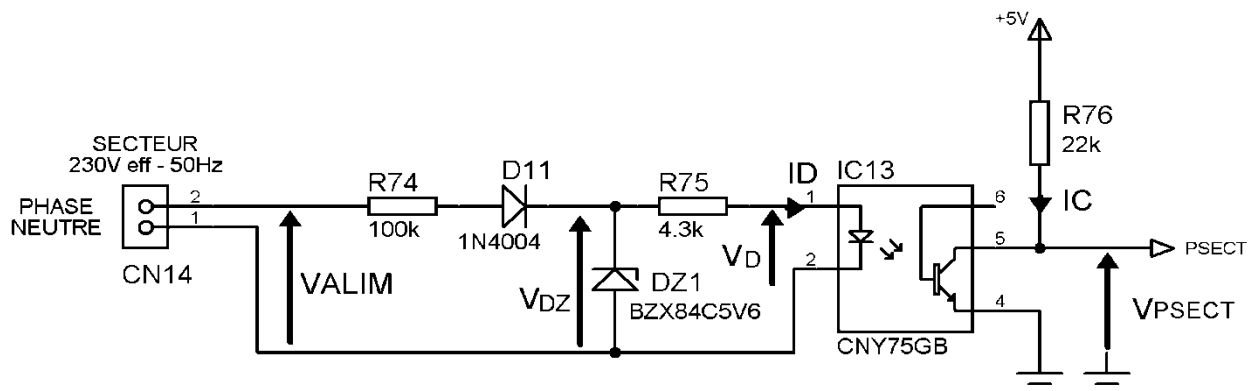

Un extrait de la documentation de l'optocoupleur CNY75GB est fourni (page **CAN2**).

Bac Génie Électronique Session 2011 11IEELME1	Étude d'un Système Technique Industriel	Page C9 sur 10
	Sujet Électronique	

En cas d'une coupure du secteur EDF, le microcontrôleur utilise le signal PSECT issu de FP8 pour déclencher la sauvegarde des paramètres de réglage en EEPROM avant la chute de l'alimentation VCC.

- Q41.** Rappeler la fonction principale d'un optocoupleur. Justifier l'utilisation de IC13 dans ce contexte.
- Q42.** Avec les signaux VALIM et V_{DZ} représentés sur le document réponse (page **CR5**), compléter les chronogrammes de VD et de VPSECT en précisant les amplitudes des signaux (page **CR5**).
- Q43.** Identifier la condition sur VALIM pour laquelle le transistor de l'optocoupleur IC13 sera traversé par un courant IC.

Dans cette condition de fonctionnement, on se propose de vérifier que l'optocoupleur IC13 travaille bien en régime saturé.

- Q44.** Donner l'expression puis calculer la valeur du courant ID traversant la résistance R75.
- Q45.** Donner l'expression puis calculer la valeur du courant IC traversant le transistor de l'optocoupleur IC13 (prendre les valeurs typiques).
- Q46.** Montrer que le transistor de l'optocoupleur IC13 est bien saturé (utiliser le coefficient de sursaturation k).

Le signal PSECT est exploité sur chaque front descendant par le microcontrôleur pour détecter la présence du secteur. L'absence d'un front descendant signale l'absence du secteur.

- Q47.** A l'étude des chronogrammes (page **CR5**), déterminer le temps maximal de détection de l'absence secteur par le microcontrôleur. On l'appellera Tdétect.
- Q48.** A l'aide des caractéristiques du microcontrôleur (page **CAN4**), calculer le temps (qu'on appellera Tparam) nécessaire à la sauvegarde en EEPROM des paramètres de réglage du poêle, soit dix octets.

Des mesures pratiques ont permis de constater que le temps de disparition de l'alimentation VCC du microcontrôleur après la disparition du secteur est au minimum de Talim_off = 300 ms.

- Q49.** Écrire la condition entre Tdétect, Tparam et Talim_off afin de valider le bon fonctionnement du dispositif de sauvegarde lors d'une coupure du secteur.

DOCUMENTS RÉPONSE

DR1 : question Q6.


Action manuelle	État de BP1 (Ouvert ou Fermé)	VA/E (en V)	Niveau logique sur A/E (1 ou 0)
En appui			
Relâché			

DR2 : questions Q7 et Q8.


Q7								Q8	
Octets à mémoriser (pour un fonctionnement normal)								Valeur correspondantes au chronogramme représenté de DAFF (Mettre une X)	
En binaire									En Hexa
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		
0	0	0	0	0	1	0	1		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	1	0	0	0	1		
0	0	1	0	0	0	0	1		
0	1	0	0	0	0	0	1		

DR3 : questions Q9 et Q12.

Schéma structurel des fonctions FS63, FS64 et FS65 :

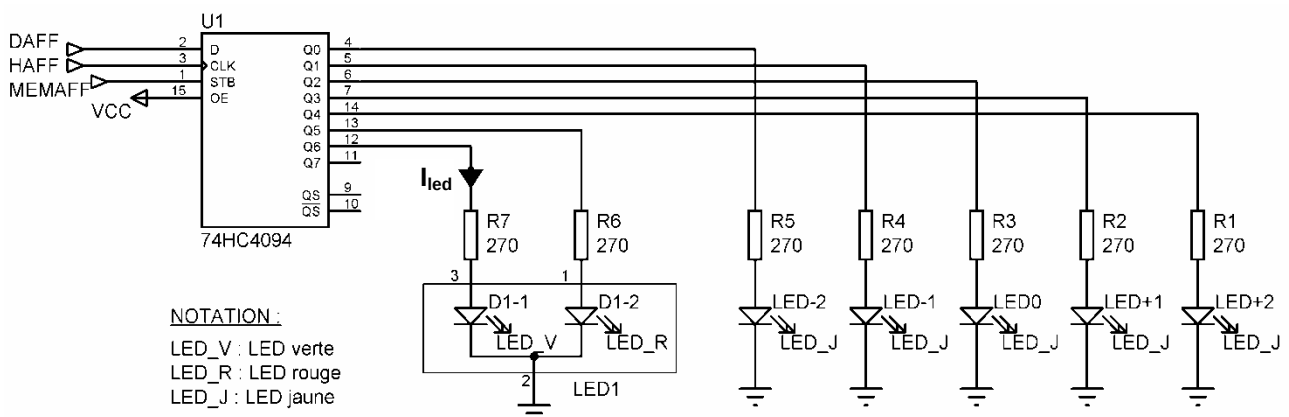

DR4 : question Q11.

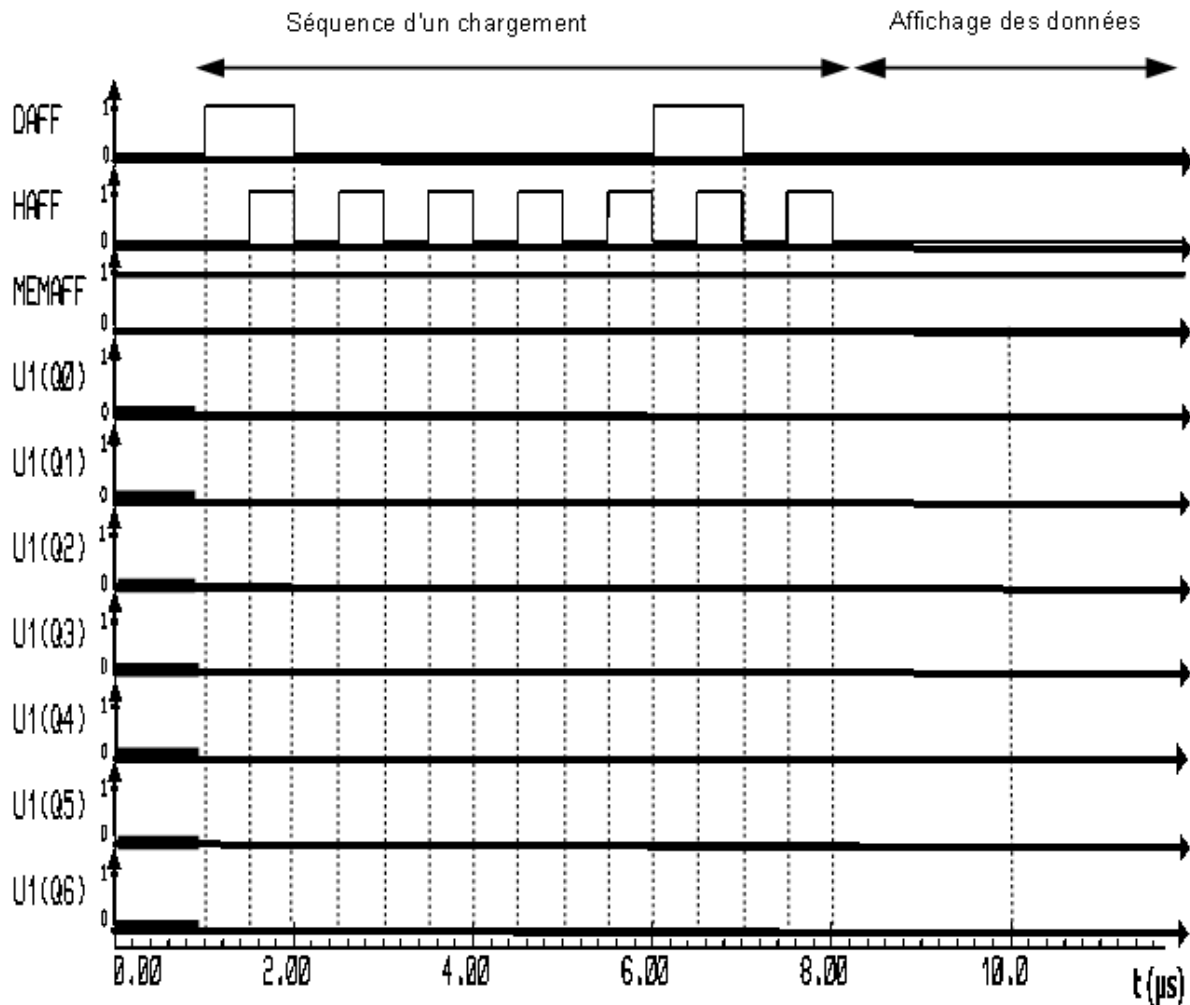

DR5 : question Q15.

LED1		LED-2	LED-1	LED0	LED+1	LED+2
(D1-1) Verte	(D1-2) Rouge					


À compléter avec : **E** pour Éteinte ou **A** pour Allumée

DR6 : question Q16.

FS64	État de fonctionnement du poêle	
FS65	Quantité d'apport de pellets	

DR7 : questions Q18 et Q19.

Algorithme de dépannage; **ALARME : LED -2**

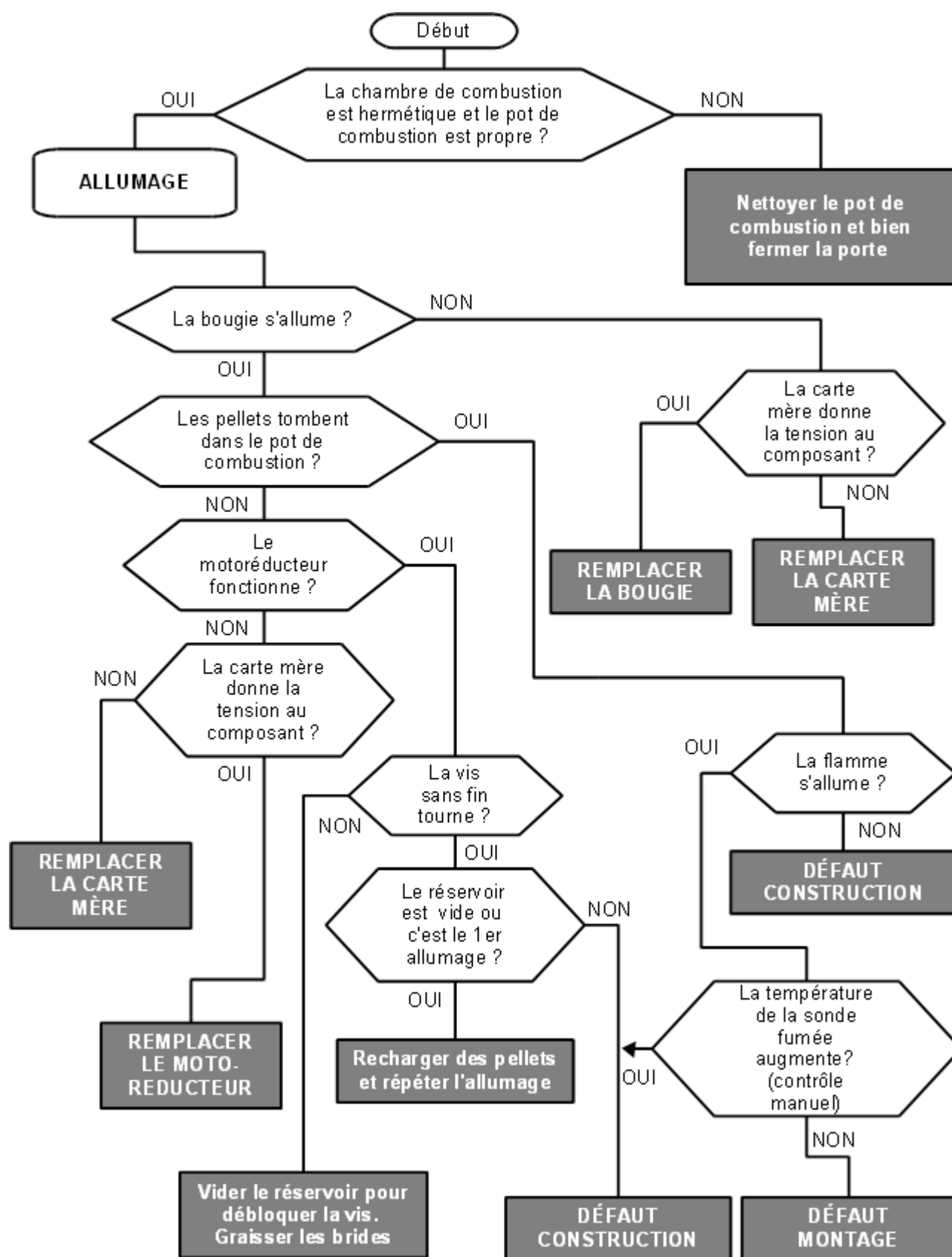


DR8 : question Q31.

Extrait de la table de caractères ASCII :

Caractères ASCII	En binaire	En Décimal
3	0 0 1 1 0 0 1 1	
4	0 0 1 1 0 1 0 0	
5	0 0 1 1 0 1 0 1	
:	0 0 1 1 1 0 1 0	


DR9 : question Q32.

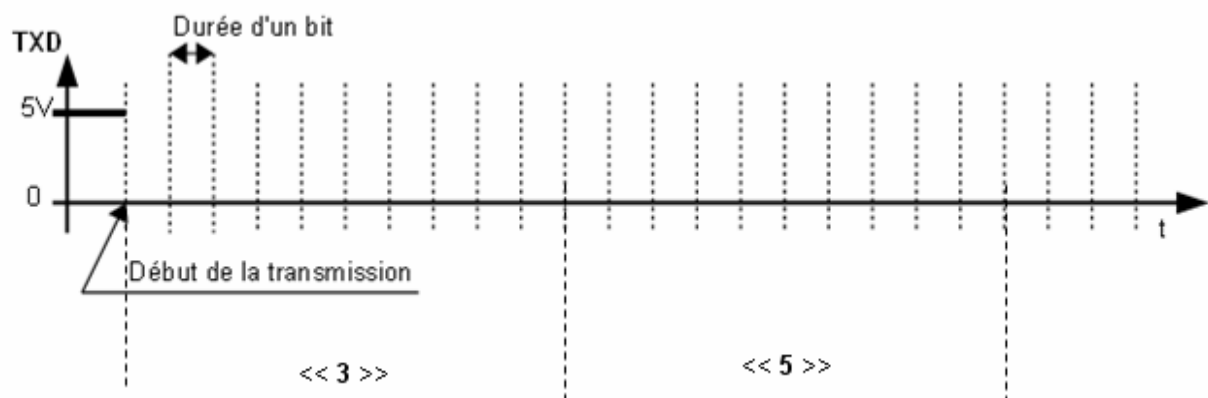

DR10 : questions Q35, Q39 et Q40.

Q35		Q39	Q40	
Température (°C)	VFUMEES (mV)	VF_AMP (V)	NTF (en décimal)	NTF (en hexadécimal)
150				
	2,5			

DR11 : question Q42.

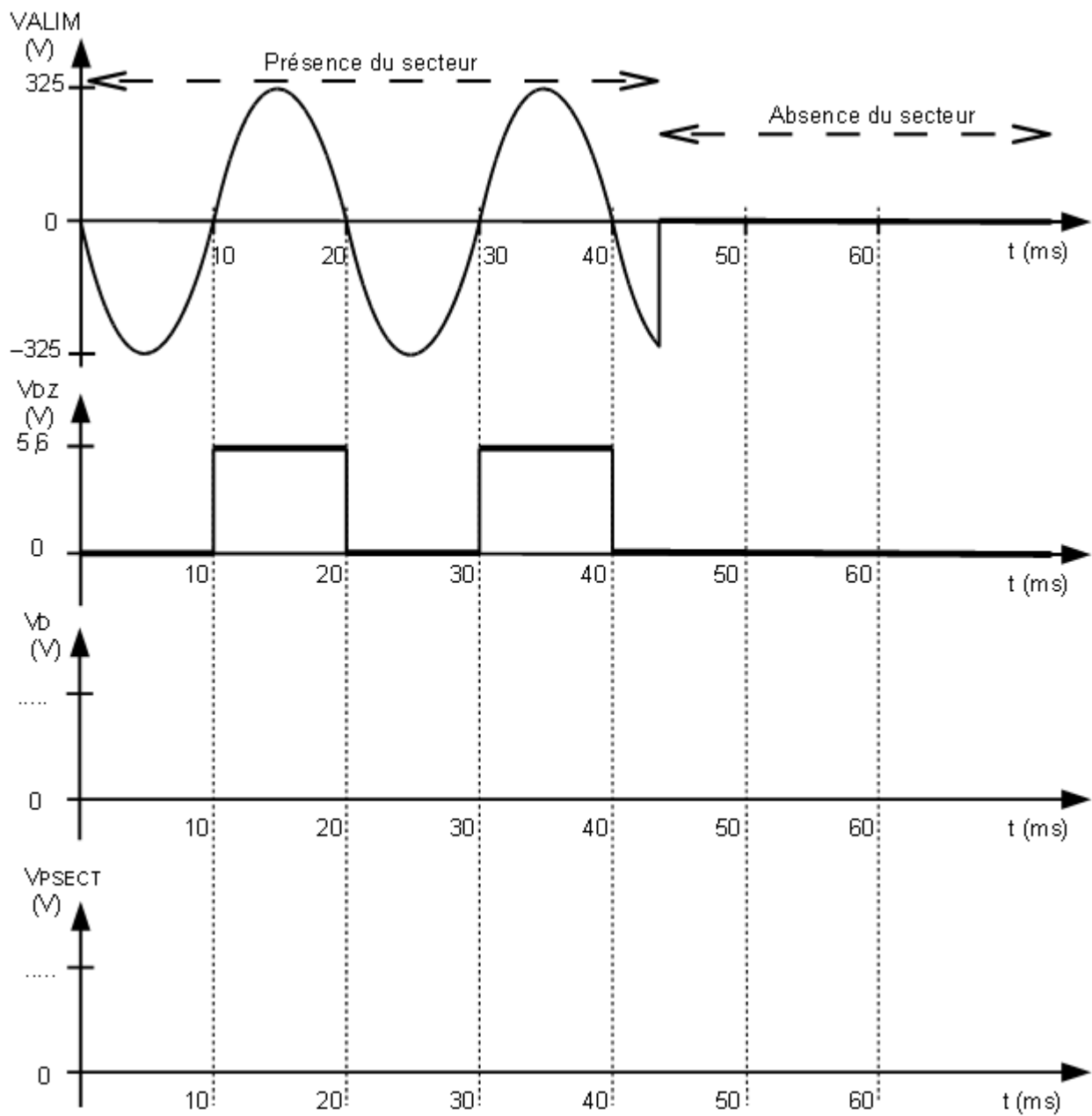

DOCUMENTATION


Registre à décalage 8 étages, à verrouillage 74HC4094

Description fonctionnelles

Le 74HC4094 est constitué d'un registre à décalage de 8 étages associé à un verrou 8 bits qui permet de transformer l'information reçue en série sur l'entrée D en une information parallèle sur les 8 sorties Q0 à Q7.

Sur chaque transition positive de l'horloge, les données entrées sont décalées et mémorisées par le verrou.

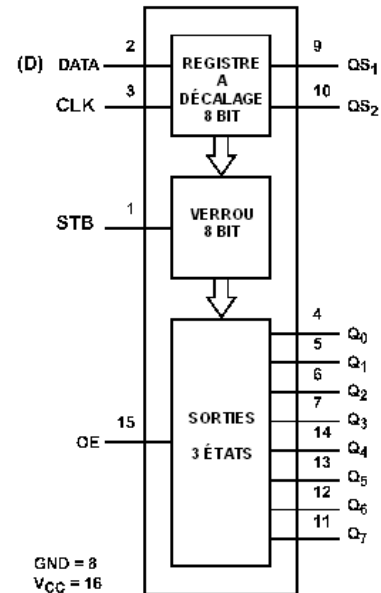Les données entrées et mémorisées dans le verrou apparaissent sur les sorties si l'entrée OE est au niveau logique haut (sorties 3 états).



Caractéristiques électriques (extrait)

Pour VCC = 5 V.

La tension de sortie au niveau haut $V_{OH} = 4,9$ V.

La tension de sortie au niveau bas $V_{OL} = 0,1$ V.

Table de fonctionnement

ENTREES				SORTIES PARARELLES		SORTIES SERIES	
CLK	OE	STB	D	Q ₀	Q _n	QS ₁	QS ₂
↑	L	X	X	Z	Z	Q'6	NC
↓	L	X	X	Z	Z	NC	Q ₇
↑	H	L	X	NC	NC	Q'6	NC
↑	H	H	L	L	Q _n -1	Q'6	NC
↑	H	H	H	H	Q _n -1	Q'6	NC
↓	H	H	H	NC	NC	NC	Q ₇

H = 1, L = 0, X = sans importance, NC = pas de changement, Z = sortie en haute impédance

↑ = front montant, ↓ = front descendant, Q_n-1 = état logique de la sortie d'indice n-1.

Diode électroluminescente de 3mm bicolore MCL039


Brochage et boîtier

Les LED MCL039 sont constituées de deux LED de couleurs différentes assemblées dans le même boîtier (à 3 broches).



Une LED est de couleur verte, l'autre de couleur rouge, quand les deux LED sont allumées, la couleur résultante est orangée.

Caractéristiques électriques et optiques à Ta = 25°C

Paramètre	Symbole	Mini	Typ.	Maxi	Unité
Longueur d'onde LED verte	λ		568		nm
Longueur d'onde LED rouge	λ		660		nm
Courant direct continu	IF			30	mA
Tension inverse	VR			5	V

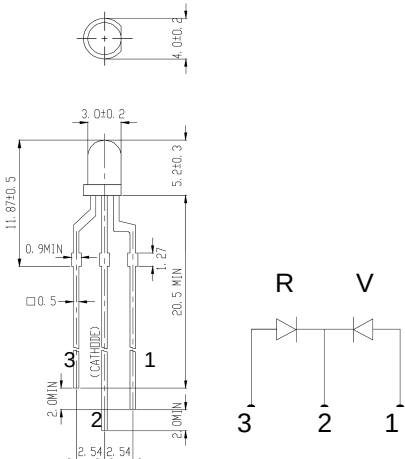

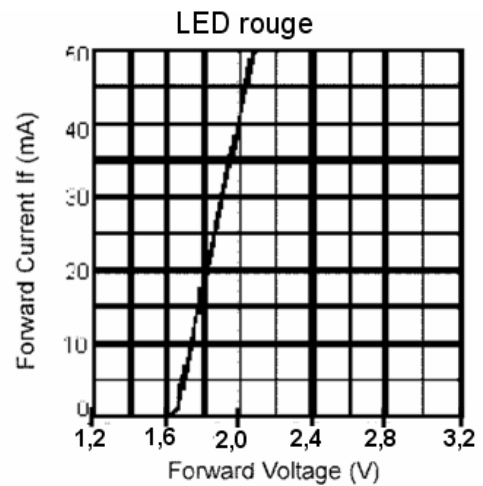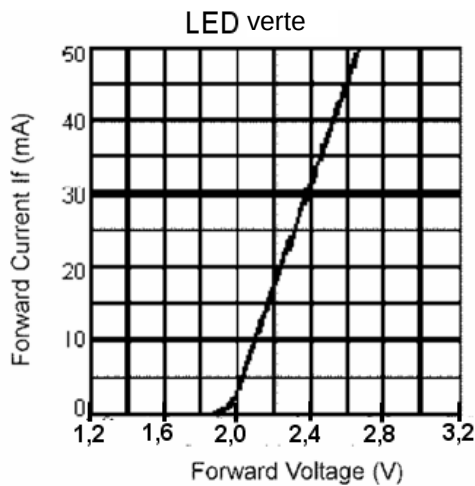Courbes définissant le courant direct (IF) en fonction de la tension directe (VF) :




Optocoupleur CNY75GB

Caractéristiques électriques


Paramètre	Conditions de test	Symbole	Mini	Typique	Maxi	Unité
Tension directe	IF = 1mA	VF		1,25		V
Tension d'isolation		V _{ISO}		5000		V
Rapport IC/IF	IF = 1mA	CTR	30			%
	IF = 10mA	CTR	100		200	%
Tension de saturation	IC = 1mA	VCEsat		0,1	0,3	V

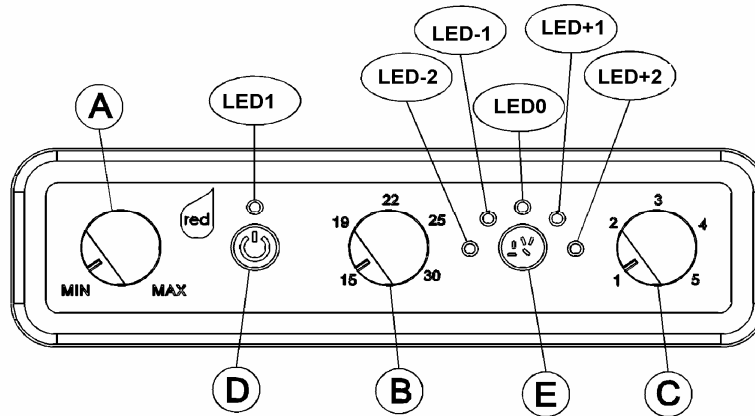Signalisation des alarmes de fonctionnement



SIGNALISATION LED	TYPE DE PROBLÈME
LED-2	Allumage manqué du feu.
LED-1	Extinction anormale du feu.
LED0	La température du réservoir des granulés de bois dépasse le seuil de sécurité prévu. Surchauffe de la structure à cause d'une dissipation réduite de la chaleur.
LED+1	Fonctionnement anormal du ventilateur des fumées.
LED+2	Température des fumées trop élevée ou panne de la sonde fumées.

Schéma structurel de FP1

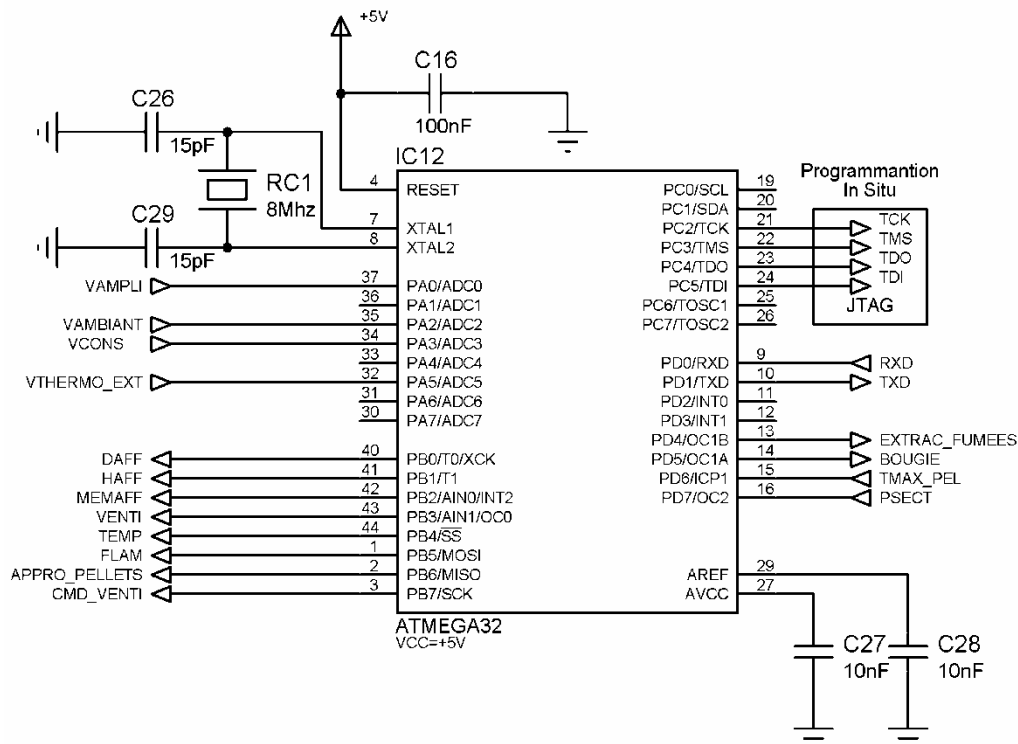


Microcontrôleur ATmega32

Microcontrôleur AVR 8 bits, haute performance, faible consommation.


- Fréquence d'horloge jusqu'à 16 MHz.
- Mémoire non-volatile de grande durée (rétention garantie 100 ans à 25°C).
- Mémoire de programme FLASH 32 K octets, organisée en 16 K x 16 bits, programmable in situ.
- 1 K octets de mémoire EEPROM pour la sauvegarde de données utilisateur.
- Temps typique d'écriture d'un octet en EEPROM de 8,5 ms.
- 2 K octets de mémoire de données SRAM.
- Tension d'alimentation 4,5 V à 5,5 V.
- CAN 10 bits, 8 voies.
- Horloge temps réelle à oscillateur séparé avec quartz externe.
- Interface série programmable USART.
- 32 entrées/sorties logiques programmables.

Organisation mémoire interne :

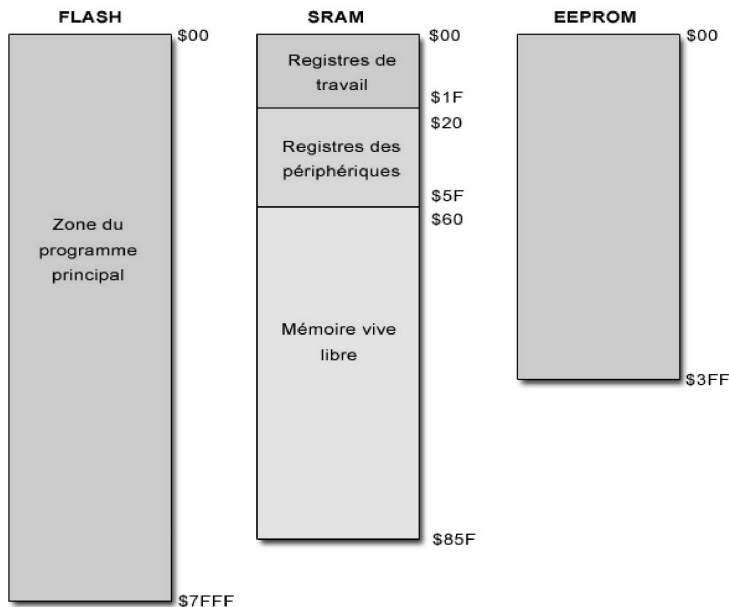

Boîtier TQFP :

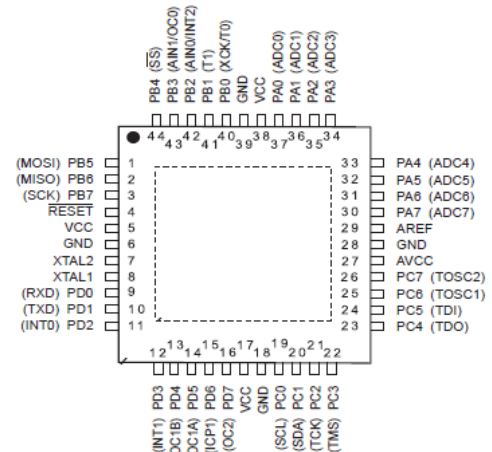Boîtier type CMS (composant de surface) directement soudé sur le circuit imprimé.



CAN de l'ATmega32.

L'ATmega32 dispose d'un convertisseur analogique numérique 10 bits à approximation successive pouvant être lu sur 8 bits. Ce convertisseur peut être connecté à 8 voies analogiques d'entrées sélectionnables.

Par sélection, la tension de pleine échelle est, soit appliquée sur AVCC, soit une source interne de référence de 2,56 V.

La relation donnant le résultat de la conversion est :

$$M = \frac{VIN \cdot 2^n}{Vref}$$

avec

VIN : tension d'entrée à convertir ;

M : résultat exprimé en décimal ;

n : résolution 8 ou 10 bits selon l'usage ;

Vref : tension de référence pour la pleine échelle AVCC = +5 V ou VREF = 2,56 V selon la sélection.

Bac Génie Électronique Session 2011	Étude d'un Système Technique Industriel	Page CAN4 sur 7
11IEELME1	Documentation Électronique	


Liaison série de type RS-232

RS-232 est une norme standard du bus de communication bidirectionnel de type série sur trois fils (un fil de transmission de données TXD, un fil de réception de données RXD et la masse). La standardisation est électrique, mécanique et protocolaire.

Les liaisons RS-232 sont fréquemment utilisées dans l'industrie pour échanger des données entre deux appareils électroniques. Elles utilisent généralement un protocole de transmission asynchrone (il n'y a pas de signal d'horloge transmis), ce qui fait que pour fonctionner, les deux appareils devront préalablement être configurés à la même vitesse de transmission (en bps ou bit par seconde).

La vitesse de transmission correspond au débit maximal de la liaison série. Dans ce cas, l'information est transmise en continu sans temps de repos et la vitesse est définie en considérant tous les bits constituant la trame de transfert de données (avec les bits de Start et de Stop). Exemple de vitesse normalisée : 9600 bps.

Câblage de la liaison série:

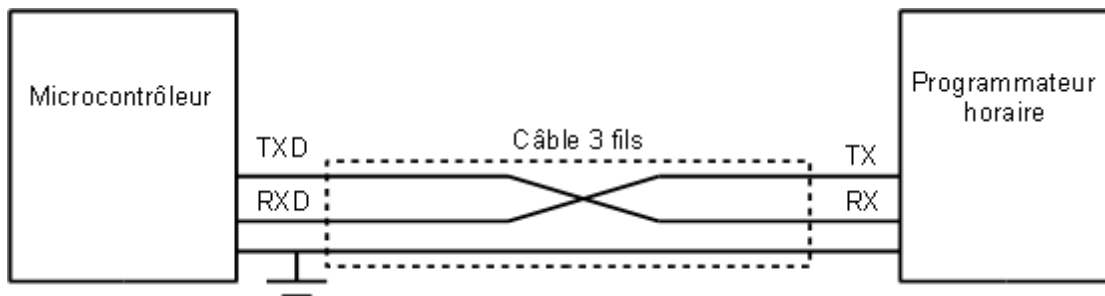

On se limitera ici à la définition protocolaire des signaux en sortie du microcontrôleur.


Pour les échanges d'octets entre le microcontrôleur du poêle et le programmeur horaire, chaque trame sur TXD sera composée de :

- 1 bit de départ (Start) ;
- 8 bit de données ;
- 1 bit d'arrêt (Stop).

Quand la ligne est au repos, TXD est au niveau logique 1.

Le début de la trame est donné par le bit de départ (un niveau logique 0). Puis viennent les données (le caractère) : le bit de donnée de poids faible est envoyé en premier suivi des 7 autres. A la fin, le bit d'arrêt remet la ligne TXD au niveau logique 1. Une nouvelle trame peut alors commencer, ou bien TXD restera au repos (au niveau logique 1).

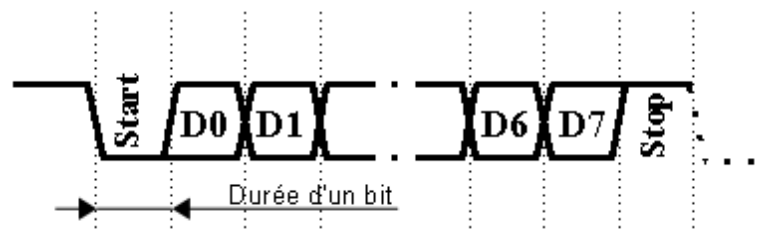Représentation d'une trame (soit 10 bits à transmettre) :



On utilise ici la logique positive : un niveau logique 1 = 5 V ; un niveau logique 0 = 0 V.

Courbe de réponse de FS51

VFUMEES en fonction de (T°Fumées):


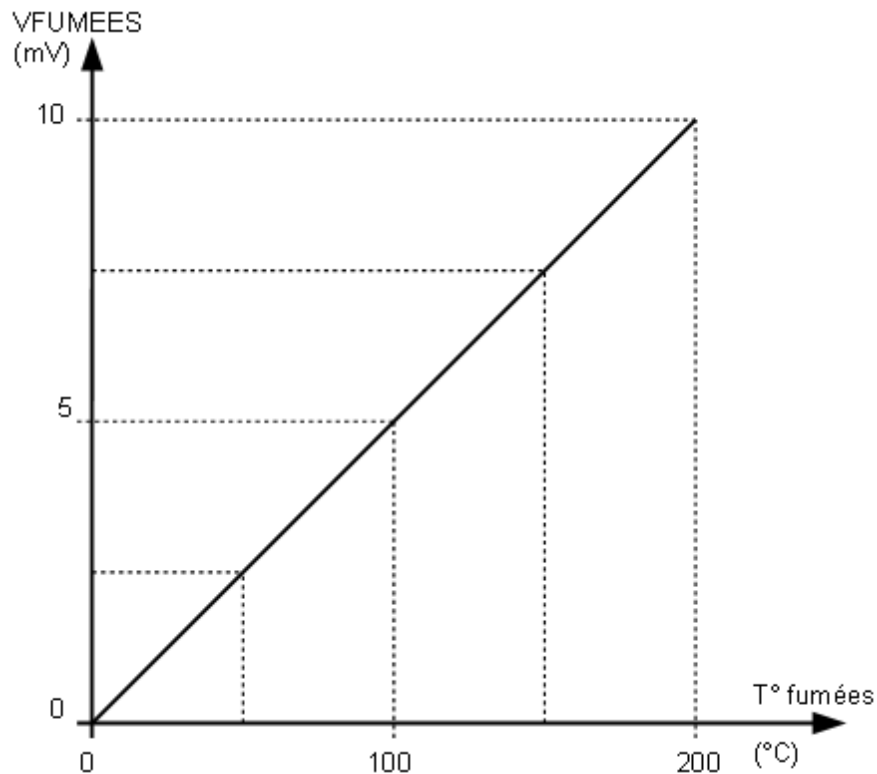


Schéma structurel associé à la fonction amplification FS52


Schéma structurel non simplifié de FS52:

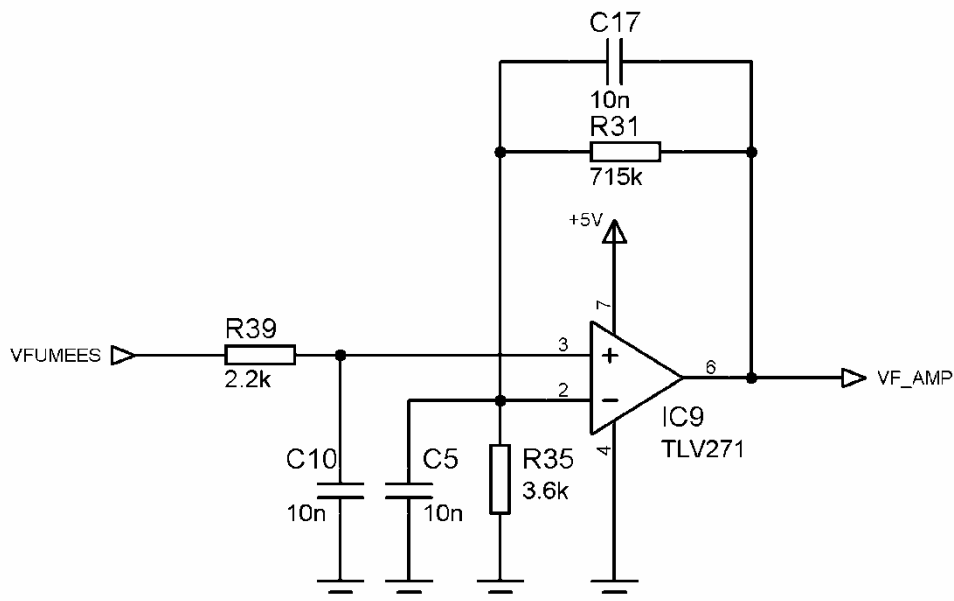

Amplificateur linéaire intégré TLV271

Caractéristiques générales.

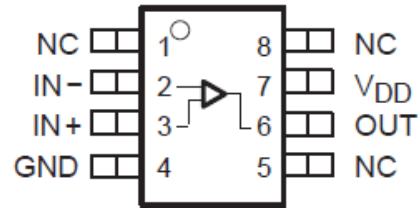
- La tension de sortie est comprise entre +VCC et 0 V (pas de tension de déchet).
- Tension d'alimentation de 2,7 V à 16 V.
- Impédance d'entrée très élevée : $r_i = 1000 \text{ G}\Omega$ (courant d'entrée nul).




Applications typiques

En fonctionnement non linéaire:

Comparateur 1 seuil:

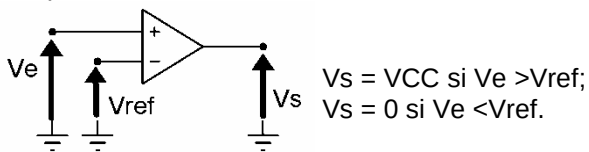


Comparateur à 2 seuils (non inverseur):

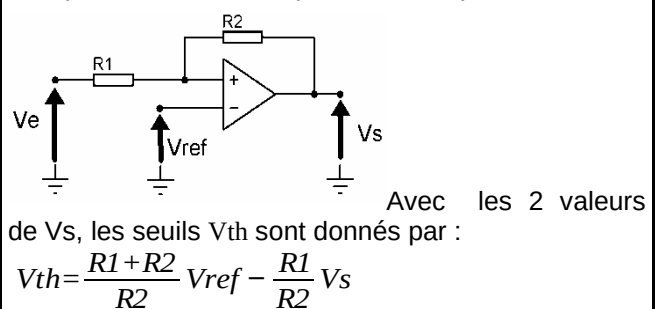


En fonctionnement linéaire:


Montage suiveur:

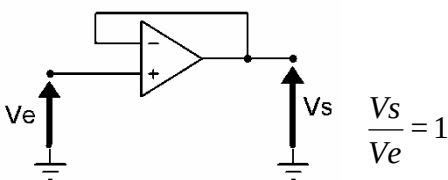


Amplificateur inverseur:

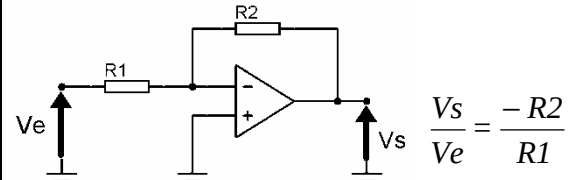

Amplificateur non inverseur:

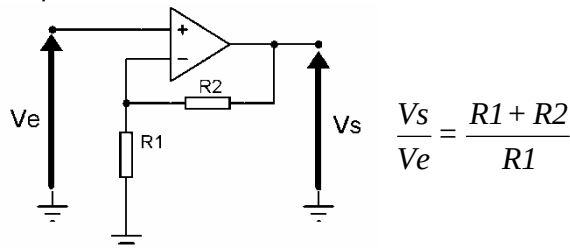

Amplificateur de différence:

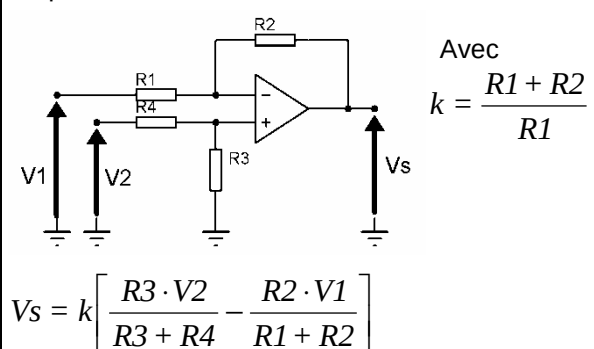

CORRIGÉ

A) ANALYSE FONCTIONNELLE

- 2 Q1. Permettre d'obtenir un rendement optimum et un niveau de sécurité accru.
- 2 Q2. Rendement maxi = 94,1%.
- 2 Q3. 2 éléments dans la liste suivante :
- Combustible écologique, (recycle les résidus de bois, combustion plus propre);
 - Réduit l'émission de gaz nocifs dans l'atmosphère et la production de cendres;
 - Très faciles à stocker, à manipuler;
 - Autonomie du poêle de quelques jours;
 - Meilleure puissance calorifique.
- 2 Q4. Arrêt immédiat du fonctionnement du poêle. Il sera nécessaire de réarmer manuellement la sonde pour redémarrer le poêle après refroidissement.

B) ÉTUDE DE FP3 : « ACQUISITION ET COMMANDE DE RÉGLAGE »

- 2 Q5. R12 intervient quand BP1 est ouvert. R12 est une résistance de tirage à la masse (ou pull down).
- Q6. Voir document réponse DR1.

C) ÉTUDE DE FP6 : « AFFICHAGE ET SIGNALISATION »

Q7. Voir document réponse DR2.

Q8. Voir document réponse DR2.

Q9. Voir document réponse DR3.

2 Q10. Conversion série/parallèle avec mémorisation des données.

Q11. Voir document réponse DR4.

Q12. Voir document réponse DR3.

2 Q13.
$$I_{led} = \frac{V_{OH} - V_{F_{D1-1}}}{R7}$$

2 Q14.
$$I_{led} = \frac{4,9 - 2,1}{270} = 10,4 \text{ mA} ; (V_{F_{vert}} \approx 2,1 \text{ V})$$

L'usage de D1-1 est conforme car $I_{led} < (I_{Fmax} = 30 \text{ mA})$

Q15. Voir document réponse DR5.

Q16. Voir document réponse DR6.

D) ÉTUDE D'UN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

- Q17. Allumage manqué du feu.
 Q18. Voir document réponse DR7.
 Q19. Voir document réponse DR7.

E) ÉTUDE DE FP1 « GESTION DES PROCESSUS »

- Q20. Pour la mémoire altérable, les données sont perdues en l'absence d'alimentation électrique, l'autre non.
- Q21. Les mémoires statiques (ou SRAM) et les mémoires dynamiques (ou DRAM).
- Q22. 2k octets de SRAM.
- Q23. Des données temporaires (calcul, mesure...).
- Q24. C'est une mémoire de données permanentes programmable et effaçable électriquement.
- Q25. Un paramètre = 2 octets et 1k = 1024; donc :
 Nb de paramètres maxi = $1024/2 = 512$ paramètres.
- Q26. Exemples d'autres utilisations :
 Cartes mémoires (SD, MD, MMC.....)
 Clés USB
 Appareils photos
 MODEM, boxes
 Téléphones portables
 Satellites
 Graveurs (pour les mises à jour des logiciels d'usine)

- Q27. Le nombre d'octets du programme est de $3803h + 1$ (l'adresse 0000) soit 14340 octets.
 Donc, le nombre d'instructions sera de $14340/2 = 7170$.
- Q28.
$$Nbd' instructions_{maxi} = \frac{F_{RCI}}{2} = \frac{8 \cdot 10^6}{2} = 4 \cdot 10^6 \text{ instructions par seconde.}$$
- Q29. Cela permet la programmation directe du microcontrôleur sans le démonter de sa carte imprimée en utilisant un petit connecteur prévu à cet effet.
- Q30. L'ATmega32 utilisé est un composant de surface (boîtier CMS), donc non démontable pour la programmation. La programmation in situ est donc nécessaire.

F) ÉTUDE DE FP4 « PROGRAMMATION HORAIRE »

- Q31. Voir document réponse DR8.
- Q32. Voir document réponse DR9.
- Q33. Un caractère = 10 bits; donc : $Durée d'une trame = \frac{10}{9600} = 1,04 \text{ ms}$

G) ÉTUDE D'UNE CHAÎNE D'ACQUISITION DE TEMPÉRATURE

Q34. $S = \frac{10 \cdot 10^3}{200} = 50 \mu V / ^\circ C$

Q35. Voir document réponse DR10.

Q36. La fréquence est $\approx$ nulle, les condensateurs se comportent comme des circuits ouverts.

Q37. Amplificateur non inverseur.

Q38.
$$VF_{AMP} = \frac{(R35 + R31)}{R35} VF_{UMEEES} \approx 200 \cdot VF_{UMEEES}$$

Q39. Voir document réponse DR10.

Q40. Voir document réponse DR10.

H) ÉTUDE DE FP8 « Surveillance de la présence du secteur »

Q41. Isolation galvanique (ou électrique).

FP8 génère un signal adapté au microcontrôleur à partir du secteur EDF (230V eff), une isolation électrique totale est obligatoire pour des raisons de sécurité électriques. D'où l'usage de l'optocoupleur IC13.

Q42. Voir document réponse DR11.

Q43. Le transistor d'IC13 est saturé $\Rightarrow$ la LED d'IC13 est allumée $\Rightarrow V_{ALIM} \geq V_{DZ} + V_{DII}$

Q44. $ID = \frac{V_{DZ} - V_D}{R75} = \frac{5,6 - 1,25}{4,3 \cdot 10^3} = 1 \text{ mA}$

Q45. $IC = \frac{VCC - V_{PSECT}}{R76} = \frac{5 - 0,1}{22 \cdot 10^3} = 220 \mu A$

Q46. En saturation, on a $\frac{IC}{ID} = \frac{CTR_{mini}}{k}$ avec $k > 1$

Ici, on a $k = \frac{0,3 \cdot 10^3}{220 \cdot 10^6} = 1,36 \Rightarrow k \text{ est } > 1 \text{ donc IC13 est saturé.}$

Q47. $T_{detect} = 20 \text{ ms}$

Q48. $T_{param} = 8,5 \text{ ms} \times 10 = 85 \text{ ms}$

Q49. $T_{lim_off} > T_{detect} + T_{param} = 105 \text{ ms} < 300 \text{ ms} \Rightarrow$ La sauvegarde sera complète.

DR1 : Question Q6


2

Action manuelle	État de BP1 (Ouvert ou fermé)	VA/E (en V)	Niveau logique sur A/E (1 ou 0)
En appui	Fermé	+5V	1
Relâché	Ouvert	0	0


DR2 : Questions Q7 et Q8

Q7 Octets à mémoriser (pour un fonctionnement normal)								Q8 Valeur correspondant au chronogramme représenté de DAFF (Mettre une X)
En binaire								En Hexa
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
0	0	0	0	0	1	0	1	05
0	0	0	0	1	0	0	1	09
0	0	0	1	0	0	0	1	11
0	0	1	0	0	0	0	1	21
0	1	0	0	0	0	0	1	41

DR3 : Questions Q9 et Q12

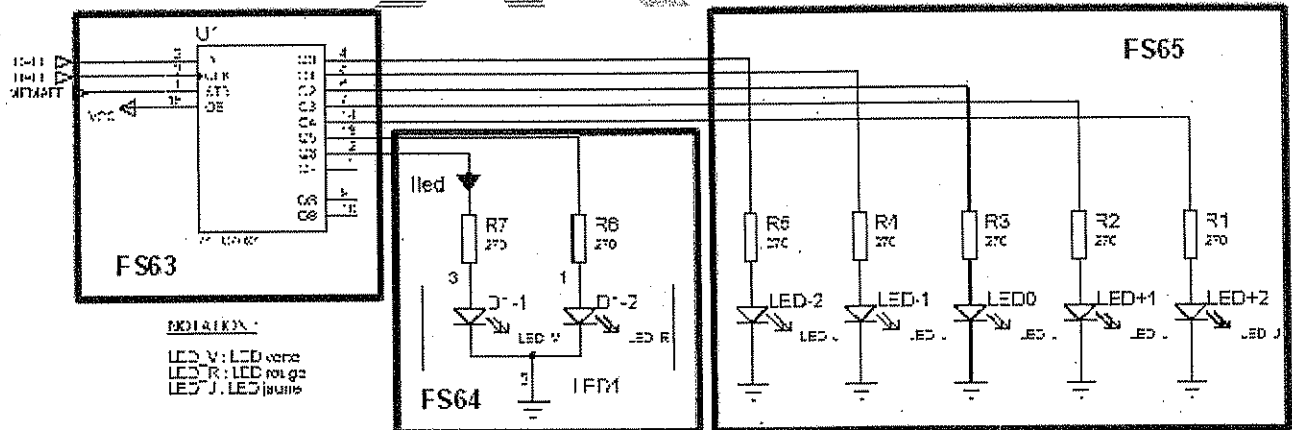

DR4 : Question Q11

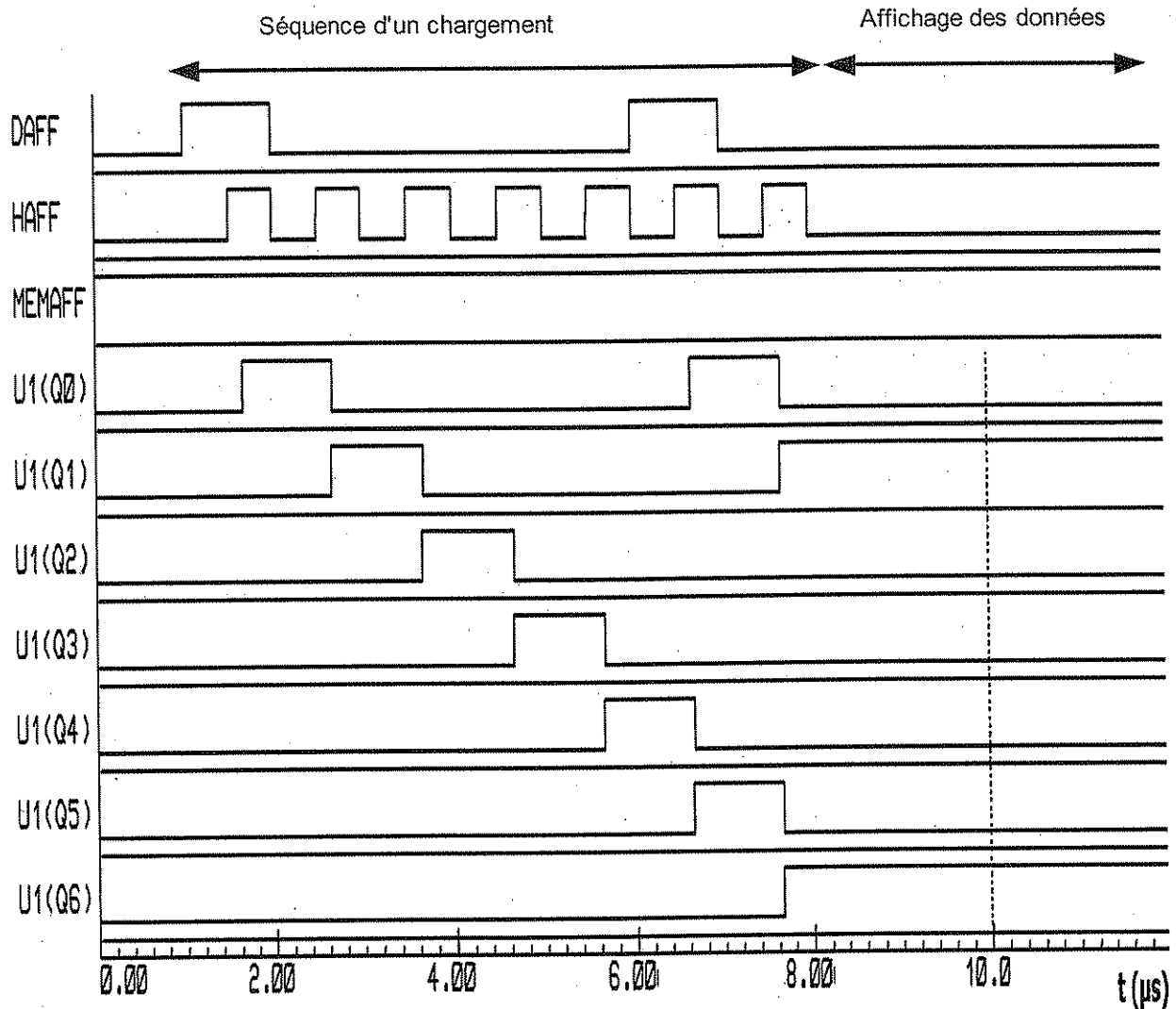

DR5 : Question Q15

LED1		LED-2	LED-1	LED0	LED+1	LED+2
(D1-1) Verte	(D1-2) Rouge					
A	E	E	A	E	E	E

À compléter avec : E pour Éteinte
 A pour Allumée


DR6 : Question Q16

FS64	État de fonctionnement du poêle :	Allumé
FS65	Quantité d'apport de pellets :	– 10% de pellets

DR7 : Question Q18 et Q19

Algorithme de dépannage; **ALARME : LED -2**

3 trace
1 Euloué

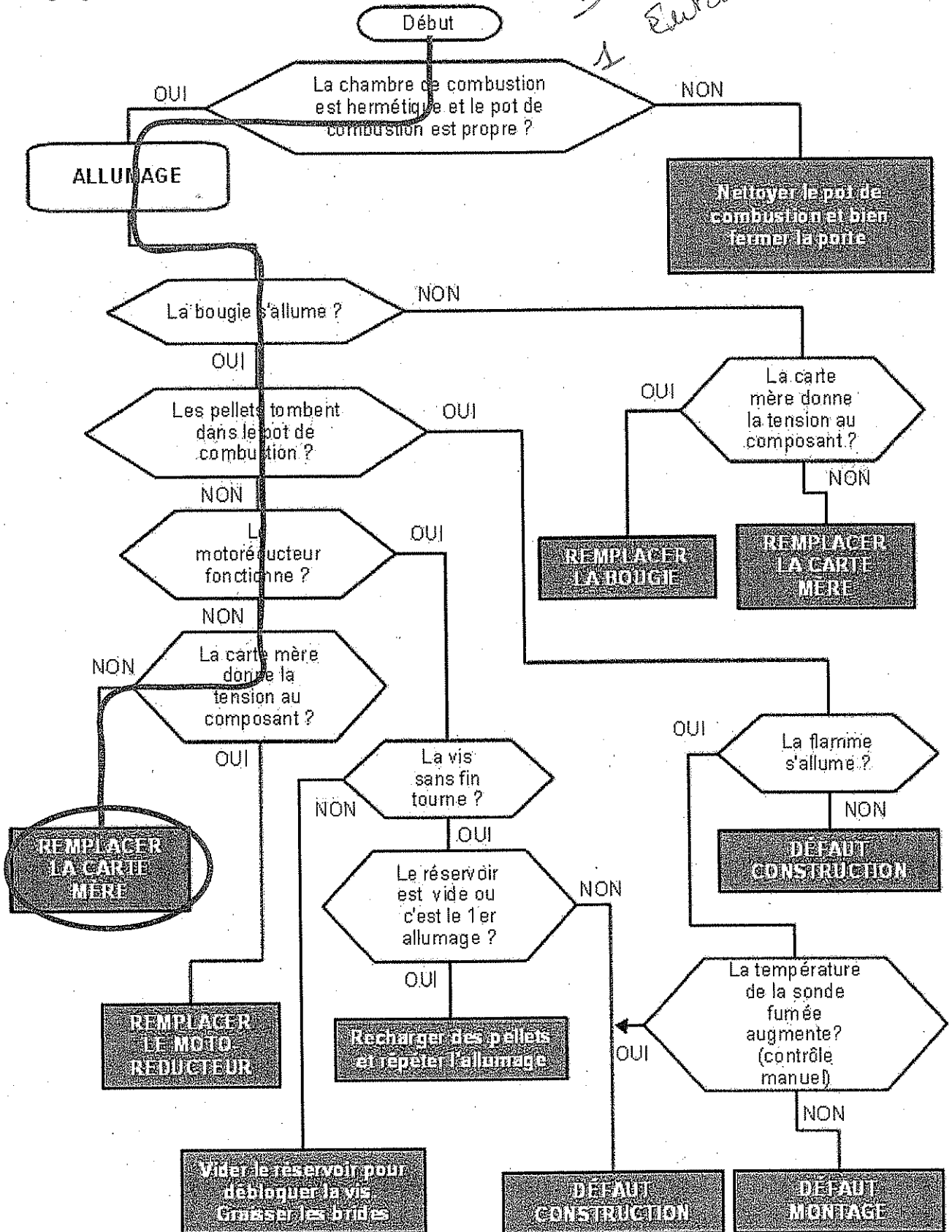


DR8 : Question Q31

Extrait de la table de caractères ASCII :

Caractères	En binaire	En Décimal
3	00110011	51
4	00110100	52
5	00110101	53
:	00111010	58

DR9 : Question Q32

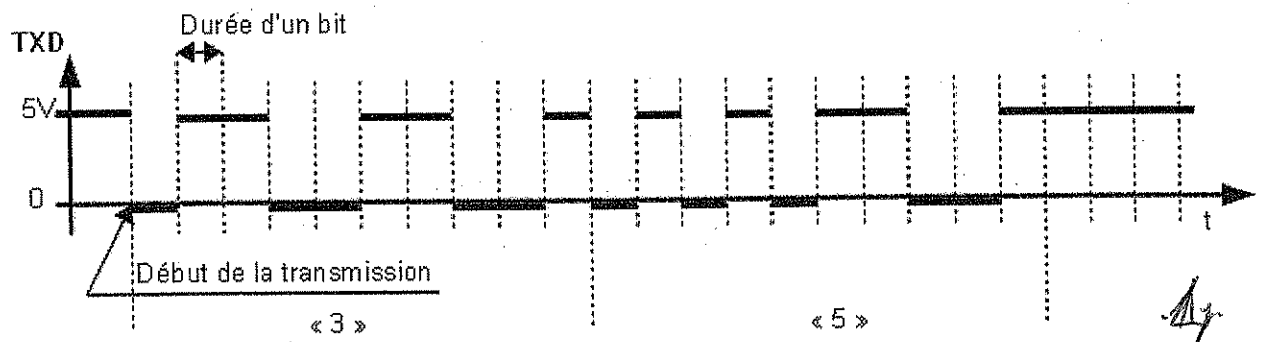

DR10 : Questions Q35, Q39 et Q40


Température (°C)	VFUMEES (mV)	VF_AMP (V)	NTF (en décimal)	NTF (en hexadécimal)
150	7,5	1,5	150	96
50	2,5	0,5	50	32

Q35

Q39

Q40

DR11 : Question Q42

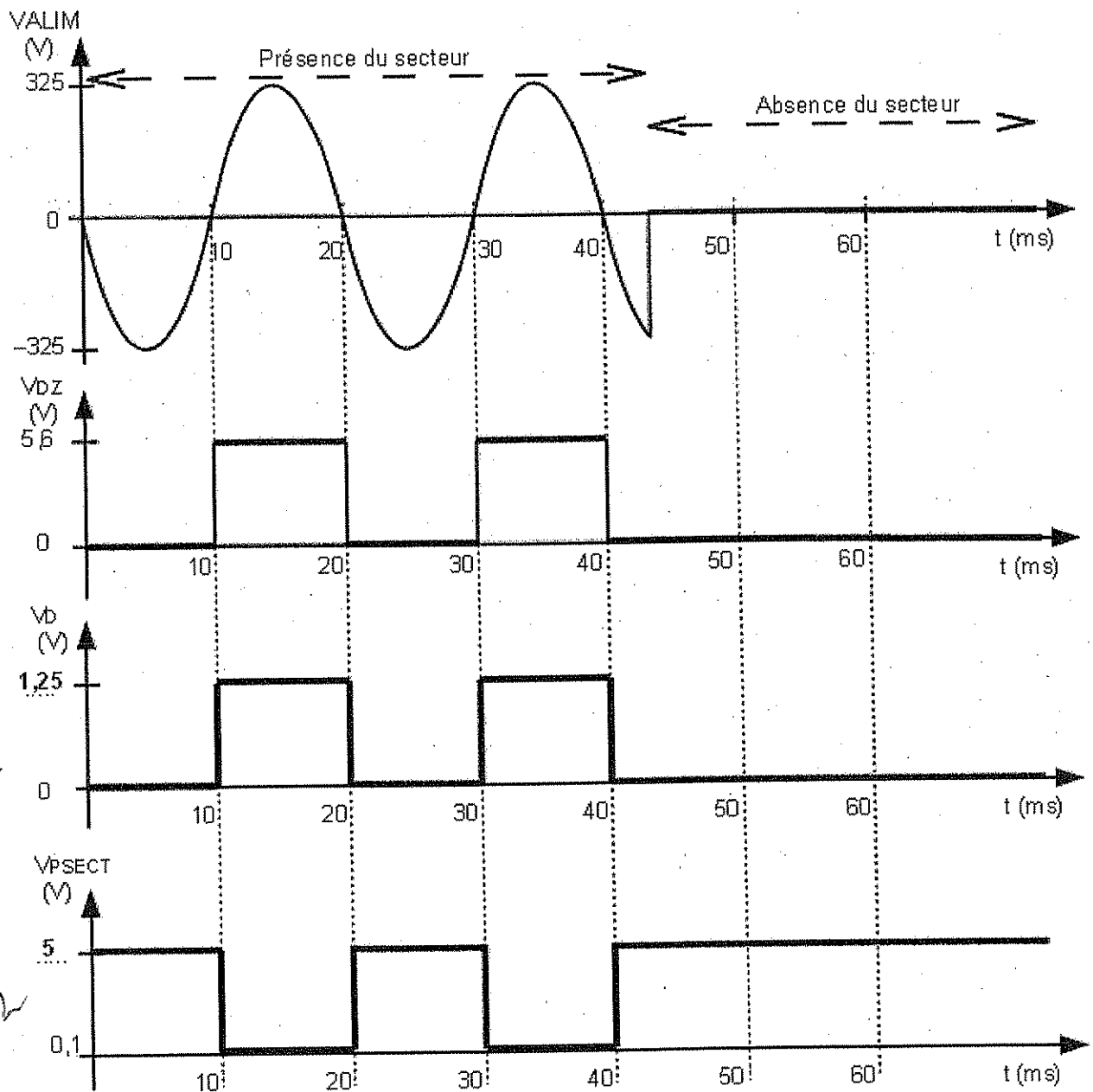

Question N°	Barème
-------------	--------

Partie A: ANALYSE FONCTIONNELLE.

Q1	2
Q2	2
Q3	2
Q4	2

Total partie A 8

Partie B: ÉTUDE DE FP3 : « ACQUISITION ET COMMANDE DE RÉGLAGE »

Q5	2
Q6	3

Total partie B 5

Partie C: ÉTUDE DE FP6 : « AFFICHAGE ET SIGNALISATION »

Q7	2
Q8	3
Q9	1
Q10	1
Q11	4
Q12	2
Q13	2
Q14	2
Q15	2
Q16	1

Total partie C 20

Partie D: ÉTUDE D'UN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

Q17	1
Q18	3
Q19	1

Total partie D 5

Partie E: ÉTUDE DE FP1 « GESTION DES PROCESSUS »

Q20	1
Q21	2
Q22	1
Q23	2
Q24	2
Q25	2
Q26	2
Q27	2
Q28	2
Q29	2
Q30	2

Total partie E 20

Partie F: ÉTUDE DE FP4 « PROGRAMMATION HORAIRE »

Q31	2
Q32	4
Q33	2

Total partie F 8

Partie G: ÉTUDE D'UNE CHAÎNE D'ACQUISITION DE TEMPÉRATURE

Q34	2
Q35	2
Q36	2
Q37	2
Q38	2
Q39	1
Q40	3

Total partie G 14

Partie H: ÉTUDE DE FP8 « Surveillance de la présence du secteur »

Q41	2
Q42	4
Q43	2
Q44	2
Q45	2
Q46	2
Q47	2
Q48	2
Q49	2


Total partie H 20

TOTAL GÉNÉRAL : 100

CORRIGÉ

CORRIGÉ


Q1

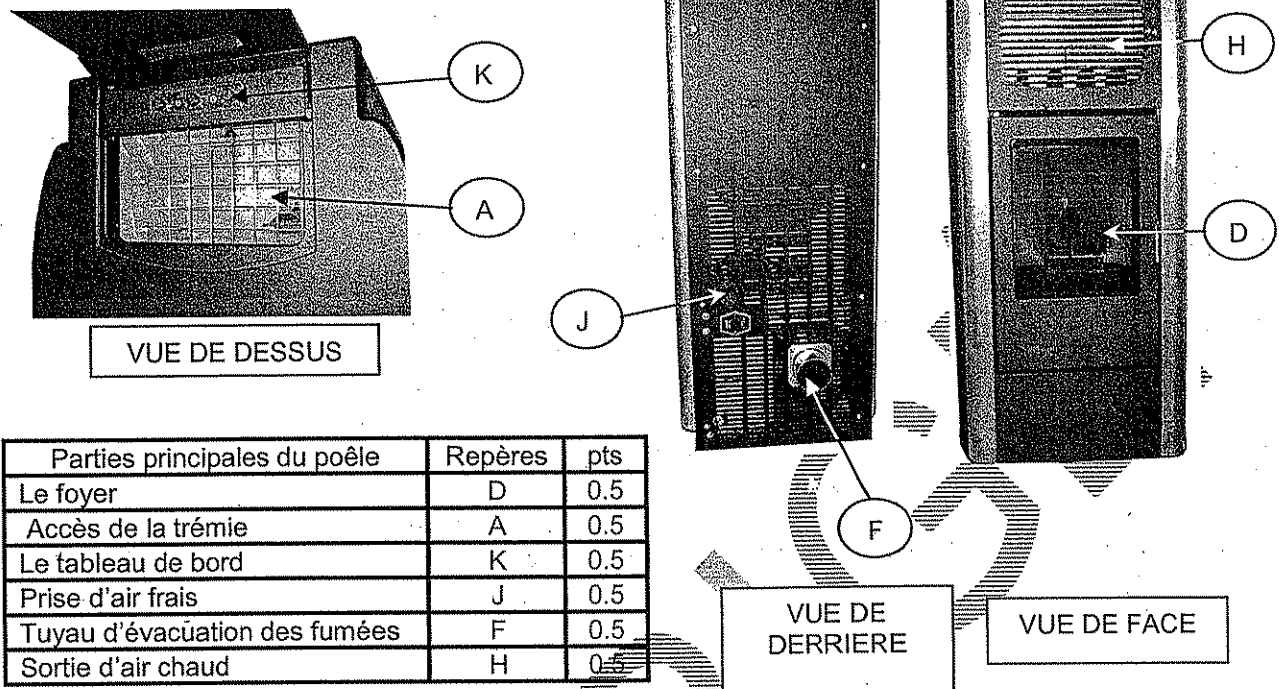


Q3

Parties du poêle	Trémie	Chambre de combustion	Les cotés de la carcasse
Matériaux			
Acier			
Elément réfractaire			
Justification du matériau choisi	Faible épaisseur Emboutissage 1pt	Isolant thermique 1pt	Habillage esthétique Pliage 1pt


Q5

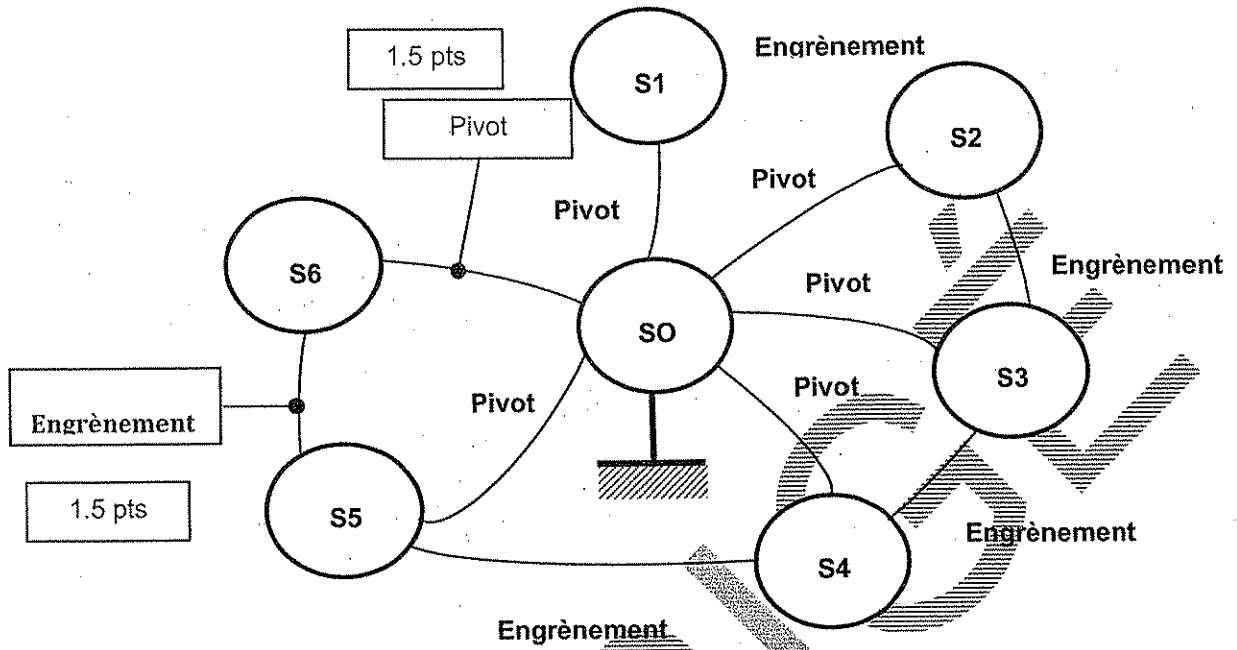


Q6

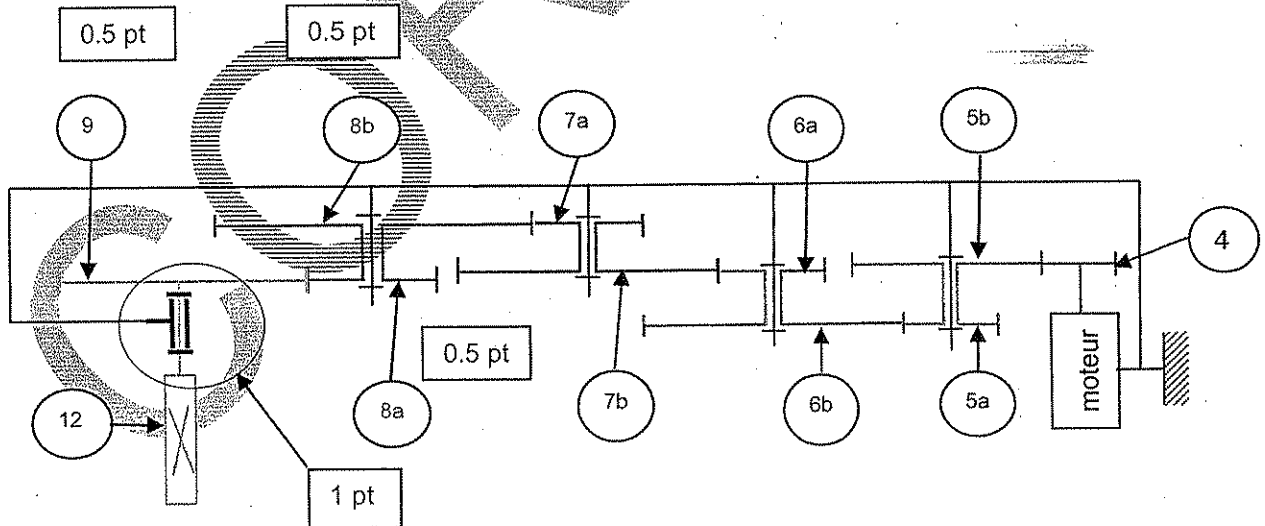

Q9

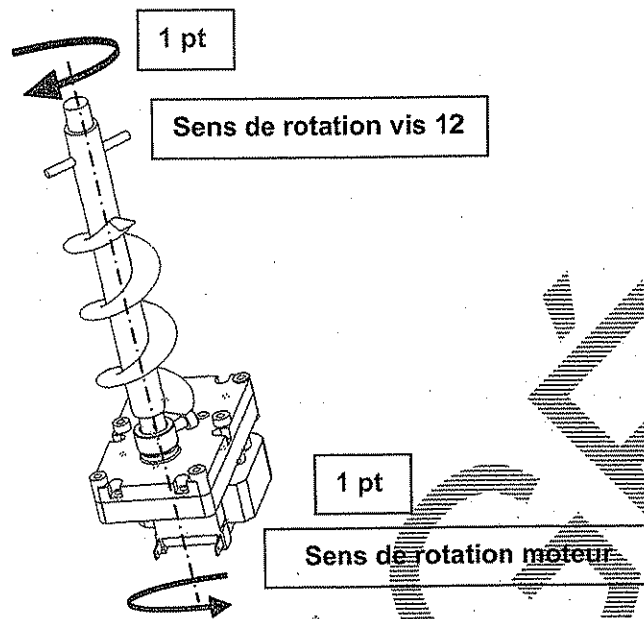


Q 11

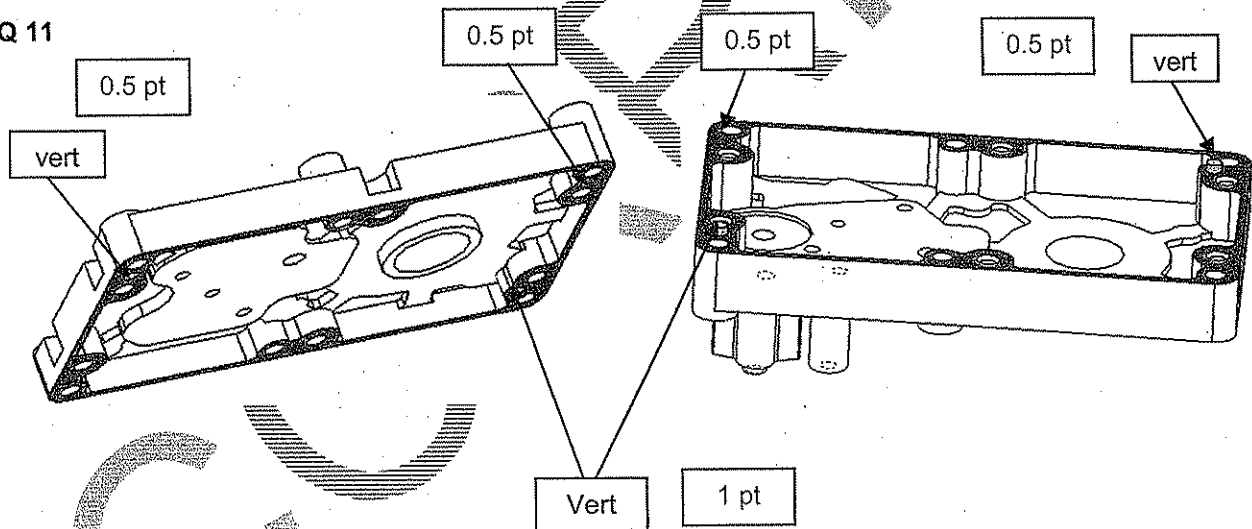

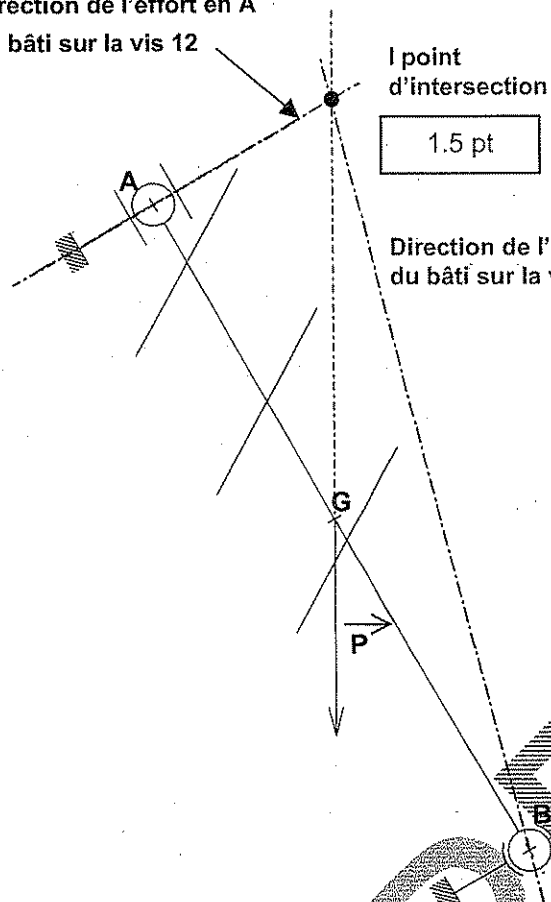Q24

Direction de l'effort en A
 Du bâti sur la vis 12




I point
 d'intersection

1.5 pt

Direction de l'effort en B
 du bâti sur la vis 12

Q25

Dynamique des forces : 1 cm pour 1 N

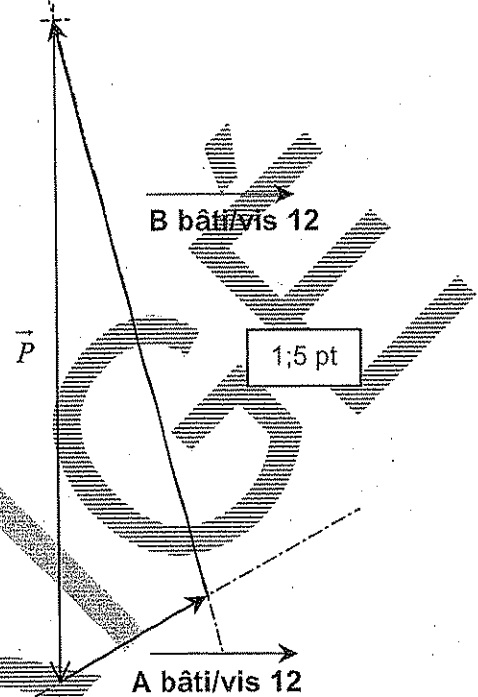

B bâti/vis 12

1,5 pt

A bâti/vis 12

B bâti/vis 12 = 8.5 N A bâti/vis 12 = 2.5 N

Actions mécaniques	Point d'application	Direction sens	Norme /intensité	pts
$\vec{P}$ poids de l'ensemble	G	↓	9.5 N	
$\vec{A}$ bâti / vis 12	A	(A I) et de A vers I	2.5 N	1+1
$\vec{B}$ bâti / vis 12	B	(B I) et de B vers I	8.5 N	2 +1

PFS :

Si un solide indéformable est en équilibre sous l'action de trois forces extérieures non parallèles :

- les directions des trois forces sont concourantes en un même point I. (1 pt)
- la somme vectorielle des trois forces est nulle. Le dynamique est fermé. (1 pt)

Q 2

Les pellets se trouvant dans la trémie A sont amenés dans le foyer par l'intermédiaire d'un moto-réducteur C et d'une vis sans fin B (2 pts)

Q 4

S0 = {1, 2, 3} ; (1 pt)

S6 = {9,12, 13 ,14 }

(1.5 pts)

Q 7

Expression littérale

$$rg = R1 \times R2 \times R3 \times R4 \times R5$$

(2.5 pts)

Expression numérique

$$rg = 7/42 \times 14/48 \times 13/52 \times 10/48 \times 11/54 = 0.000515$$

(1.5 pts)

Q 8

$$N_{12} = Nm \times Rg = 2900 \times 0.000515 = 1.49 \text{ tr/mn}$$

(1.5 pts)

Q 10

Moulé puis usiné partiellement

(2pts)

Q12

Tétons (servant de pieds de centrage)

(1 pt)

Q13

Le maintien en position est assuré par 6 vis CL M4 10

(1.5 pts)

Q14

La bague d'accouplement 13 est nécessaire car la vis 12 est percée en son extrémité pour recevoir la roue de sortie 9. l'épaisseur de matière à cet endroit n'est pas suffisante

(2 pts)

Q15

Forme plate (méplat) assurant un meilleur appui de la vis 14

(1 pt)

3A :verification de l'autonomie

Q16

$$M = 650/1000 = 0.65 \text{ kg/l}$$

(2 pts)

Q17

Pour 37 litres on a une masse totale des pellets dans la trémie de $Mt = 0.65 \times 37 = 24.05 \text{ kg}$

(1.5 pts)

Q18

Autonomie = masse totale des pellets / Consommation maximale (puissance 5) $A = 24.05/1.8 = 13.36 \text{ h}$
 soit 13h et 26 mn

(1.5pts)

Compatible avec les données constructeur

(1 pt)

3A :verification de la consommation

Q19

$$V_{\text{pellets}} = 0.000086 \text{ m}^3/\text{tr}$$

(2 pts)

Q20

$$M_{\text{pellets}} = 0.000086 \times 650 = 0.056 \text{ kg/tr}$$

(2 pts)

Q21

$$tr_{6s} = 1.5/10 = 0.15 \text{ tr /6s}$$

(2 pts)

Q22

$$tr_{1h} = 214 \times tr_{6s} = 214 \times 0.15 = 32.1 \text{ tr/heure}$$

(2 pts)

Q23

$$cons_{1h} = M_{\text{pellets}} \text{ kg/tr} \times tr_{1h} = 0.056 \times 32.1 = 1.7976 \text{ kg/h. Compatible avec les données constructeur}$$

(2 + 1 pts)

Question N°	Barème
----------------	--------

Partie 1: Étude générale du poêle à pellets.

Q1	3
Q2	2
Q3	2

Total partie
1

7

Partie 2: Étude du motoréducteur »

Q4	2,5
Q5	3
Q6	2,5
Q7	4
Q8	1,5
Q9	2
Q10	2
Q11	3
Q12	1
Q13	1,5
Q14	2
Q15	1

Total partie
1

26

Partie 3: Étude de l'autonomie du poêle et de la consommation de pellets.

Q16	2
Q17	1,5
Q18	2,5
Q19	2
Q20	2
Q21	2
Q22	2
Q23	3

Total partie
3

17

Partie 4: ÉTUDE D'UN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

Q24	2
Q25	8

Total partie
4

10

TOTAL GÉNÉRAL : 60