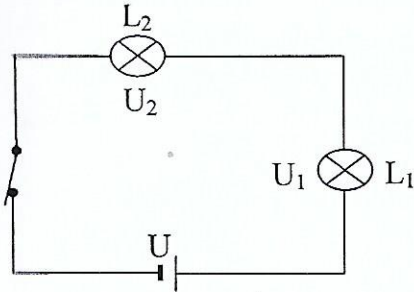


Dans un circuit série, la tension aux bornes du est égale àdes tensions aux bornes de chaque appareil.

ACTIVITE 5


Utilise la loi des tensions qui s'applique au circuit électrique ci-dessous pour compléter le tableau en face de lui.



U		1 V	3 V
U ₁	150 mV	0,4 V	
U ₂	150 mV		2 V

ACTIVITE 6

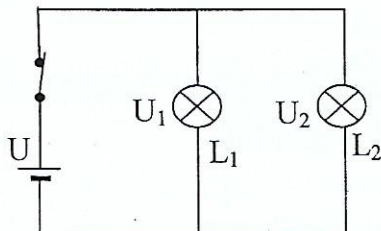Utilise la loi des tensions qui s'applique au circuit électrique ci-dessous pour compléter le tableau en face de lui.



U			280 mV
U ₁	5 V	0,35 V	
U ₂	5 V		