

ELECTROTECHNIQUE

MSP

1/ 1. Facteur de puissance $\cos \phi_0$

$$\cos \phi_0 = \frac{P_{10}}{U_{10} I_{10}} = \frac{300}{1500 \times 2} \Rightarrow \boxed{\cos \phi_0 = 0,1} \quad (2 \text{pts})$$

1.2. Composante active I_a et reactive I_r

$$I_a = \frac{P_{10}}{U_{10}} = \frac{300}{1500} \Rightarrow \boxed{I_a = 0,2 \text{ A}} \quad (2 \text{pts})$$

$$I_r = \sqrt{I_{10}^2 - I_a^2} = \sqrt{2^2 - 0,2^2} \Rightarrow \boxed{I_r = 1,989 \text{ A}} \quad (2 \text{pts})$$

1.3. Calcul de R_m et X_m

$$R_m = \frac{U_{10}}{I_a} = \frac{1500}{0,2} \Rightarrow \boxed{R_m = 7500 \Omega} \quad (2 \text{pts})$$

$$X_m = \frac{U_{10}}{I_r} = \frac{1500}{1,989} \Rightarrow \boxed{X_m = 753,778 \Omega} \quad (2 \text{pts})$$

1.4. Nombre de spires au primaire N_1

$$N_1 = \frac{U_{10}}{4,44 \times B_{\max} \times f \times S} = \frac{1500}{4,44 \times 1,2 \times 50 \times 108,231 \cdot 10^{-4}}$$

$$\boxed{N_1 = 520 \text{ spires}}$$

1.5. Tension secondaire à vide si $N_2 = 78$ spires

$$U_{20} = \frac{U_{10} N_2}{N_1} = \frac{1500 \times 78}{520} \Rightarrow \boxed{U_{20} = 225 \text{ V}}$$

2/ Elements ramenés au secondaire R_s et X_s .

$$R_s = \frac{P_{\text{acc}}}{\left(\frac{I_{\text{acc}}}{m}\right)^2} = \frac{225}{\left(\frac{22,5}{0,15}\right)^2} \Rightarrow \boxed{R_s = 0,01 \Omega}$$

$$Z_s = \frac{m^2 \mu_{\text{acc}}}{I_{\text{acc}}} = \frac{0,15^2 \times 22,5}{22,2} \Rightarrow \boxed{Z_s = 0,0228 \Omega}$$

$$X_s = \sqrt{Z_s^2 - R_s^2} = \sqrt{0,0228^2 - 0,01^2} \Rightarrow \boxed{X_s = 0,0205 \Omega}$$

3.1. Impédance de la charge Z_2 .

$$P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2 = \frac{U_2^2}{Z_2} \cos \varphi_2 \Rightarrow Z_2 = \frac{U_2^2 \cos \varphi_2}{P_2}$$

$$Z_2 = \frac{220^2 \times 0,8}{35200} \Rightarrow \boxed{Z_2 = 1,1 \Omega}$$

3.2. Elements de la charge R_2 et L_2 .

$$R_2 = \frac{P_2}{\left(\frac{U_2}{Z_2}\right)^2} = \frac{Z_2^2 \times P_2}{U_2^2} = \frac{1,1^2 \times 35200}{220^2}$$

$$\boxed{R_2 = 0,88 \Omega}$$

$$L_2 = \frac{\sqrt{Z_2^2 - R_2^2}}{2\pi f} \Rightarrow L_2 = \frac{\sqrt{1,1^2 - 0,88^2}}{100\pi}$$

$$\boxed{L_2 = 2,1 \text{ mH}}$$

3.3. Courant de ligne absorbé par la charge I_2

$$I_2 = \frac{U_2}{Z_2} \Rightarrow I_2 = \frac{220}{1,1} \Rightarrow \boxed{I_2 = 200 \text{ A}}$$

3.4. Chute de tension ΔU_2

$$\begin{aligned} \Delta U_2 &= R_3 I_2 \cos \varphi_2 + X_3 I_2 \sin \varphi_2 \\ &= 0,01 \times 200 \times 0,8 + 0,0205 \times 200 \times 0,6 \end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta U_2 = 4,08 \text{ V}}$$

3.5. Tension primaire U_1 .

$$\frac{U_{20}}{U_{40}} = \frac{U_{20}'}{U_1}$$

$$\Delta U_2 = U_{20}' - U_2 \Rightarrow U_{20}' = \Delta U_2 + U_2$$

$$\Rightarrow U_1 = \frac{(\Delta U_2 + U_2) U_{40}}{U_{20}} = \frac{(4,08 + 220) \cdot 1500}{225}$$

$$\boxed{U_1 = 1493,733 \text{ V}}$$

3.6. Rendement du transformateur.

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P'_{\text{fer}} + P} = \frac{P_2}{P_2 + P'_{\text{fer}} + R_s I_2^2} \quad \text{avec } P'_{\text{fer}} = \frac{P_{\text{fer}}}{\left(\frac{U_1}{U_1'}\right)^2}$$

$$= \frac{35200}{35200 + 297,498 + 0,01 \times 200^2}$$

$$\boxed{\eta = 0,98}$$

4°/ 4.1. Courant secondaire pour avoir un rendement maximal. ($I_{2\text{max}}$)

$$I_{2\text{max}} = \sqrt{\frac{P_{10}}{R_s}} = \sqrt{\frac{300}{0,01}} \Rightarrow I_{2\text{max}} = 173,205 \text{ A}$$

$$\boxed{I_{2\text{max}} = 173,205 \text{ A}}$$

4.2. Rendement maximal

$$\eta_{\text{max}} = \frac{U_2 I_{2\text{max}}}{U_2 I_{2\text{max}} + 2\sqrt{P_{10} \times R_s}} \quad \text{avec } U_2 = R_s I_{2\text{max}}$$


$$\Delta U_2 = R_s I_{2\text{max}} = U_{20} - U_2 \Rightarrow U_2 = U_{20} - R_s I_{2\text{max}}$$

$$= 225 - 0,01 \times 173,205$$

$$\eta_{\text{max}} = \frac{223,267 \times 173,205}{223,267 \times 173,205 + 2\sqrt{300 \times 0,01}} \quad \left(U_2 = 223,267 \text{ V.} \right)$$

$$\boxed{\eta_{\text{max}} = 0,999 \approx 1}$$

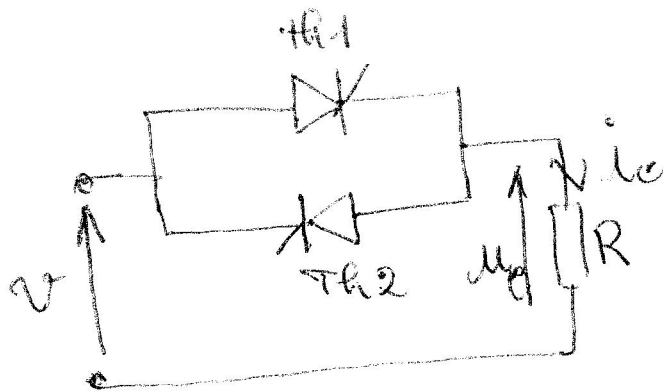MSP 2016
 Génie Electrique (E.M de puissance)





$$v(\theta) = V\sqrt{2} \sin(\theta)$$

$$V = 110V$$

$$R = 80\Omega$$

1) pour $\alpha = \frac{\pi}{6}$

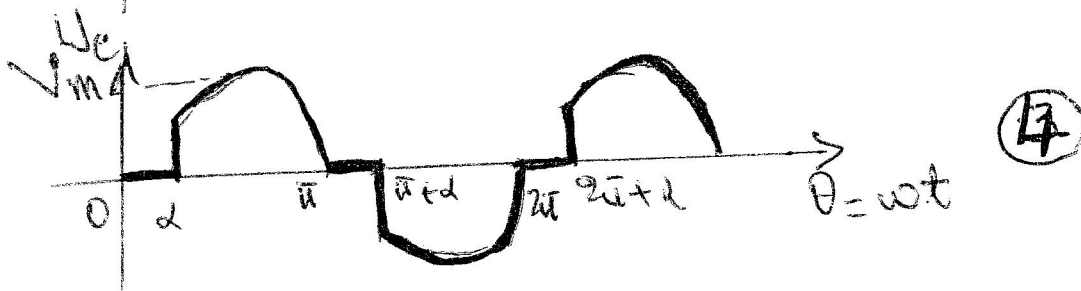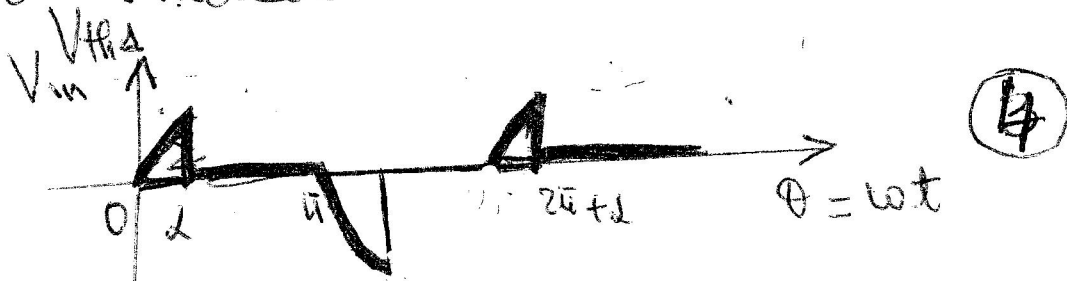1-1) Tracer des chronogrammes des tensions:



1-2 Valeurs moyenne et efficace de la tension aux bornes de la charge

$$\bar{U}_c = 0 \quad (3)$$

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left(\int_{\alpha}^{\pi} V\sqrt{2} \sin(\theta) d\theta + \int_{\pi+\alpha}^{2\pi} V\sqrt{2} \sin(\theta) d\theta \right)}$$

$$U_{eff} = V \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}} \quad (3)$$


AN : $U_{eff} = 110\sqrt{\frac{1 - \frac{\pi}{6}}{\pi}} + \frac{3\sin(2 \times \frac{\pi}{6})}{2\pi}$

$U_{eff} = 91,74 \text{ V}$


1.3 Valeur moyenne de la puissance consommée

$P = \frac{U_{eff}^2}{R}$ AN : $P = \frac{91,74^2}{80}$ $P = 105,2 \text{ W}$ (3)


2) Th_2 en circuit ouvert

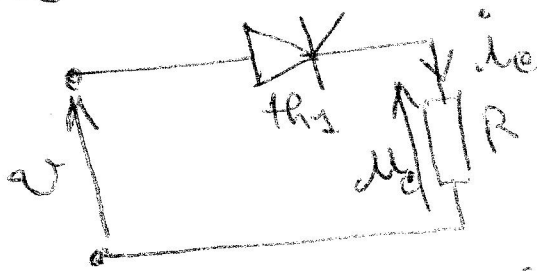

2.1 Tracer de $u_c(t)$ et $i_e(t)$

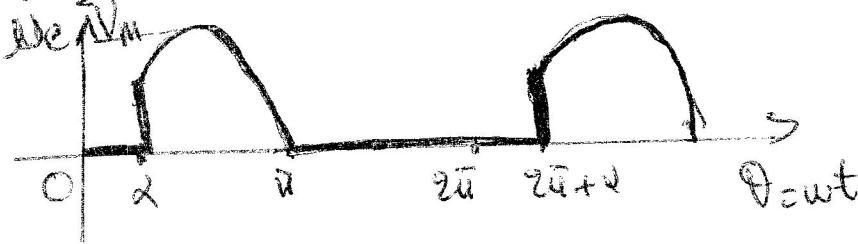

(3)

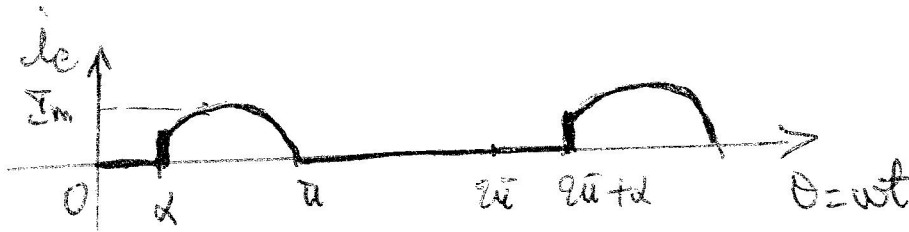

(3)

2.2 Pour $\alpha = \frac{\pi}{6}$, calcul de U_{eff} et P

* $U_{eff} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2} \sin \theta d\theta$ $U_{eff} = \frac{\sqrt{2}}{2\pi} (1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$ (3)

AN : $U_{eff} = \frac{110\sqrt{2}}{2\pi} (1 + \cos \frac{\pi}{6})$ $U_{eff} = 21,5 \text{ V}$

* $P = \frac{U_{eff}^2}{R}$

$P = \frac{21,5^2}{80}$

$P = 5,7 \text{ W}$ (4)

~~4/5 P~~

GENIE ELECTRIQUE BTS 2016

1/2

AUTOMATIQUE

1) $F(p) = \frac{T(p)}{1+T(p)} \Rightarrow F(p) = \frac{1}{0,01p^2 + 0,11p + 1,1}$

4pts

2.1) stabilité en boucle fermée

$$F(p) = \frac{1}{0,01p^2 + 0,11p + 1,1}$$

$$D(p) = 0,01p^2 + 0,11p + 1,1$$

systeme du second ordre : Tous les coefficients sont positif donc systeme stable. (4pts)

2.2) systeme de classe 0 donc $E(p) = \frac{1}{1+K}$

$$E(p) = \frac{1}{1+1} \Rightarrow E(p) = 0,5 \quad (4pts)$$

2.3) $tr 5\% = \frac{3}{2\omega_0}$

1/1,1

$$F(p) = \frac{1}{0,01p^2 + 0,11p + 1,1} = \frac{1}{\frac{0,01}{1,1}p^2 + \frac{0,11}{1,1}p + 1}$$


$$\frac{1}{\omega_0^2} = \frac{0,01}{1,1} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{1,1}{0,01} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{1,1}{0,01}} = 10,49$$

$$\frac{2\zeta}{\omega_0} = \frac{0,11}{1,1} \Rightarrow \zeta = \frac{\omega_0 \times 0,11}{2 \times 1,1} = \frac{10,49 \times 0,11}{2,2}$$

$$\zeta = 0,525$$

$$Tr 5\% = \frac{3}{0,525 \times 10,49} \Rightarrow Tr 5\% = 0,555 \quad (4pts)$$

3) programme fonctionnel 2/2

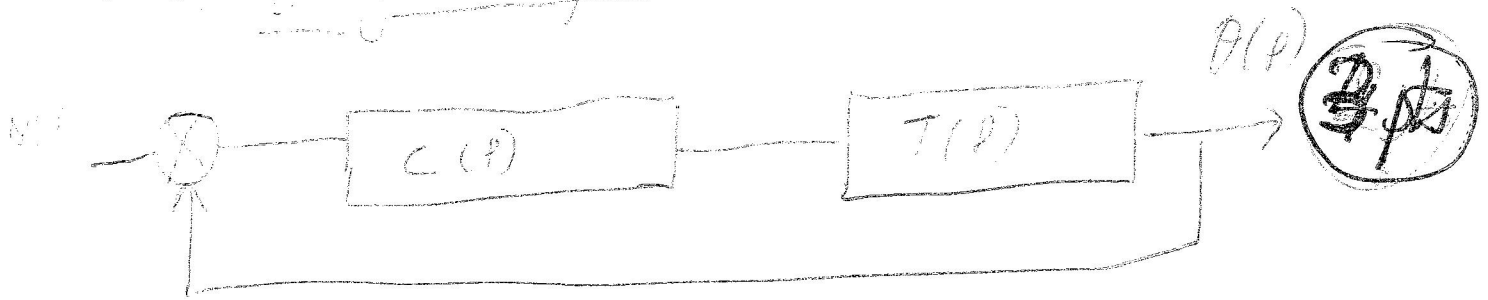

32) 9) FT en BO

$$F(p)_{BO} = C(p) \times T(p) = \frac{1}{0,01p^2 + 0,11p + 0,1} \times 5 + 0,3p + \frac{33,33}{p}$$

$$F(p)_{BO} = \frac{0,3p^2 + 5p + 33,33}{0,01p^3 + 0,11p^2 + 0,1p}$$

3 pts

b) FT en BF

$$FTBF = \frac{N(p)}{N(p) + D(p)} = \frac{0,3p^2 + 5p + 33,33}{0,01p^3 + 0,41p^2 + 5,1p + 33,33}$$

$$F_{BF} = \frac{0,3p^2 + 5p + 33,33}{0,04p^3 + 0,41p^2 + 5,1p + 33,33}$$

4 pts

3.3) Etudions la stabilité

stabilité selon routh : $D(p) = 0,04p^3 + 0,41p^2 + 5,1p + 33,33$

p^3	0,04	5,1
p^2	0,41	33,33
p^1	4,287	0
p^0	33,33	0

Tous les éléments de la 1^{ère} colonne étant de même signe donc le système est

stable. 4 pts

1 MSP ELECTRONIQUE DE COMMANDE

1) Régime de fonctionnement (4pts)

ADP1: Régime linéaire car contre réaction négative

ADP2: Régime linéaire car contre réaction négative

2) Etude de l'ADP1

2-1) Relation entre U_E' et U_E (4pts)

$$U_E^+ = U_E^- = \frac{U_E'}{R} + \frac{U_E}{R} = 0$$

$$\frac{U_E'}{R} + \frac{U_E}{R} = 0 \Rightarrow \frac{U_E'}{R} = -\frac{U_E}{R}$$

$$-U_E' \times R = U_E \times R \rightarrow U_E' = -\frac{R U_E}{R}$$

$$\boxed{U_E' = -U_E}$$

2-2) Le montage de l'ADP1 est un montage inverseur (4pts)

3) Etude de l'ADP2

3-1) Relation entre U_S et U_E' (4pts)

$$U_E^+ = \frac{U_S}{R_2} + \frac{U_{ref}}{R_3} + \frac{U_E'}{R_4} = 0$$

$$\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

$$\frac{U_S}{R_2} + \frac{U_{ref}}{R_3} + \frac{U_E'}{R_4} = 0 \rightarrow \frac{U_S}{R_2} = -\left(\frac{U_{ref}}{R_3} + \frac{U_E'}{R_4}\right)$$

$$\boxed{U_S = -R_2 \left(\frac{U_{ref}}{R_3} + \frac{U_E'}{R_4}\right)}$$

3-2) Le montage de l'ADP2 est un montage additionneur inverseur (5pts)

4) Vérifions que $U_S = R_2 \left(\frac{U_E}{R_4} - \frac{U_{ref}}{R_3}\right)$ (4pts)

on a: $U_S = -R_2 \left(\frac{U_{ref}}{R_3} + \frac{U_E'}{R_4}\right)$

or $U_E' = -U_E$

donc $U_S = -R_2 \left(\frac{U_{ref}}{R_3} - \frac{U_E}{R_4}\right)$ (11)

• Given
$$U_S = R_2 \left(\frac{U_E}{R_1} - \frac{U_{ref}}{R_3} \right)$$

5) Application

5pts

$$U_S = R_2 \left(\frac{U_E}{R_1} - \frac{U_{ref}}{R_3} \right)$$

* Power $U_E = -0,15V$; $U_S = 0,25V$

$$0,25 = R_2 \left(\frac{-0,15}{R_1} - \frac{-5}{R_3} \right)$$

$$0,25 = \frac{-R_2 \cdot 0,15}{100000} + \frac{R_2 \cdot 5}{R_3}$$

$$0,25 = -5 \cdot 10^{-6} + \frac{5R_2}{R_3}$$

* Power $U_E = -1$ et $U_S = 0$

$$0 = R_2 \left(\frac{-1}{100000} + \frac{5}{R_3} \right)$$

$$\frac{R_2 \times (-1)}{100000} + \frac{5R_2}{R_3} = 0$$

$$-1 \cdot 10^{-5} R_2 + \frac{5R_2}{R_3} = 0$$

$$-1 \cdot 10^{-5} + \frac{5}{R_3} = 0 \rightarrow \frac{5}{R_3} = 1 \cdot 10^{-5}$$

$$5 = 1 \cdot 10^{-5} \times R_3$$

$$R_3 = \frac{5}{1 \cdot 10^{-5}} = 500000 \Omega$$

$$R_3 = 500k\Omega$$

$$0,25 = -5 \cdot 10^{-6} + \frac{5R_2}{500 \cdot 10^3}$$

$$0,25 + 5 \cdot 10^{-6} = \frac{5}{500 \cdot 10^3} \cdot R_2$$

$$0,25 + 5 \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 10^{-5} R_2$$

$$R_2 = \frac{0,25 + 5 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-5}}$$

$$R_2 = 25000,5 \Omega$$