Fomesoutra.com
ça soutra!

| ACTIVITÉ N°1 | NOTE | ……../…….. |
|---|---|---|
| | APPRÉCIATION | |

On branche une lampe de tension d'usage 6 V aux bornes de générateurs dont les tensions aux bornes sont: 1,5 V ; 4,5V ; 6V , 9V , 12V

1– Complète le tableau suivant en précisant la qualité d'éclairage de la lampe: « bon » , « faible », « très faible », « fort » , « très fort »

| Tension générateur | 1,5V | 4,5V | 6V | 9V | 12V |
|---|---|---|---|---|---|
| Eclairage | | | | | |

2– Donne la tension pour laquelle la lampe est en surtension

……..

3- Donne la tension pour laquelle la lampe est en sous-tension

……..

4– Donne la tension adaptée à la lampe .

……..

| ACTIVITÉ N°1 | NOTE | ……../…….. |
|---|---|---|
| | APPRÉCIATION | |

On branche une lampe de tension d'usage 6 V aux bornes de générateurs dont les tensions aux bornes sont: 1,5 V ; 4,5V ; 6V , 9V , 12V

1– Complète le tableau suivant en précisant la qualité d'éclairage de la lampe: « bon » , « faible », « très faible », « fort » , « très fort »

| Tension générateur | 1,5V | 4,5V | 6V | 9V | 12V |
|---|---|---|---|---|---|
| Eclairage | | | | | |

2– Donne la tension pour laquelle la lampe est en surtension

……..

3- Donne la tension pour laquelle la lampe est en sous-tension

……..

4– Donne la tension adaptée à la lampe .

……..

| ACTIVITÉ N°1 | NOTE | ……../…….. |
|---|---|---|
| | APPRÉCIATION | |

On branche une lampe de tension d'usage 6 V aux bornes de générateurs dont les tensions aux bornes sont: 1,5 V ; 4,5V ; 6V , 9V , 12V

1– Complète le tableau suivant en précisant la qualité d'éclairage de la lampe: « bon » , « faible », « très faible », « fort » , « très fort »

| Tension générateur | 1,5V | 4,5V | 6V | 9V | 12V |
|---|---|---|---|---|---|
| Eclairage | | | | | |

2– Donne la tension pour laquelle la lampe est en surtension

……..

3- Donne la tension pour laquelle la lampe est en sous-tension

……..

4– Donne la tension adaptée à la lampe .

……..

| ACTIVITÉ N°1 | NOTE | ……../…….. |
|---|---|---|
| | APPRÉCIATION | |

On branche une lampe de tension d'usage 6 V aux bornes de générateurs dont les tensions aux bornes sont: 1,5 V ; 4,5V ; 6V , 9V , 12V

1– Complète le tableau suivant en précisant la qualité d'éclairage de la lampe: « bon » , « faible », « très faible », « fort » , « très fort »

| Tension générateur | 1,5V | 4,5V | 6V | 9V | 12V |
|---|---|---|---|---|---|
| Eclairage | | | | | |

2– Donne la tension pour laquelle la lampe est en surtension

……..

3- Donne la tension pour laquelle la lampe est en sous-tension

……..

4– Donne la tension adaptée à la lampe .

……..