Fomesoutra.com
ça soutra!

PROF : M. KOUAME **Année Scolaire : 2026-2027**

INTERROGATION ÉCRITE N°1 - PHYSIQUE-CHIMIE

Nom et Prénoms : ..... Classe : ..... Note : /20

On branche une lampe de tension d'usage 6 V aux bornes de générateurs dont les tensions aux bornes sont : 1,5 V ; 4,5 V ; 6 V ; 9 V ; 12 V.

1- Complète le tableau suivant en précisant la qualité d'éclairage de la lampe : « bon », « faible », « très faible », « fort », « très fort ».

Tension générateur	1,5 V	4,5 V	6 V	9 V	12 V
Éclairage					

2- Donne la tension pour laquelle la lampe est en surtension : .....

3- Donne la tension pour laquelle la lampe est en sous-tension : .....

4- Donne la tension adaptée à la lampe : .....

PROF : M. KOUAME **Année Scolaire : 2026-2027**

INTERROGATION ÉCRITE N°1 - PHYSIQUE-CHIMIE

Nom et Prénoms : ..... Classe : ..... Note : /20

On branche une lampe de tension d'usage 6 V aux bornes de générateurs dont les tensions aux bornes sont : 1,5 V ; 4,5 V ; 6 V ; 9 V ; 12 V.

1- Complète le tableau suivant en précisant la qualité d'éclairage de la lampe : « bon », « faible », « très faible », « fort », « très fort ».

Tension générateur	1,5 V	4,5 V	6 V	9 V	12 V
Éclairage					

2- Donne la tension pour laquelle la lampe est en surtension : .....

3- Donne la tension pour laquelle la lampe est en sous-tension : .....

4- Donne la tension adaptée à la lampe : .....

PROF : M. KOUAME **Année Scolaire : 2026-2027**

INTERROGATION ÉCRITE N°1 - PHYSIQUE-CHIMIE

Nom et Prénoms : ..... Classe : ..... Note : /20

On branche une lampe de tension d'usage 6 V aux bornes de générateurs dont les tensions aux bornes sont : 1,5 V ; 4,5 V ; 6 V ; 9 V ; 12 V.

1- Complète le tableau suivant en précisant la qualité d'éclairage de la lampe : « bon », « faible », « très faible », « fort », « très fort ».

Tension générateur	1,5 V	4,5 V	6 V	9 V	12 V
Éclairage					

2- Donne la tension pour laquelle la lampe est en surtension : .....

3- Donne la tension pour laquelle la lampe est en sous-tension : .....

4- Donne la tension adaptée à la lampe : .....

PROF : M. KOUAME **Année Scolaire : 2026-2027**

INTERROGATION ÉCRITE N°1 - PHYSIQUE-CHIMIE

Nom et Prénoms : ..... Classe : ..... Note : /20

On branche une lampe de tension d'usage 6 V aux bornes de générateurs dont les tensions aux bornes sont : 1,5 V ; 4,5 V ; 6 V ; 9 V ; 12 V.

1- Complète le tableau suivant en précisant la qualité d'éclairage de la lampe : « bon », « faible », « très faible », « fort », « très fort ».

Tension générateur	1,5 V	4,5 V	6 V	9 V	12 V
Éclairage					

2- Donne la tension pour laquelle la lampe est en surtension : .....

3- Donne la tension pour laquelle la lampe est en sous-tension : .....

4- Donne la tension adaptée à la lampe : .....

PROF : M. KOUAME **Année Scolaire : 2026-2027**

INTERROGATION ÉCRITE N°1 - PHYSIQUE-CHIMIE

Nom et Prénoms : ..... Classe : ..... Note : /20

On branche une lampe de tension d'usage 6 V aux bornes de générateurs dont les tensions aux bornes sont : 1,5 V ; 4,5 V ; 6 V ; 9 V ; 12 V.

1- Complète le tableau suivant en précisant la qualité d'éclairage de la lampe : « bon », « faible », « très faible », « fort », « très fort ».

Tension générateur	1,5 V	4,5 V	6 V	9 V	12 V
Éclairage					

2- Donne la tension pour laquelle la lampe est en surtension : .....

3- Donne la tension pour laquelle la lampe est en sous-tension : .....

4- Donne la tension adaptée à la lampe : .....