Fomesoutra.com
ça soutra!


Prof : M. KOUAME **Année Scolaire : 2026-2027**

INTERROGATEUR ÉCRITE N°2 - PHYSIQUE-CHIMIE

Nom et Prénoms : ..... Classe : .....Note : /20

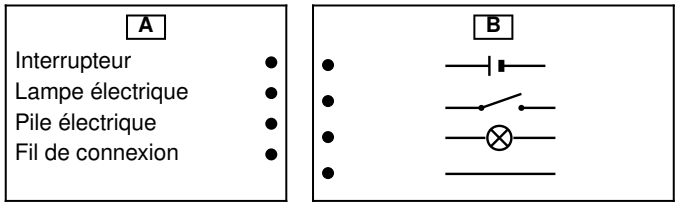Exercice 1 (8 points)

Relie chaque élément d'un circuit électrique à son symbole normalisé :



Exercice 2 (12 points)

Complète le texte ci-dessous avec les mots ou groupes de mots suivants :

sens conventionnel - borne positive - fer - conducteur électrique - circuit électrique - borne négative - isolant électrique - fils de connexion - plastique

Le ..... est un ..... car il laisse passer le courant électrique. Le ..... est un ..... car il ne laisse pas passer le courant électrique. Pour allumer une lampe avec une pile, on utilise des ..... pour réaliser un ..... Dans le circuit électrique, le courant circule de la ..... du générateur vers sa ..... : c'est le ..... du courant électrique.


Prof : M. KOUAME **Année Scolaire : 2026-2027**

INTERROGATEUR ÉCRITE N°2 - PHYSIQUE-CHIMIE

Nom et Prénoms : ..... Classe : .....Note : /20

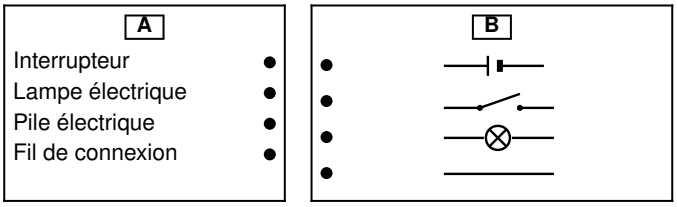Exercice 1 (8 points)

Relie chaque élément d'un circuit électrique à son symbole normalisé :



Exercice 2 (12 points)

Complète le texte ci-dessous avec les mots ou groupes de mots suivants :

sens conventionnel - borne positive - fer - conducteur électrique - circuit électrique - borne négative - isolant électrique - fils de connexion - plastique

Le ..... est un ..... car il laisse passer le courant électrique. Le ..... est un ..... car il ne laisse pas passer le courant électrique. Pour allumer une lampe avec une pile, on utilise des ..... pour réaliser un ..... Dans le circuit électrique, le courant circule de la ..... du générateur vers sa ..... : c'est le ..... du courant électrique.


Prof : M. KOUAME **Année Scolaire : 2026-2027**

INTERROGATEUR ÉCRITE N°2 - PHYSIQUE-CHIMIE

Nom et Prénoms : ..... Classe : .....Note : /20

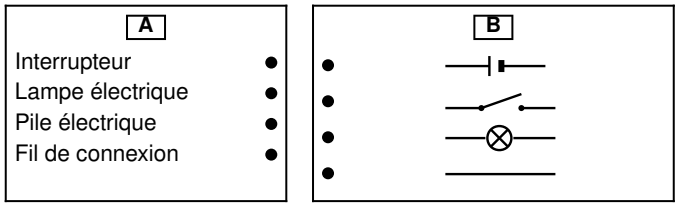Exercice 1 (8 points)

Relie chaque élément d'un circuit électrique à son symbole normalisé :



Exercice 2 (12 points)

Complète le texte ci-dessous avec les mots ou groupes de mots suivants :

sens conventionnel - borne positive - fer - conducteur électrique - circuit électrique - borne négative - isolant électrique - fils de connexion - plastique

Le ..... est un ..... car il laisse passer le courant électrique. Le ..... est un ..... car il ne laisse pas passer le courant électrique. Pour allumer une lampe avec une pile, on utilise des ..... pour réaliser un ..... Dans le circuit électrique, le courant circule de la ..... du générateur vers sa ..... : c'est le ..... du courant électrique.


Prof : M. KOUAME **Année Scolaire : 2026-2027**

INTERROGATEUR ÉCRITE N°2 - PHYSIQUE-CHIMIE

Nom et Prénoms : ..... Classe : .....Note : /20

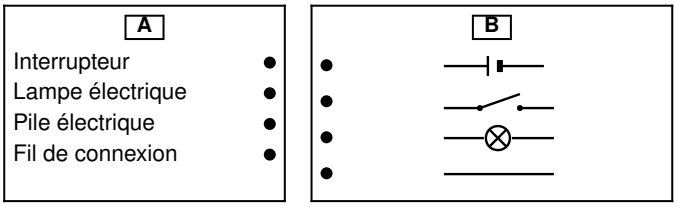Exercice 1 (8 points)

Relie chaque élément d'un circuit électrique à son symbole normalisé :



Exercice 2 (12 points)

Complète le texte ci-dessous avec les mots ou groupes de mots suivants :

sens conventionnel - borne positive - fer - conducteur électrique - circuit électrique - borne négative - isolant électrique - fils de connexion - plastique

Le ..... est un ..... car il laisse passer le courant électrique. Le ..... est un ..... car il ne laisse pas passer le courant électrique. Pour allumer une lampe avec une pile, on utilise des ..... pour réaliser un ..... Dans le circuit électrique, le courant circule de la ..... du générateur vers sa ..... : c'est le ..... du courant électrique.